

$$N_2 = 200$$


Determinare o Li, Lz, LM (mutuo inoluttore)


- · Leg vista di morsetti a, 6
- · L'energia immagnzzinata (a regime) nel mutes inde Hore


1) Posiziono i Morsetti contrassegnati , india 1,12 (Megliò farlo in moolo tale che LM >0!) Vesti istrugioni date nel fle polf. areniti magnetici

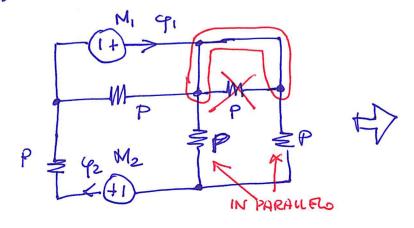2) CIRWITO MAGNETICO. Permeanze P= Mo Afe = 41.10.7 160.104

$$P = \mu_0 \frac{Afc}{\delta} = 41.10^{-7} \frac{160.10^{-4}}{1.10^{-3}} = 12,566.10^{-6} = 12,566 \mu H$$



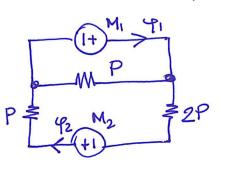

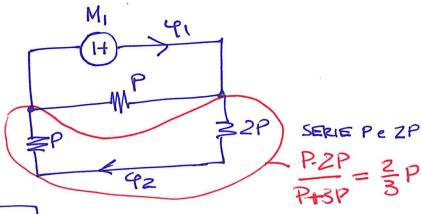

$$P_{11} = P + \frac{2}{3}P = \frac{5}{3}P$$

PII = P + 2P = 5 P (permeanza equivalente vista da Mi)

Partitione di fluxon:

$$42 = 41 \cdot \frac{23P}{3P+P} = 41 = \frac{2}{5} = \frac{P_1M_1}{5} = \frac{5}{3} = \frac{5}{3} = \frac{5}{3} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3$$

$$\boxed{\frac{P_{21}}{P_{21}} = \frac{P_2}{M_1} = \boxed{\frac{2}{3}P}}$$

$$P_{22} = \frac{\varphi_z}{M_2} \left[M_1 = 0 \right]$$

$$p_{c} = \frac{q_1}{M_2} \Big|_{M_1=0}$$

$$\frac{2P}{3} = \frac{M_2}{41}$$

$$P_{22} = \frac{2}{3}P$$

(permeouza epuvalente vistada M2)

Verifica: DEVE SEMPRE RISULTARE P12=P21


OK

$$L_{1} = N_{1}^{2} P_{11} = N_{1}^{2} \frac{5}{3} P = 0_{1} 2094 H$$


$$L_{2} = N_{2}^{2} P_{22} = N_{2}^{2} \frac{2}{3} P = 0_{1} 335 H$$

$$L_{M} = N_{1} N_{2} P_{21} = N_{1} N_{2} P_{12} = 0_{1} 168 H$$


5) SOLUZIONE DEL CIRWINO PROBSTO

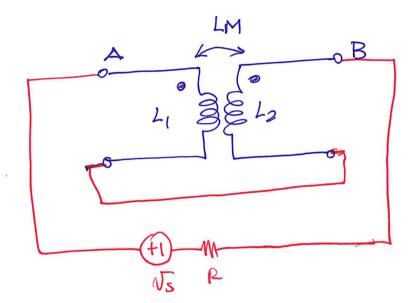


Collego if muho nel testo del problema

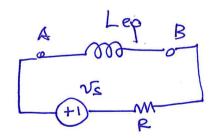

Kegime costante:

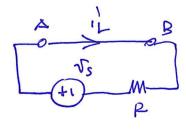

EMERGIA:

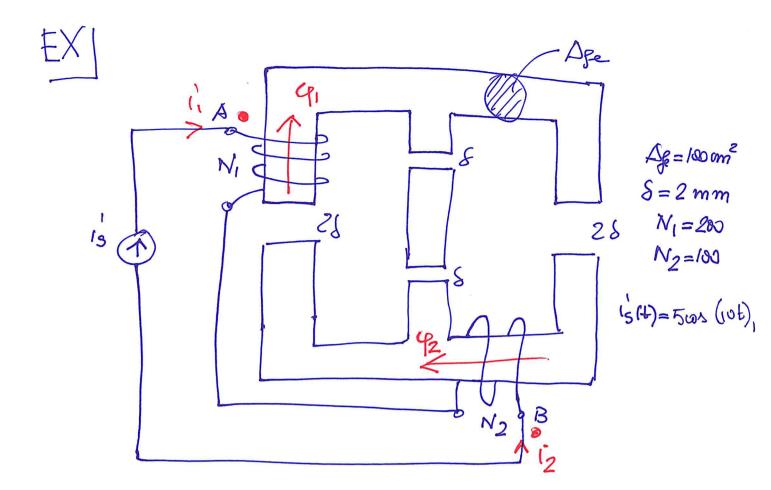


Determinare: . Li, Lz, LM (mutus induttore)

· Leg vista ai morsetti A, B

· NAB (t) a regime

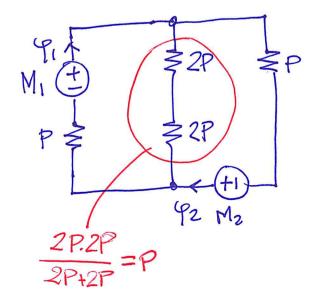- 1) POSIZIONO IMDRETTI CONTRASSEGNATI , 9, 42, 1, 12
- 2) CIRWITO MAGNETICO



Permeanza per 25.

= 3,42 MH

Permeanza per 8: 2P

3) RELAZIONE COSTITUTIVA

Trovo Par, P11:


$$\begin{bmatrix} P_{21} + \varphi_2 \\ \overline{M}_1 = \boxed{\frac{1}{3}P} \end{bmatrix}$$

4) MUNO IMDUTTORE


$$L_{1} = N_{1}^{2} P_{11} = 200^{2} \cdot \frac{2}{3} P = 0.084 H = 84 mH$$

$$L_{2} = N_{2}^{2} P_{22} = N_{2}^{2} P_{11} = 100^{2} \cdot \frac{2}{3} P = 0.021 H = 21 mH$$

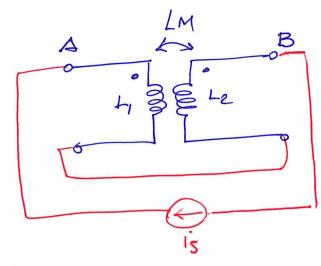
$$L_{M} = N_{1} N_{2} P_{21} = 200 \cdot 100 \cdot \frac{1}{3} P = 0.021 H = 21 mH$$



Se ue controversou:

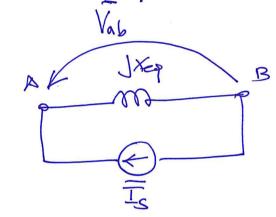

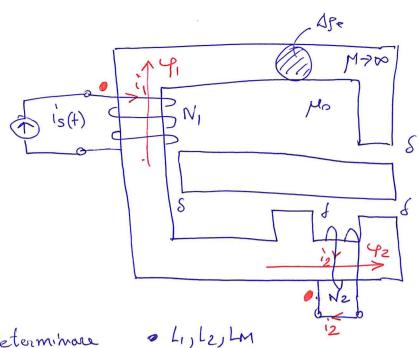
$$\overline{I}_S = \frac{5}{\sqrt{2}} A$$



Age = 100 cm2 N1 = 200 N2=100 S=1mm 15(t)=1200(wt+315), A

Determinare

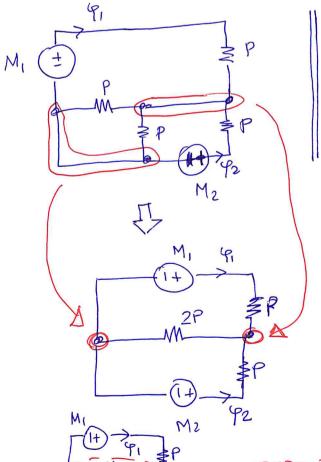- · S'induttunta equivalente vista dol gennotore di corrente
- · Sa corrente che circola a regime mel secondo avolgimento cortocircuitato



Nota beup: Ho seel to a caso i'
mouselt controssepundi
seu 20 prevauparmi d'i
rogionna se LMZO /
Vestieme dopo come
risulta.

P//P = 2P

Parhboud Pleases:

Per simmetria /reciprocabi: Pez=PII
Pz1 = Piz

Inslution te:

$$L_1 = N_1^2 P_{11} = 377 \text{ mH}$$

 $L_2 = N_2^2 P_{22} = 94,25 \text{ mH}$
 $L_1 = N_1 N_2 P_{12} = -62,83 \text{ mH}$

Mutua inde Hauza NEGATIVA

$$O = J \times_2 \overline{I_2} + J \times_M \overline{I_S}$$

$$\overline{I_2} = -\frac{x_M}{x_2} \overline{I_S} = -\frac{y_L M}{y_L L_2} \overline{I_S}$$

$$\overline{V_1} = J \times_1 \overline{I_S} + J \times_M \overline{I_2} = \left[J \times_1 \xrightarrow{s} J \times_2 \right] \overline{I_S}$$

$$X_{eq} = X_1 - \frac{X_1}{X_2} = \omega L_1 - \frac{\omega_{LM}^2}{\omega_1 L_2}$$

$$L_{eq} = \frac{x_{eq}}{w} = L_1 - \frac{L_1^2}{L_2} = 335 \text{ mH}$$

$$I_2(+) = -\frac{L_m}{L_2} I_s(+) = \frac{(62,83)}{94,25}, \sqrt{2} \omega (\omega t + \frac{3}{4} \pi) = \sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} \omega (\omega t + \frac{3}{4} \pi), A$$