



Università degli studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Politecnico
di Milano



Sintesi di Reti Combinatorie


Ottimizzazione di Reti Combinatorie a più Livelli

Modello
Trasformazioni
Euristiche


Introduzione


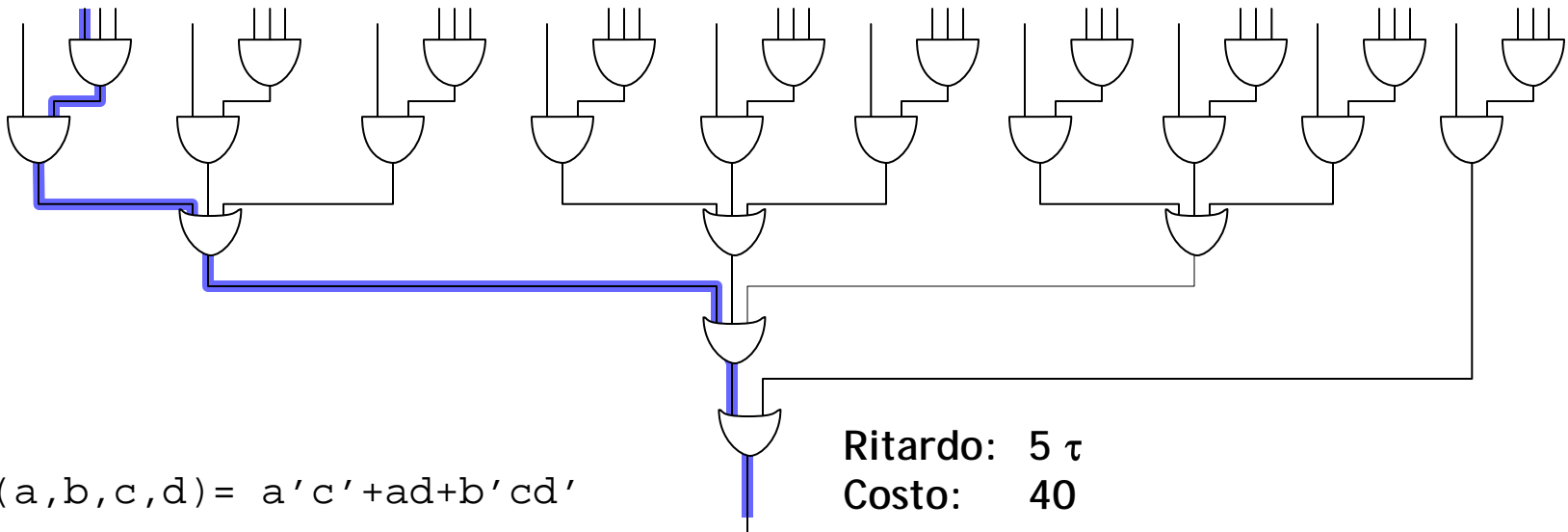
$$f(a,b,c,d) = a'b'c'd' + a'b'c'd + a'b'cd' + a'bc'd' + a'bc'd + ab'c'd + ab'cd' + ab'cd + abc'd + abcd$$



$$f(a,b,c,d) = a'c' + ad + b'cd'$$

 



- Problemi nella minimizzazione di reti multi-livello
 - ▶ Minimizzazione dell'area (con vincolo sul ritardo)
 - ▶ Minimizzazione del ritardo (con vincolo sull'area)
- Ottimizzazione a più livelli
 - ▶ Vantaggi
 - Più efficiente in termini di area e prestazioni
 - Permette di utilizzare elementi di libreria
 - ▶ Svantaggi
 - Maggiore complessità della ottimizzazione
- Metodi di ottimizzazione
 - ▶ Esatti: complessità computazionale estremamente elevata
 - ▶ Euristici: non garantiscono di trovare la soluzione ottima




- Euristicica del problema di ottimizzazione, in due passi
 - ▶ Si produce una soluzione ottimale ignorando i vincoli di realizzazione
 - Fan-in, fan-out, elementi di libreria...
 - ▶ Si raffina il risultato considerando i vincoli strutturali
 - library mapping (o library binding)
- Risultato dell'ottimizzazione
 - ▶ Di qualità inferiore rispetto ad una ottimizzazione che considera contemporaneamente i due tipi di vincoli
 - ▶ Computazionalmente più semplice
- In questa sezione si analizza solo il punto relativo alla identificazione della soluzione ottimale



- Un circuito combinatorio è rappresentato mediante un Direct Acyclic Graph (DAG)
- È un grafo orientato $G(V, E)$ aciclico
 - ▶ V insieme dei nodi
 - ▶ E insieme degli archi
- L'insieme V dei nodi è partizionato nei sotto-insiemi
 - ▶ V_I nodi di ingresso, primary inputs
 - ▶ V_O nodi di uscita, primary outputs
 - ▶ V_G nodi interni, moduli della rete combinatoria a cui è associata una funzione combinatoria scalare, cioè ad una sola uscita



 
- Strutturale, non gerarchico
 - ▶ Identifica chiaramente le connessioni tra i moduli
- Comportamentale
 - ▶ Ad ogni nodo è associata una funzione
 - ▶ Nel modello considerato, ogni funzione è a due livelli
- Bipolare
 - ▶ Ogni arco può assumere valore 0 o 1



Trasformazioni globali



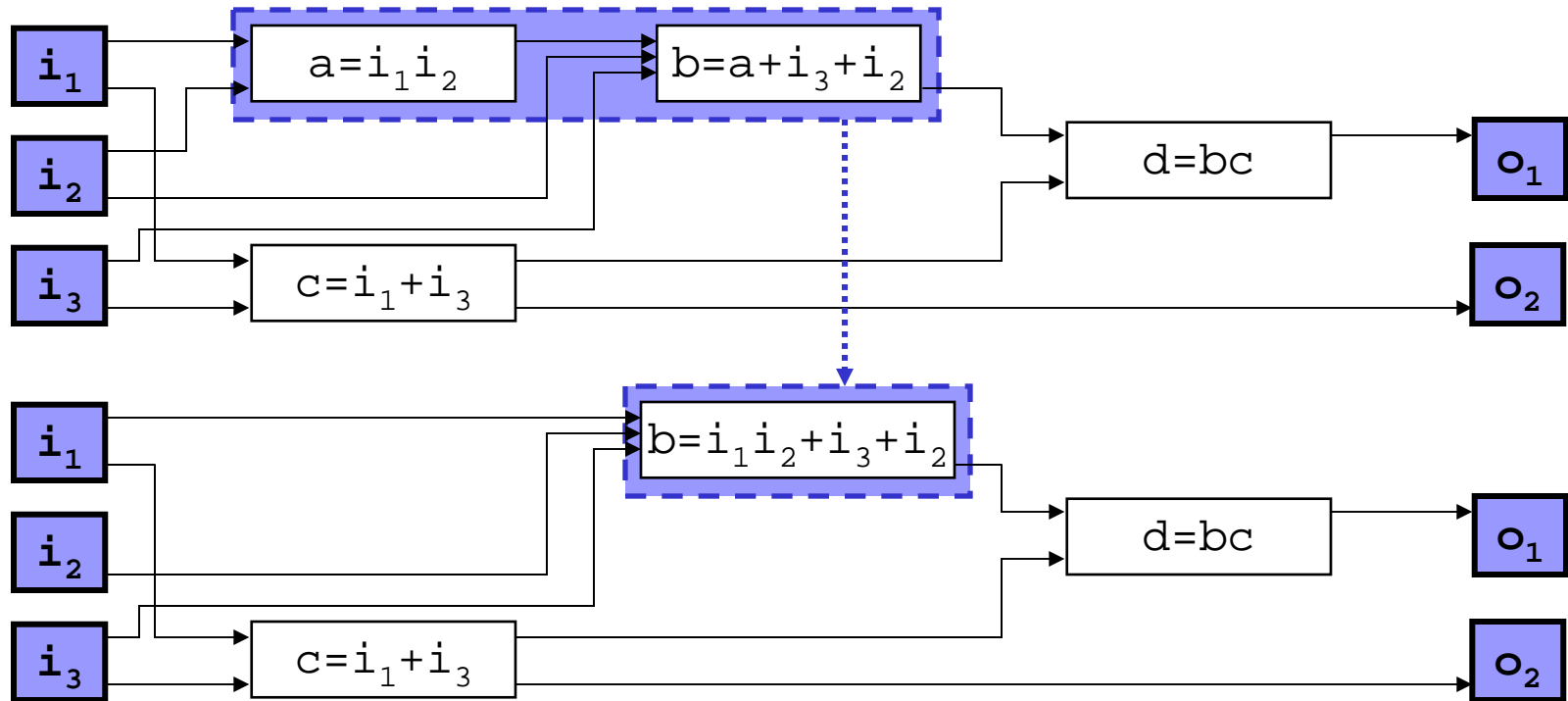
- Modificano la struttura topologica della rete
 - ▶ Modificano i nodi, cioè le funzioni combinatorie
 - Possono portare alla eliminazione di alcuni nodi
 - ▶ Modificano gli archi



Trasformazioni locali



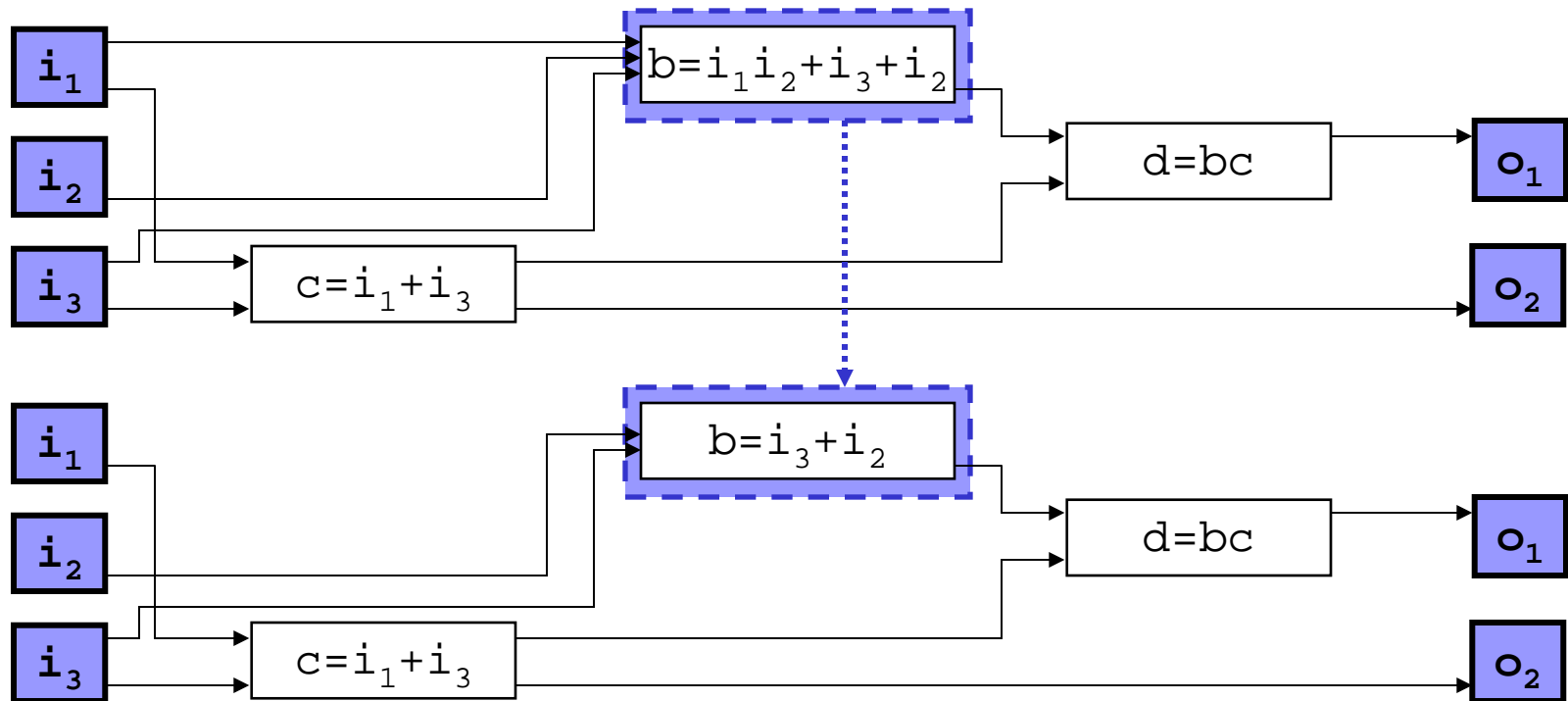- Non modificano la struttura topologica della rete
 - Modificano i nodi, cioè le funzioni combinatorie
 - Possono portare alla eliminazione di alcuni archi






- Le trasformazioni logiche
 - ▶ Modificano
 - L'area
 - Le prestazioni
 - ▶ Agiscono
 - Sul numero dei letterali
 - Sulle funzioni locali
 - Sulle connessioni
- Si usano cifre di merito per valutare le trasformazioni
 - ▶ Trasformazioni non convenienti sono rifiutate
- Le trasformazioni sono applicate in modo iterativo
 - ▶ La rete è considerata ottimale quando, rispetto ad un insieme di operatori, nessuno di questi la migliora



- L'approccio euristico utilizzato è quello algoritmico
 - ▶ Ogni trasformazione è associata ad un algoritmo
 - ▶ L'algoritmo
 - Determina dove può essere applicata la trasformazione
 - Attua la trasformazione e la mantiene se porta benefici
 - L'algoritmo termina quando nessuna trasformazione di quel tipo è ulteriormente applicabile
- Il maggior vantaggio dell'approccio algoritmico è che trasformazioni di un dato tipo sono sistematicamente applicate alla rete
- Algoritmi legati a differenti trasformazioni sono applicati in sequenza




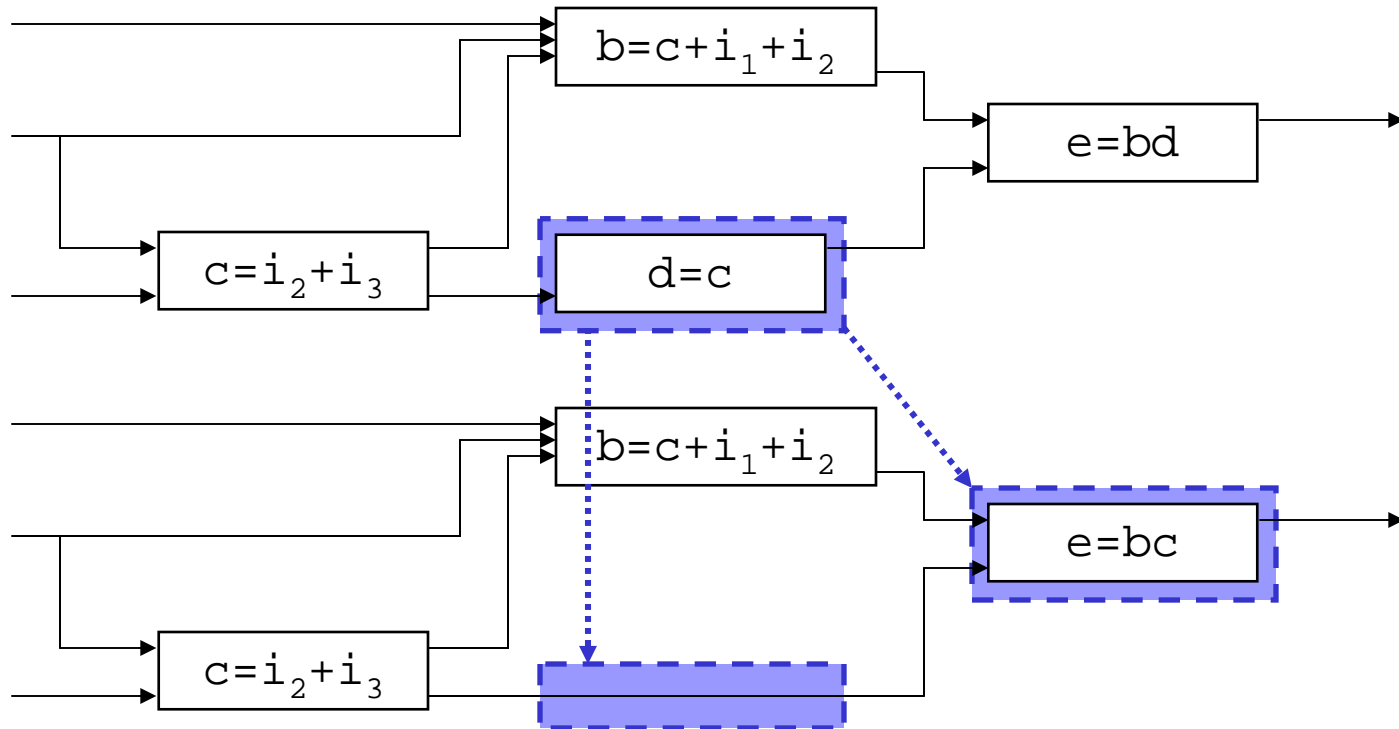- Elimina dalla rete
 - ▶ I nodi con un solo ingresso
 - ▶ I nodi relativi a funzioni costanti





- Riduzione vincolata con limite K
 - ▶ Un nodo è assorbito da altri nodi
 - Il nodo assorbito è eliminato
 - L'espressione del nodo è sostituita nei nodi che lo assorbono
 - ▶ L'eliminazione di un vertice è accettata se e solo se produce un aumento di area inferiore a K
 - ▶ L'incremento di area è calcolato come $N \times L - N - L$ dove
 - L Numero di letterali del nodo eliminato
 - N Numero di nodi che lo assorbono
- Riduzione non vincolata
 - ▶ Tutti i nodi vengono ridotti ad un solo nodo
 - ▶ Si ottiene una rete a due livelli

 


Costo rete originale:

$$3+4+3 = 10$$

Incremento di costo:

$$3 \times 2 - 3 - 2 = 1$$

 


Costo rete trasformata:

$$6+5 = 11$$




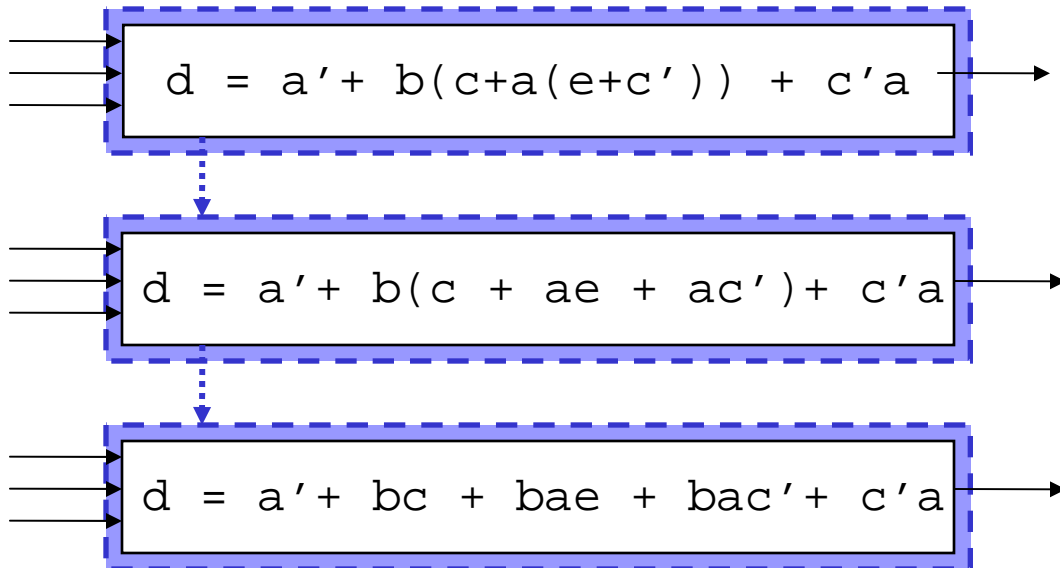- Trasformazione di ogni nodo in forma a due livelli
- Si possono usare
 - ▶ Metodi euristici
 - ▶ Metodi esatti (Quine-McClusky)





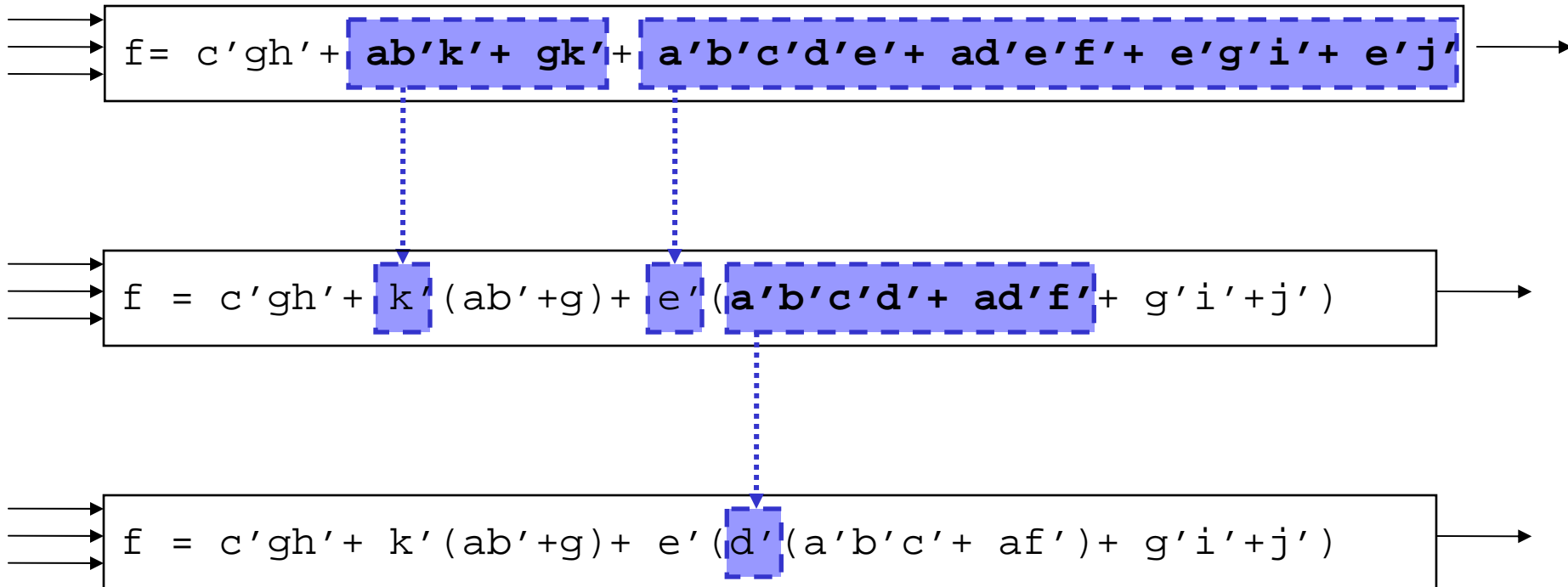- Raccoglie alcuni termini
 - ▶ Localmente ad un nodo





$$f = abd' + a'bd + a'b'd' + a'cd + b'cd'$$

	a a'	b b'	c c'	d d'
a'cd	0 1	0 0	1 0	1 0
a'bd	0 1	1 0	0 0	1 0
abd'	1 0	1 0	0 0	0 1
a'b'd'	0 1	0 1	0 0	0 1
b'cd'	0 0	0 1	1 0	0 1
	1 3	2 2	2 0	2 3

d'

d

	a a'	b b'	c c'
ab	1 0	1 0	0 0
a'b'	0 1	0 1	0 0
b'c	0 0	0 1	1 0
	1 1	1 2	1 0

→ ab+...

	a a'	b b'	c c'
a'c	0 1	0 0	1 0
a'b	0 1	1 0	0 0
	0 2	1 0	1 0

a'

	a a'	c c'
a'	1 0	0 0
c	0 0	1 0
	1 0	1 0

→ a'+c


b+c

	b b'	c c'
b	1 0	0 0
c	0 0	1 0
	1 0	1 0

$$f = d'(ab + b'(a' + c)) + d(a'(c + b))$$




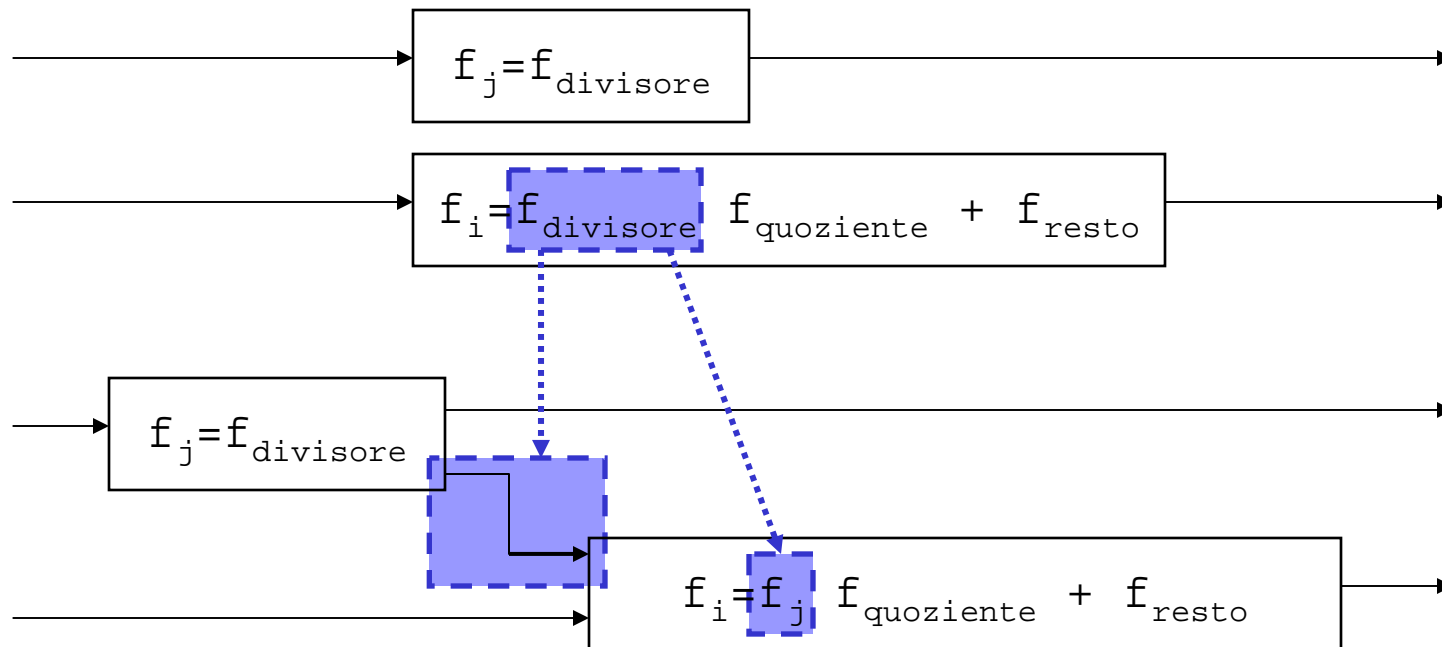- Sostituisce una sottoespressione in un nodo usando un nodo già presente nella rete
 - ▶ Si basa sulla divisione tra polinomi
 - ▶ È accettata se riduce il numero di letterali






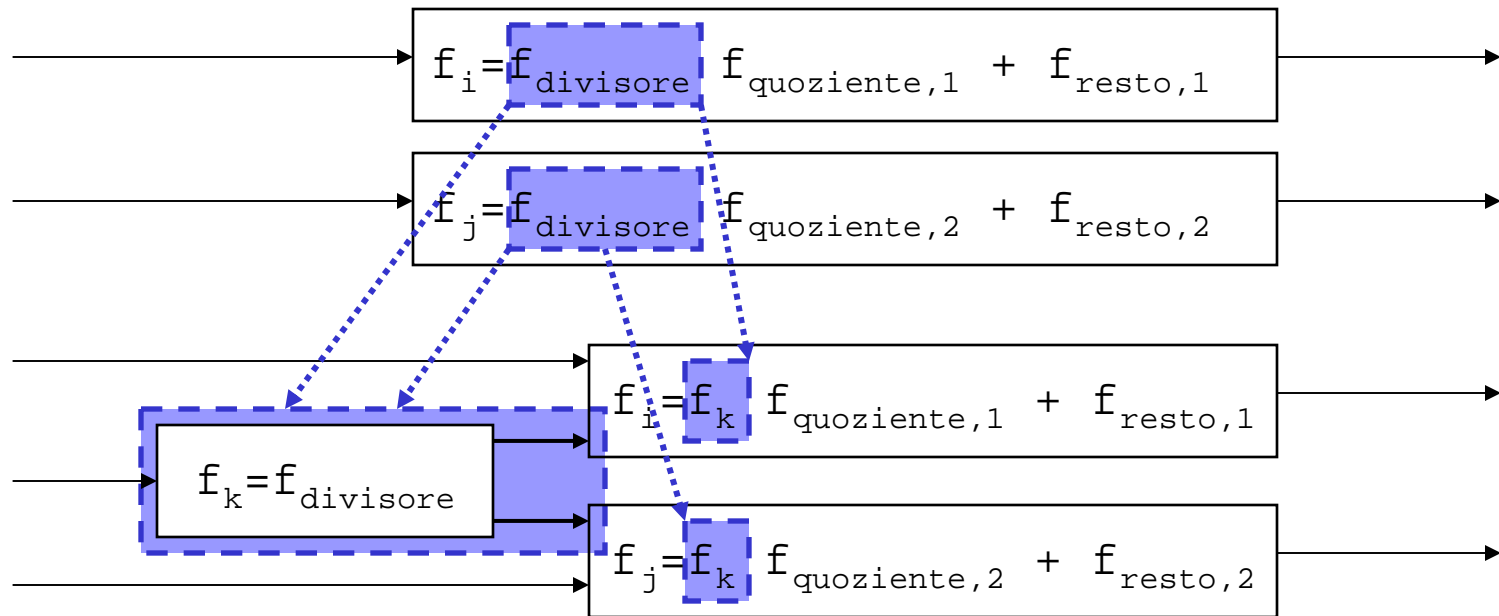- Si estrae un n-cubo da gruppi di nodi
 - ▶ L'estrazione è ripetuta fino a che è possibile
 - ▶ Identificazione un divisore comune a due o più espressioni
 - ▶ Il divisore diviene un nuovo nodo





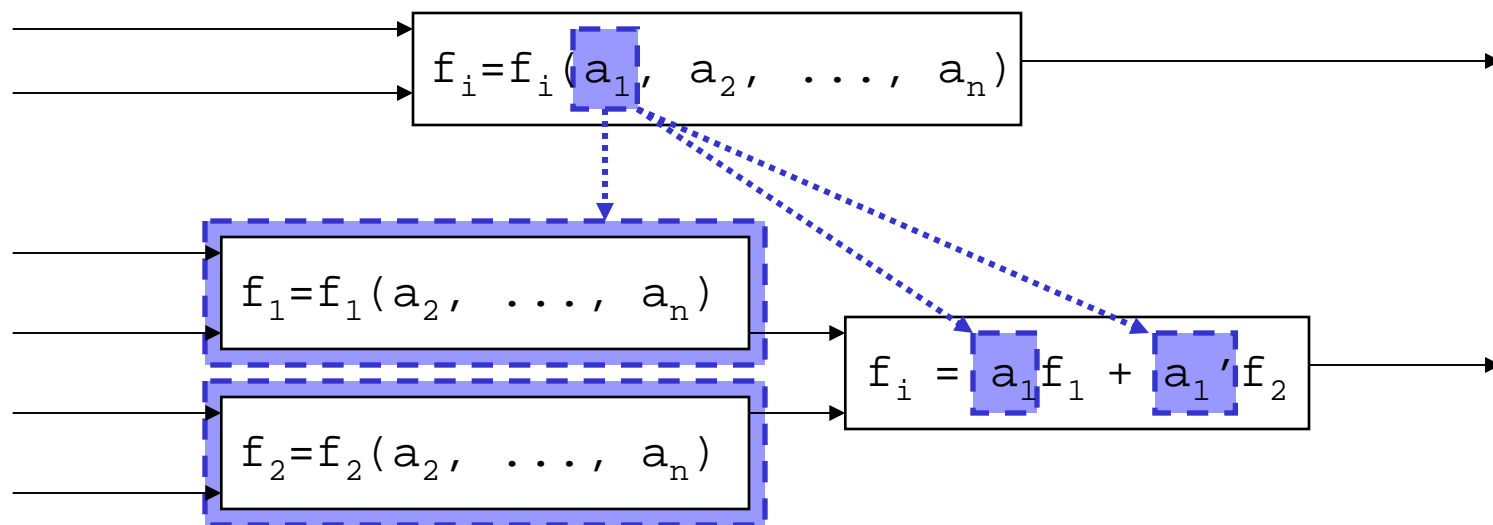
- Riduce le dimensioni di una espressione
 - ▶ rendere più semplice l'operazione di library mapping
 - ▶ Aumentare la probabilità di successo della **SUBSTITUTE**
- La decomposizione disgiuntiva semplice può essere applicata ricorsivamente





$$a, b, c, d \rightarrow f = a b' c + a' b' d + a' c d + c' d' \rightarrow$$
 
$$\begin{aligned} f_a &= (1)b'c + (0)b'd + (0)cd + c'd' = b'c + c'd' \\ f_{a'} &= (0)b'c + (1)b'd + (1)cd + c'd' = b'd + cd + c'd' \end{aligned}$$





$$a, b, c, d \rightarrow f = ab'c + a'b'd + a'cd + c'd' \rightarrow$$

$$\begin{aligned} f_{ab} &= (1)(0)c + (0)(0)d + (0)cd + c'd' = c'd' \\ f_{a'b} &= (0)(0)c + (1)(0)d + (1)cd + c'd' = cd + c'd' \\ f_{ab'} &= (1)(1)c + (0)(1)d + (0)cd + c'd' = c + c'd' = c + d' \\ f_{a'b'} &= (0)(1)c + (1)(1)d + (1)cd + c'd' = d + cd + c'd' = d + c' \end{aligned}$$

