



# Elettrotecnica

## Parte 10: Sistemi Trifase

Prof . Ing. Giambattista Gruosso, Ph. D.

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

# Indice

- **Sistema Trifase**
- **Potenza nel sistema trifase**
- **Cenni di distribuzione della potenza**

POLITECNICO DI MILANO




Prof. G. Grusso

# Terna trifase di Generatori


POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Grusso

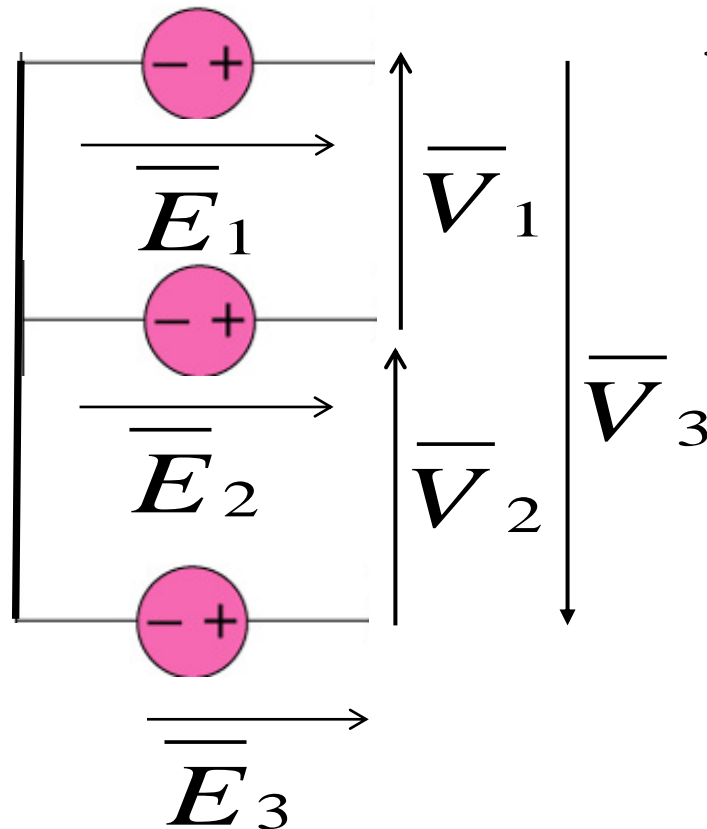
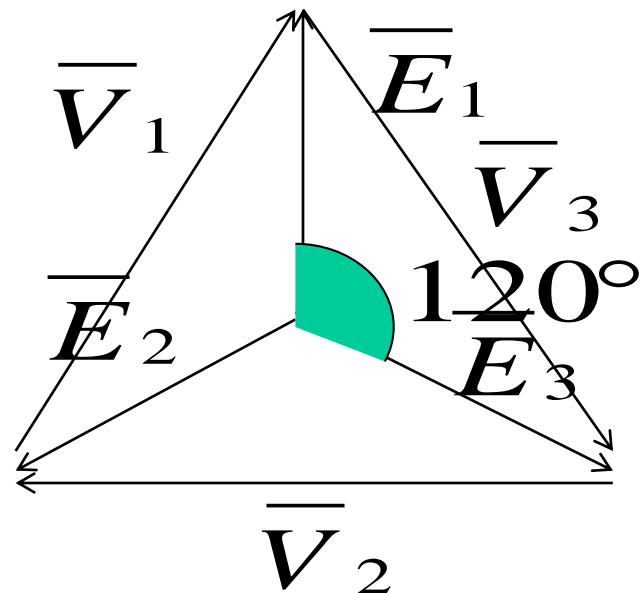
$$\begin{cases} e_1 = E_p \cos(\omega t + \phi) \\ e_2 = E_p \cos(\omega t + \phi + 120^\circ) \\ e_3 = E_p \cos(\omega t + \phi + 240^\circ) \end{cases}$$



$$V_p = \sqrt{3} E_p$$


$$\angle \bar{V} = \angle \bar{E} + 30^\circ$$

# Terna trifase di Generatori


POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Grusso

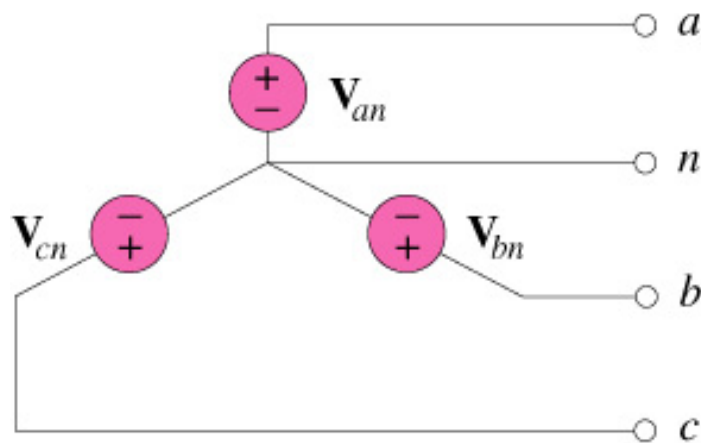

(a)

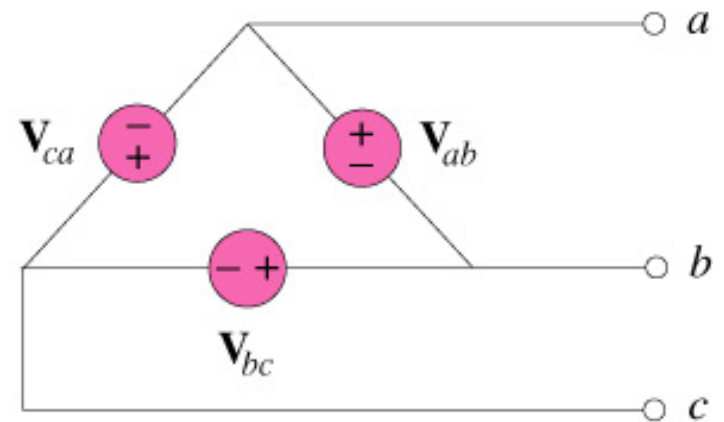


(b)

# Carico Trifase

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Grusso

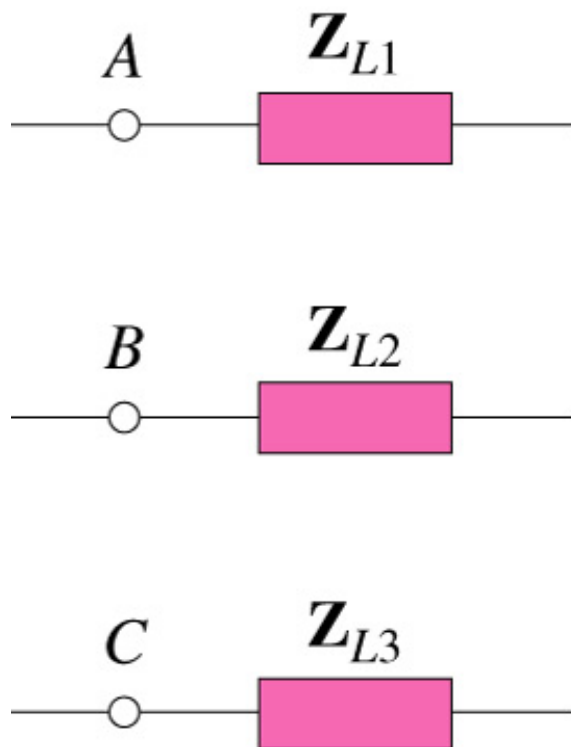


# Carico Trifase bilanciato

POLITECNICO DI MILANO





Prof. G. Grusso

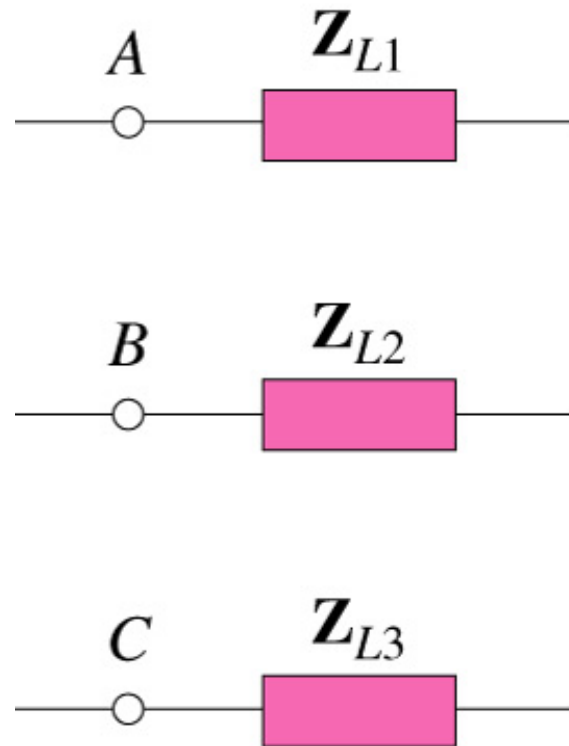

$$\overline{Z_{L1}} = \overline{Z_{L2}} = \overline{Z_{L3}}$$


# Carico Trifase bilanciato

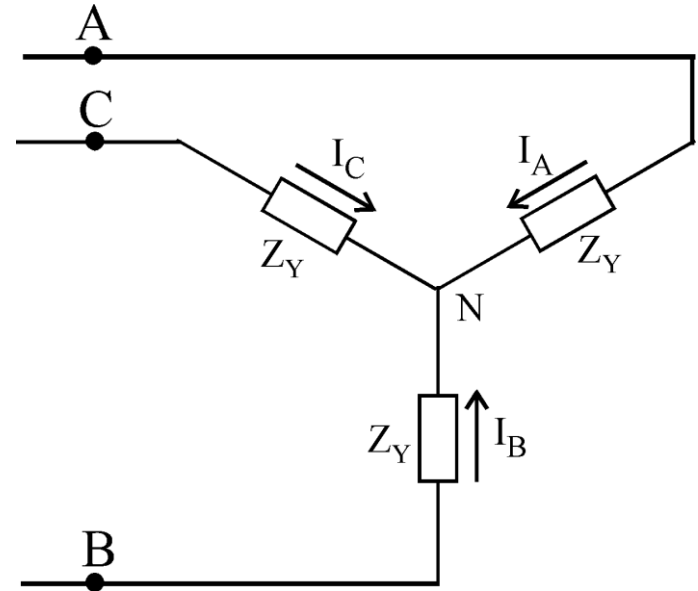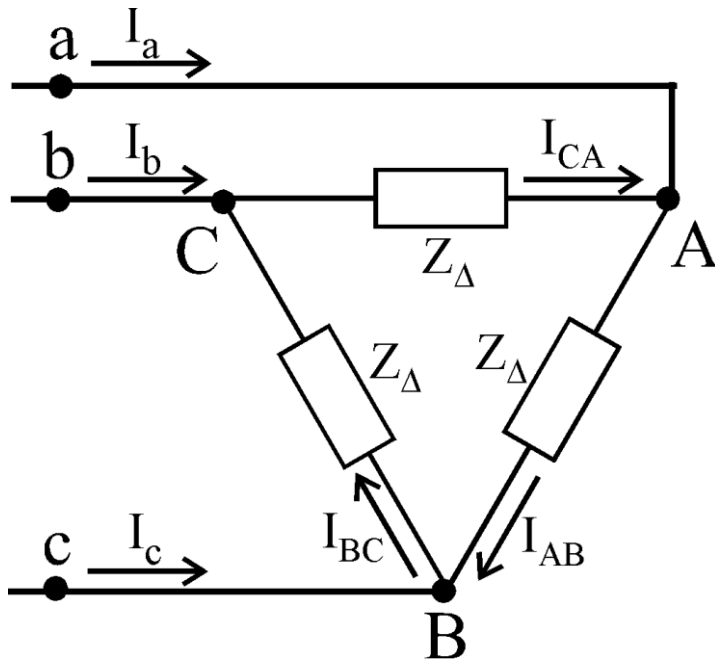

$$\overline{Z}_\Delta = 3\overline{Z}_Y$$
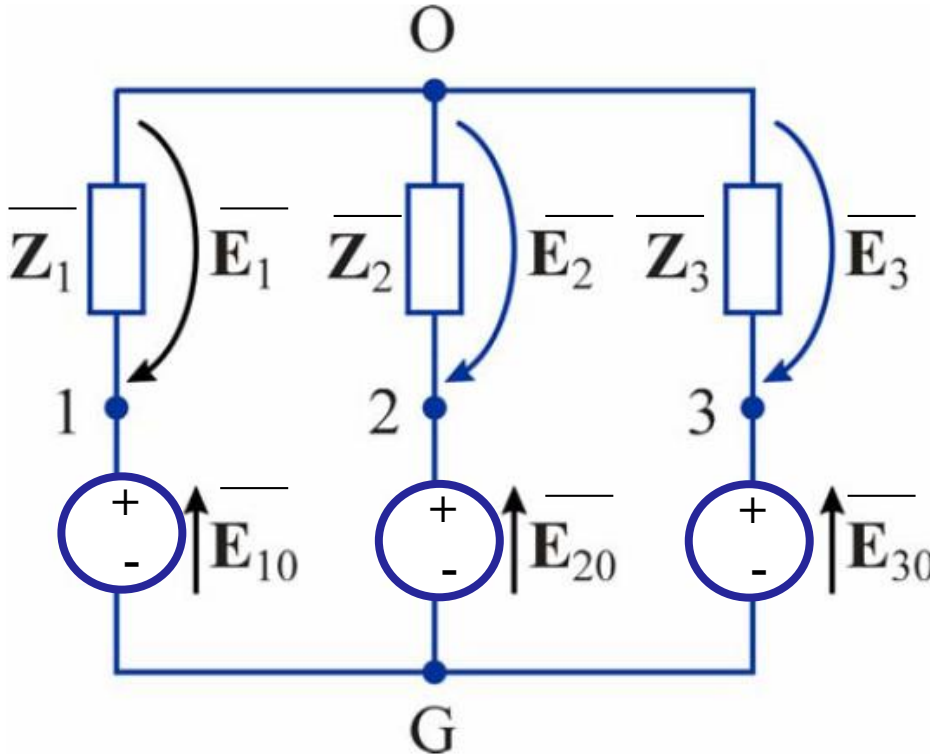
# Tensione di Centro stella

Nb: Sono in  
grassetto  
quindi sono  
numeri  
complessi




$$\mathbf{V}_{OG} = \frac{\mathbf{E}_{10} \mathbf{Y}_1 + \mathbf{E}_{20} \mathbf{Y}_2 + \mathbf{E}_{30} \mathbf{Y}_3}{\mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2 + \mathbf{Y}_3}$$

$$\mathbf{V}_{OG} = \frac{\mathbf{E}_{10} + \mathbf{E}_{20} + \mathbf{E}_{30}}{3} = 0$$



# Tensione di Centro stella

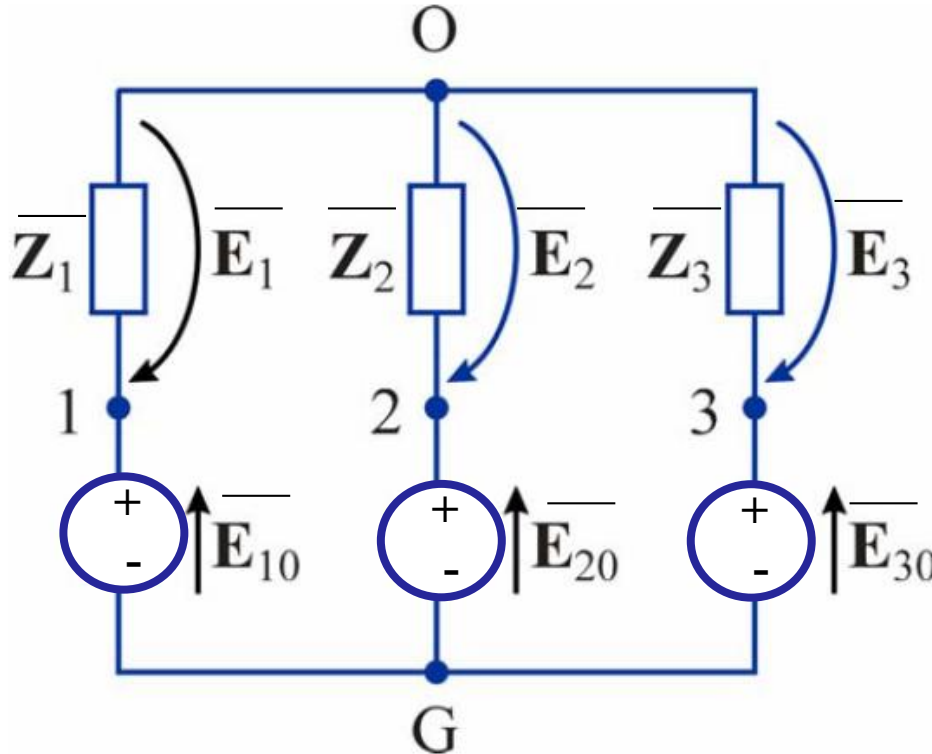

$$\overline{I}_1 = \frac{\overline{E}_{10}}{\overline{Z}_1}$$

$$\overline{I}_2 = \frac{\overline{E}_{20}}{\overline{Z}_2}$$


$$\overline{I}_3 = \frac{\overline{E}_{30}}{\overline{Z}_3}$$

# Esempio di Calcolo

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Grusso

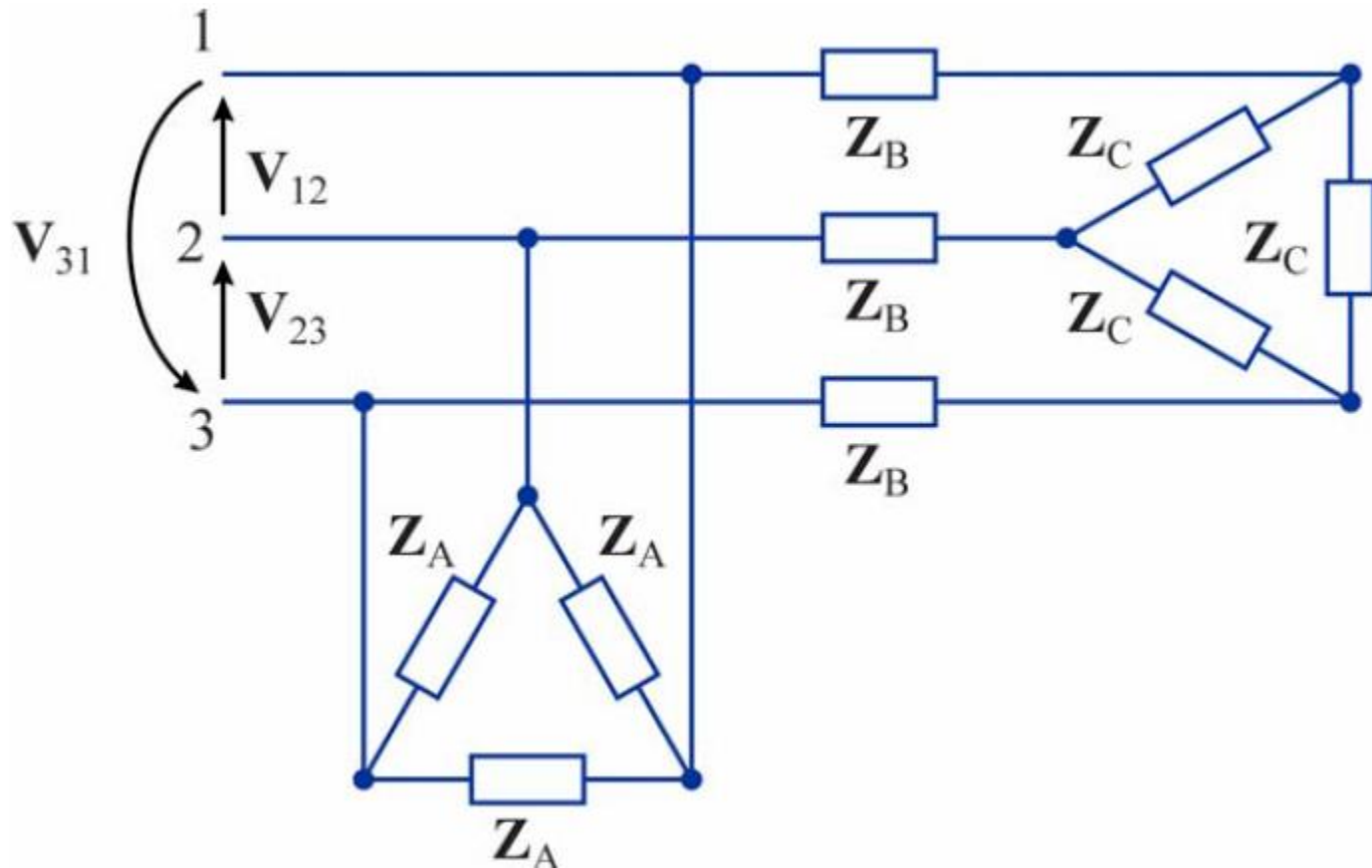


# Esempio di Calcolo



POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Guosso

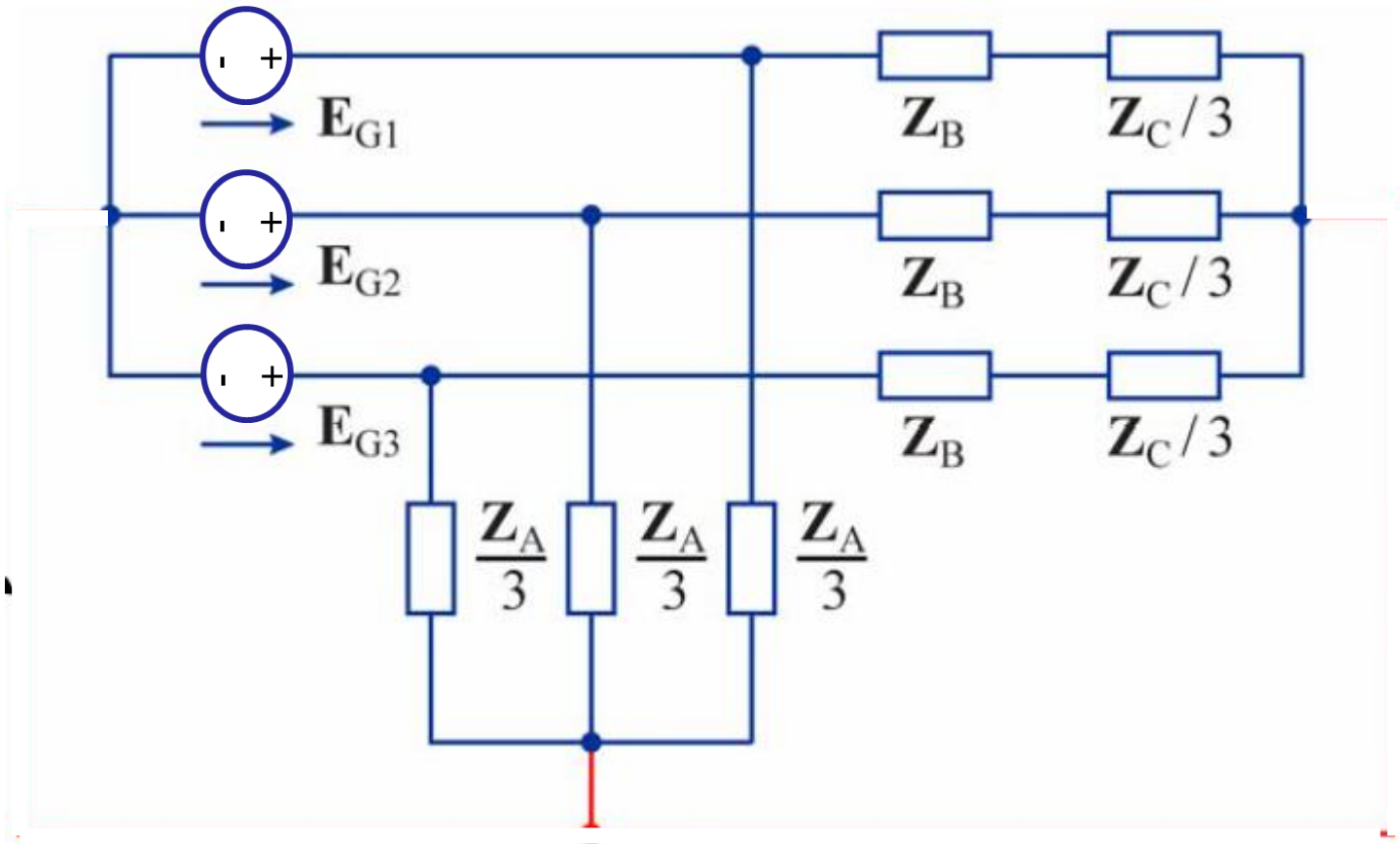
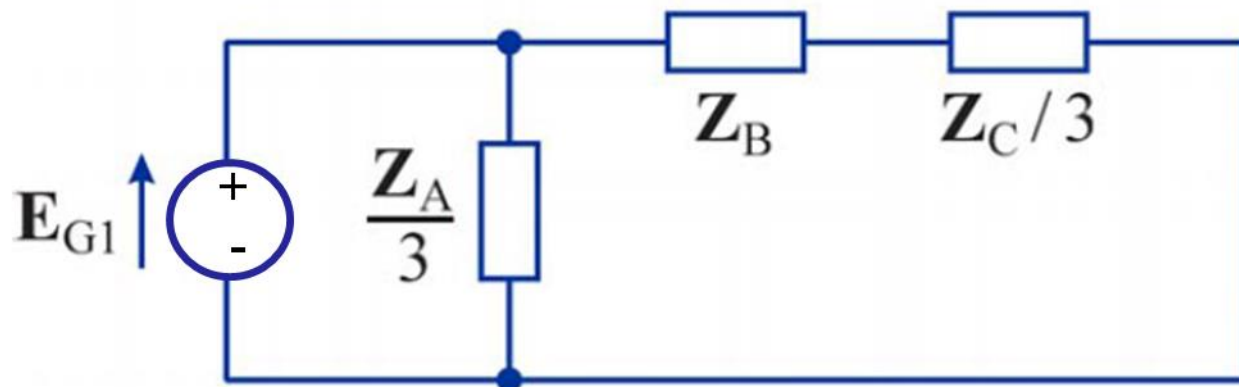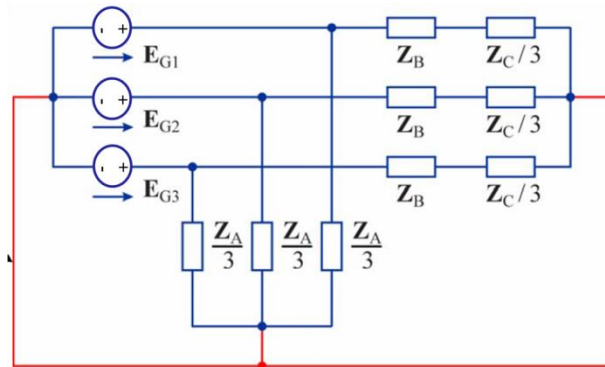
# Esempio di Calcolo: rete ridotta al monofase





# Calcolo della potenza

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Grusso

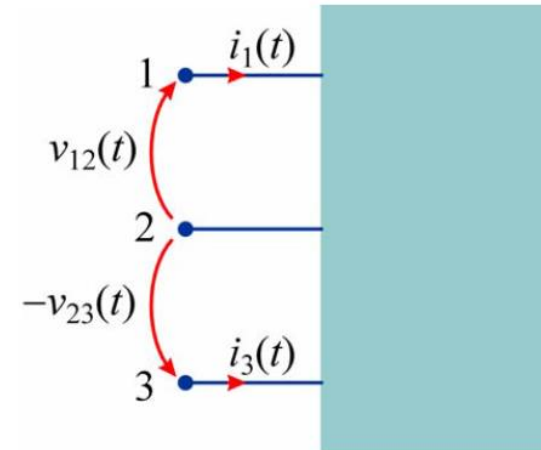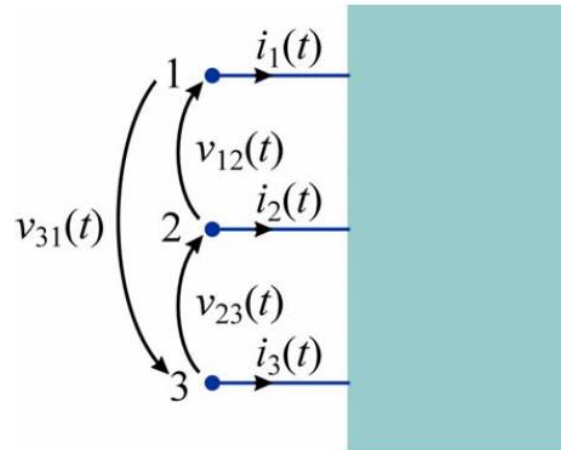

Scegliamo il 2 come nodo di riferimento



$$p(t) = v_{12}(t)i_1(t) + v_{32}(t)i_3(t) = v_{12}(t)i_1(t) - v_{23}(t)i_3(t)$$

# Calcolo della potenza

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Grusso

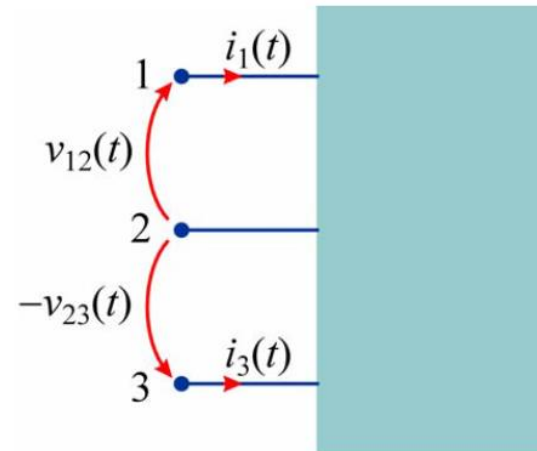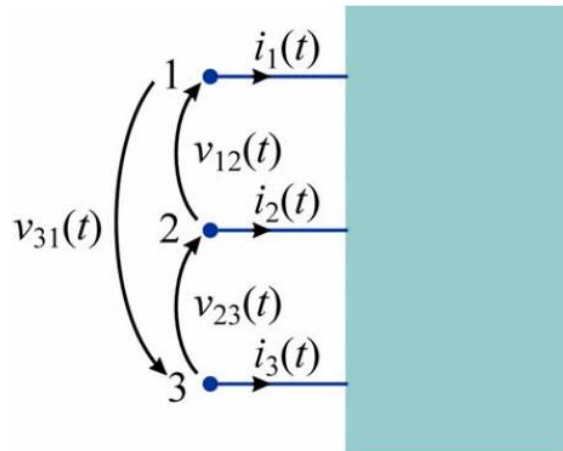



$$\begin{aligned} p(t) &= v_{12}(t)i_1(t) - v_{23}(t)i_3(t) = \\ &= [e_1(t) - e_2(t)]i_1(t) - [e_2(t) - e_3(t)]i_3(t) = \\ &= e_1(t)i_1(t) - e_2(t)[i_1(t) + i_3(t)] + e_3(t)i_3(t) = \\ &= e_1(t)i_1(t) + e_2(t)i_2(t) + e_3(t)i_3(t) \end{aligned}$$

# Calcolo della potenza

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Grusso

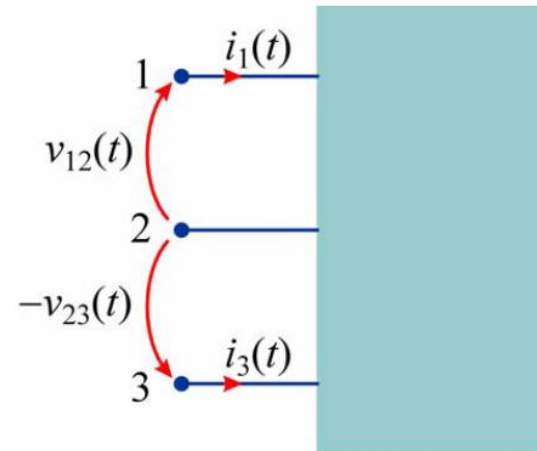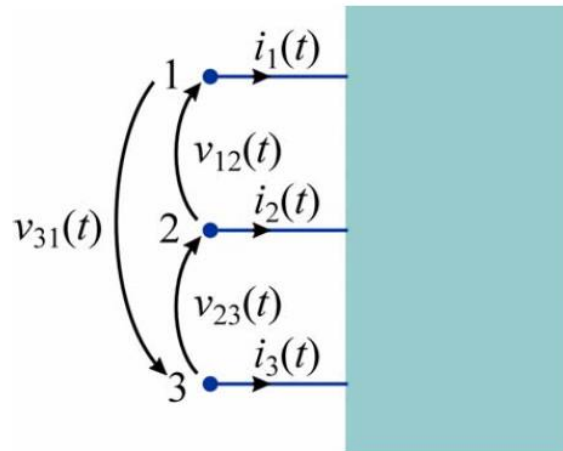

$$\begin{aligned}
 p(t) &= e_{10}(t)i_1(t) + e_{20}(t)i_2(t) + e_{30}(t)i_3(t) = \\
 &= E_0 I \cos \varphi + E_0 I \cos(2\omega t + \varphi_V + \varphi_I) + \\
 &+ E_0 I \cos \varphi + E_0 I \cos(2\omega t + \varphi_V + \varphi_I + \frac{2}{3}\pi) + \\
 &+ E_0 I \cos \varphi + E_0 I \cos(2\omega t + \varphi_V + \varphi_I - \frac{2}{3}\pi) =
 \end{aligned}$$

# Potenza trifase in regime fasoriale

- Potenza attiva

$$P = 3E_0 I \cos \varphi = \sqrt{3}VI \cos \varphi$$

- Potenza reattiva

$$Q = 3E_0 I \sin \varphi = \sqrt{3}VI \sin \varphi$$

- Potenza apparente

$$S = 3E_0 I = \sqrt{3}VI$$

- Fattore di potenza


$$\cos \Phi = \cos \varphi$$

Che fine fa il fattore  $\frac{1}{2}$  ?

Tradizionalmente in regime trifase si usano i valori efficaci




# Rifasamento in regime trifase

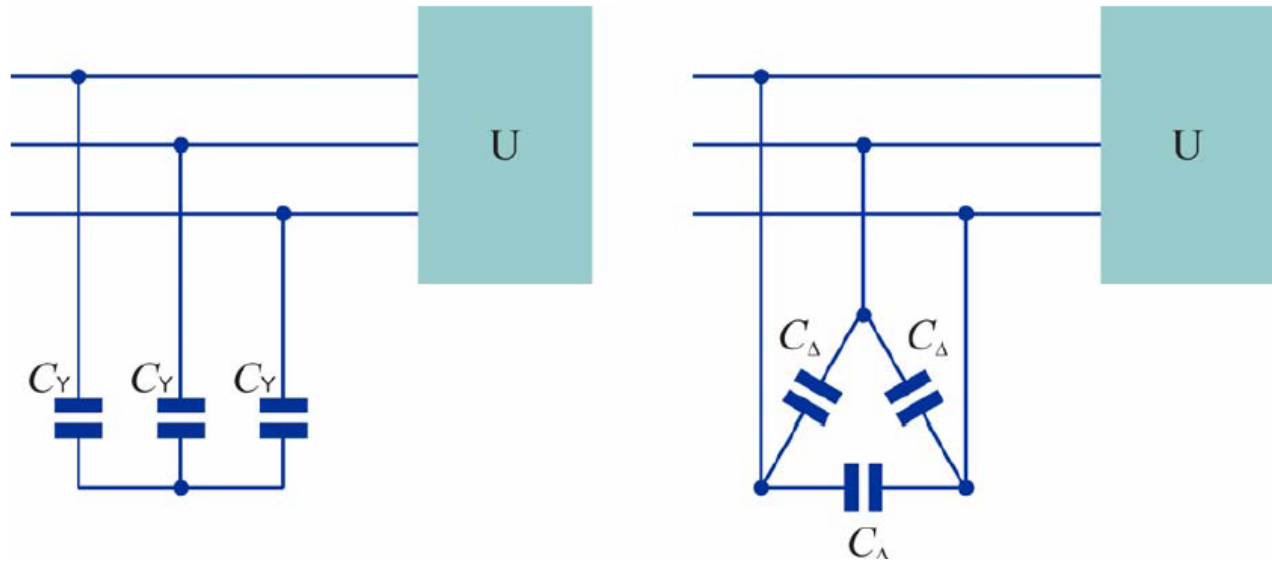

$$Q_R = P(\operatorname{tg}\varphi' - \operatorname{tg}\varphi)$$

$$Q_R = -3\omega C V_{ce}^2 = -\omega C_Y V_e^2 = -3\omega C_\Delta V_e^2$$


# Rifasamento in regime trifase

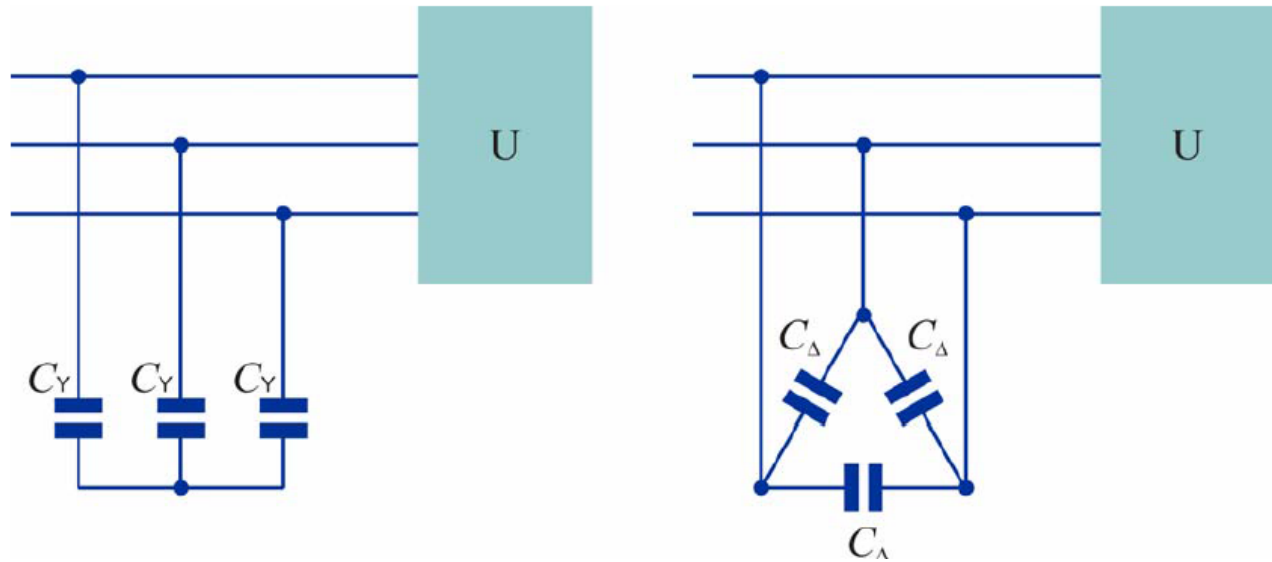

$$Q_R = P(\operatorname{tg}\varphi' - \operatorname{tg}\varphi)$$

$$Q_R = -3\omega C V_{ce}^2 = -\omega C_Y V_e^2 = -3\omega C_\Delta V_e^2$$

# Rifasamento in regime trifase

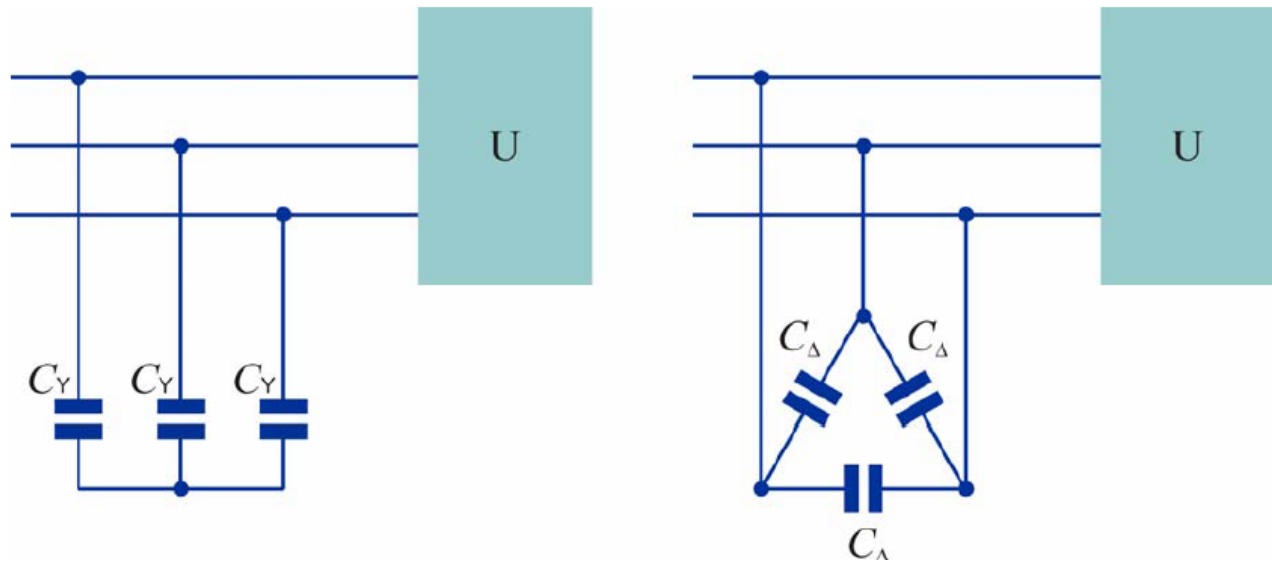


- ♦ collegamento a stella

$$C_Y = \frac{P(\operatorname{tg}\varphi - \operatorname{tg}\varphi')}{\omega V_e^2}$$

- ♦ collegamento a triangolo

$$C_\Delta = \frac{P(\operatorname{tg}\varphi - \operatorname{tg}\varphi')}{3\omega V_e^2} = \frac{C_Y}{3}$$

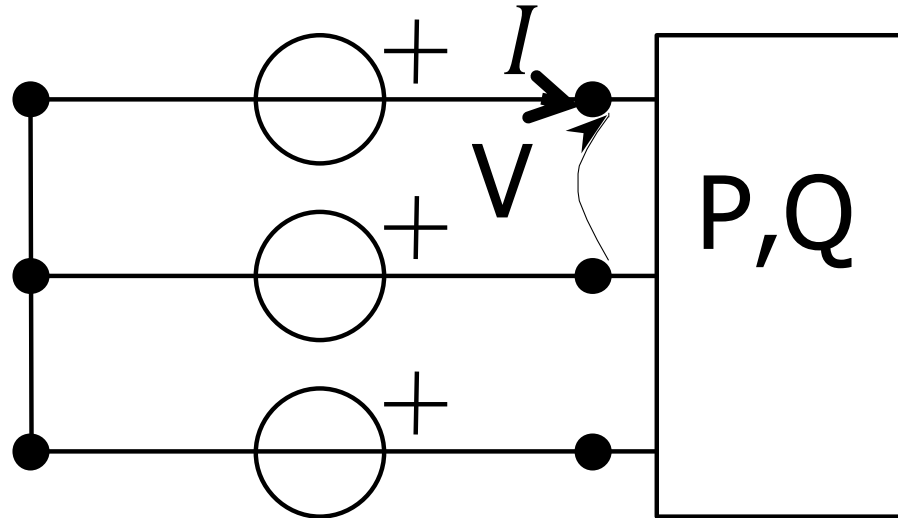
# Carico Trifase: determinazione dei parametri



$$\tan \varphi = \frac{Q}{P} \quad \text{Determino lo sfasamento}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos \varphi} \quad \text{Determino la corrente di linea}$$
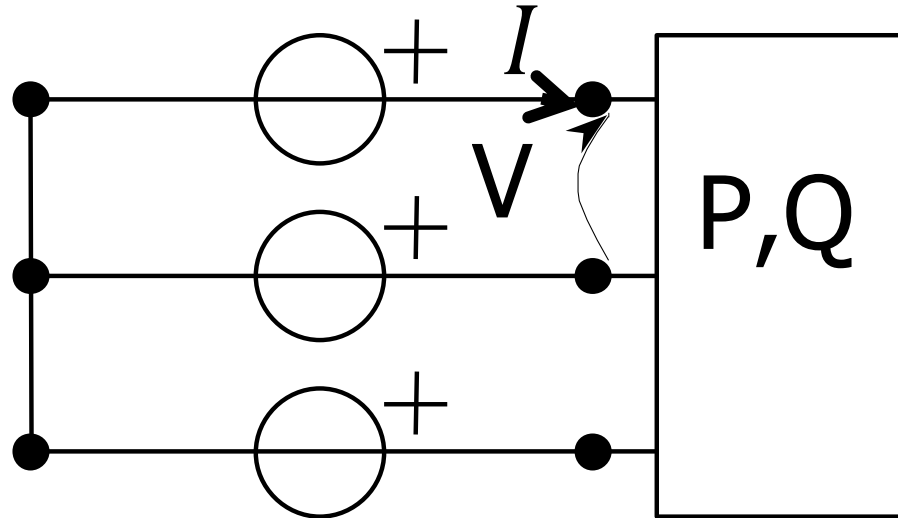
# Carico Trifase: determinazione dei parametri



$$R_y = \frac{P}{3I^2}$$

$$X_y = \frac{Q}{3I^2}$$

$$\bar{Z}_y = R_y + jX_y$$

# Applicazioni

POLITECNICO DI MILANO



Prof. G. Grusso

