



AXO - Architettura dei Calcolatori e Sistemi Operativi

reti combinatorie



Sommario

- Il segnale binario
- Algebra di Boole e funzioni logiche
- Porte logiche
- Analisi e sintesi di circuiti combinatori



1- Segnali e informazioni

- ❑ Per elaborare informazioni, occorre rappresentarle (o codificarle)
- ❑ Per rappresentare (o codificare) le informazioni si usano segnali
- ❑ I segnali devono essere elaborati, nei modi opportuni, tramite dispositivi di elaborazione
- ❑ In un **sistema digitale** le informazioni vengono **rappresentate**, **elaborate** e **trasmesse** mediante grandezze fisiche (segnali) che si considerano assumere solo **valori discreti**. Ogni valore è associato a una cifra (**digit**) della rappresentazione.



Il segnale binario (i)


- **Segnale binario**: una grandezza che può assumere due valori distinti, convenzionalmente indicati con 0 e 1
 - $s \in \{0, 1\}$ (low, high - False, True)

- **Grandezze fisiche** utilizzate in un sistema digitale per la rappresentazione dell'informazione:
 - ⇒ segnali elettrici (tensione, corrente)
 - ⇒ grandezze di tipo magnetico (stato di magnetizzazione)
 - ⇒ segnali ottici



Il segnale binario (ii)

 La grandezza fisica che si utilizza (segnale elettrico di tensione) assume solo **due valori discreti** (binaria)





Il segnale binario (iii)

- ❑ Elaborazione del segnale binario: si usano due classi di dispositivi di elaborazione
 - **reti combinatorie**: l'uscita all'istante t dipende dagli ingressi nello stesso istante
 - **reti sequenziali** (reti con memoria): l'uscita all'istante t dipende dagli ingressi nello stesso istante e dalla "storia passata" (= **stato della rete**)

- ❑ Sono tutti circuiti digitali (o numerici)



2 - Algebra di Commutazione

- ❑ Deriva dall'**algebra di Boole** e consente di descrivere matematicamente i circuiti digitali (o circuiti logici)
 - ❑ Definisce le **espressioni logiche** che descrivono il **comportamento** del circuito da realizzare nella forma $U = f(I)$
 - ❑ A partire dalle equazioni logiche è possibile derivare la **realizzazione circuitale** (rete logica)
 - ❑ I componenti dell'algebra di Boole sono: le **variabili di commutazione**, gli **operatori fondamentali** e le **proprietà degli operatori** logici tramite le quali è possibile trasformare le espressioni logiche
-



Variabili di commutazione e operatori

- Una **variabile di commutazione** (o variabile logica) corrisponde al singolo bit di informazione rappresentata e elaborata
- Gli **operatori fondamentali** sono

Negazione	$\neg A$ oppure \overline{A}	$= 1$ per $A=0$ $= 0$ per $A=1$
Somma logica	$A + B$	$= 0$ se e solo se $A=B=0$
Prodotto logico	$A \cdot B$	$= 1$ se e solo se $A=B=1$

Precedenza degli operatori: negazione, prodotto, somma



Operatori logici

Somma

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

Prodotto

$$0 \ 0 = 0$$

$$0 \ 1 = 0$$

$$1 \ 0 = 0$$

$$1 \ 1 = 1$$

Inversione

$$!0 = 1$$

$$!1 = 0$$



Proprietà degli operatori logici (1)

Legge	AND	OR
Identità	$1 \ A = A$	$0 + A = A$
Elemento nullo	$0 \ A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotenza	$A \ A = A$	$A + A = A$
Inverso	$A \ !A = 0$	$A + !A = 1$



Proprietà degli operatori logici (2)

Legge	AND	OR
Commutativa	$A B = B A$	$A + B = B + A$
Associativa	$(A B) C = A (B C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributiva	AND rispetto a OR $A (B + C) = A B + A C$	OR rispetto a AND $A + B C = (A + B) (A + C)$
Assorbimento	$A (A + B) = A$	$A + A B = A$
De Morgan	$!(A B) = !A + !B$	$!(A + B) = !A !B$



Esempio di trasformazione

□ $F(a,b,c) = !a!bc + !abc + !ab!c$

Espressione trasformata	proprietà utilizzata
$!a!bc + !abc + !ab!c$	idempotenza $x + x = x$
$!a!bc + !abc + !abc + !ab!c$	distributiva $xy + xz = x(y + z)$
$!ac(!b + b) + !ab(c + !c)$	inverso $x + !x = 1$
$!ac1 + !ab1$	identità $x1 = x$
$!ac + !ab$	distributiva
$!a(c + b)$	



Funzioni combinatorie

- Una **funzione combinatoria** (o funzione booleana, o funzione logica) corrisponde a un' **espressione booleana**, contenente una o più variabili booleane e gli operatori booleani AND, OR e NOT
 - Dando dei valori alle variabili booleane della funzione combinatoria, si calcola il corrispondente valore della funzione
- Esempio: funzione logica a 2 ingressi a e b e 2 uscite S e C
 - $S=1$ se e solo se solo uno degli ingressi vale 1
 - $C=1$ se e solo se entrambi gli ingressi valgono 1
- Espressioni booleane
 - $S=a!b + !ab$
 - $C=ab$



Tabella delle verità

- Per specificare il comportamento di una funzione combinatoria è possibile specificare, per ogni possibile configurazione degli ingressi, il valore dell'uscita: **tabella delle verità**
 - La tabella della verità di una funzione a n ingressi ha 2^n righe, che corrispondono a tutte le possibili configurazioni di ingresso
 - La tabella delle verità ha due “gruppi” di colonne:
 - **colonne degli ingressi**, le cui righe contengono tutte le combinazioni di valori delle variabili della funzione
 - **colonna dell'uscita**, che riporta i corrispondenti valori assunti dalla funzione
-



Esempio

- $F(A, B, C) = AB + !C$ è una funzione combinatoria a 3 variabili A, B e C
 - $F(0, 0, 0) = 0 \cdot 0 + !0 = 0 + 1 = 1$
 - $F(0, 0, 1) = 0 \cdot 0 + !1 = 0 + 0 = 0$
 - $F(0, 1, 0) = 0 \cdot 1 + !0 = 0 + 1 = 1$
 - ... (e così via)
 - $F(1, 1, 1) = 1 \cdot 1 + !1 = 1 + 0 = 1$



Esempio: Tabella delle verità

# riga	A	B	C	A B + /C	F
0	0	0	0	0 0 + /0	1
1	0	0	1	0 0 + /1	0
2	0	1	0	0 1 + /0	1
3	0	1	1	0 1 + /1	0
4	1	0	0	1 0 + /0	1
5	1	0	1	1 0 + /1	0
6	1	1	0	1 1 + /0	1
7	1	1	1	1 1 + /1	1

$n = 3$
ingressi

$2^n = 2^3 = 8$
righe

colonna
uscita

(per comodità nella colonna centrale
è riportato anche il calcolo)



3 - Porte logiche (circuiti combinatori elementari)

- ❑ I circuiti digitali sono formati da componenti digitali elementari, chiamati porte logiche
- ❑ Le **porte logiche** sono i circuiti minimi per l'elaborazione di segnali binari e **corrispondono agli operatori elementari** dell'algebra di commutazione
- ❑ Le porte logiche vengono classificate in base al **modo di funzionamento**: porta **NOT**, porta **AND**, porta **OR** (sono le porte logiche fondamentali e costituiscono un **insieme di operatori funzionalmente completo**)
 - Classificazione per numero di ingressi: porte a 1 ingresso, porte a 2 ingressi, porte 3 ingressi, e così via ...




Transistor

- ❑ L'elemento funzionale fondamentale per la costruzione di porte logiche è il transistor
- ❑ Il transistor è un dispositivo elettronico
- ❑ Il transistor opera su grandezze elettriche: tensione e corrente
- ❑ Il transistor funziona come un interruttore
- ❑ Ha due stati di funzionamento: interruttore aperto o interruttore chiuso



Struttura del transistor

 

transistor
bipolare (BJT)




Funzionamento del transistor

- Se la **tensione di base** V_{ingresso} è **inferiore** a una data **soglia** critica, il transistor si comporta come un **interruttore aperto**, cioè tra emettitore e collettore non passa corrente, e quindi la tensione di uscita diventa uguale a quella di alimentazione: $V_{\text{uscita}} = V_{\text{alimentazione}} = 5 \text{ Volt}$ (in tecnologia TTL)
- Se la **tensione di base** V_{ingresso} è **superiore** a una data **soglia** critica, il transistor si comporta come un **interruttore chiuso**, cioè tra emettitore e collettore passa corrente, e quindi la tensione di uscita diventa uguale a quella di massa: $V_{\text{uscita}} = V_{\text{massa}} = 0 \text{ Volt}$ (in tecnologia TTL)



Funzionamento del transistor

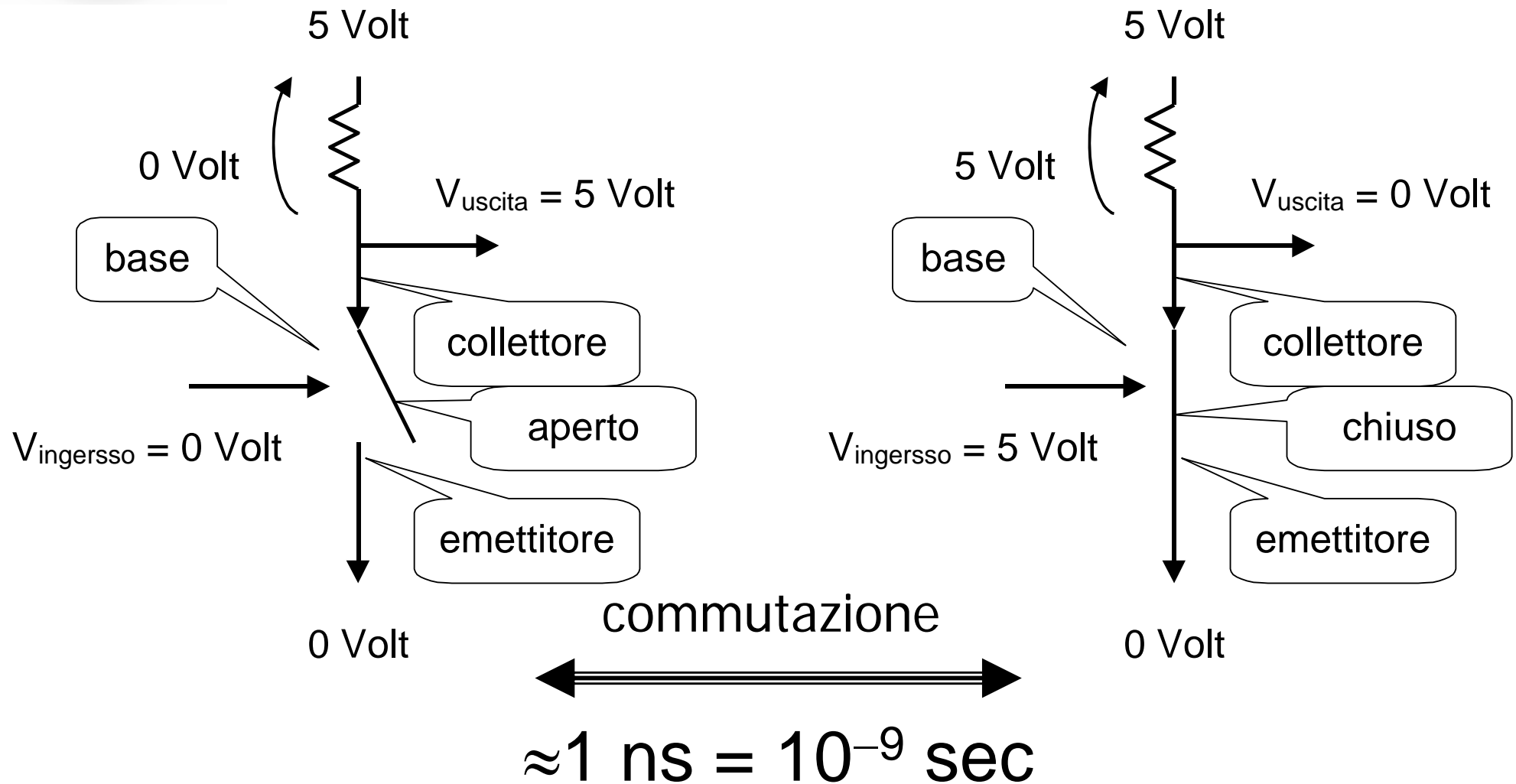



La porta NOT (invertitore)



- ❑ Il singolo transistor della figura è una porta NOT
- ❑ Se l'ingresso vale 0 Volt, l'uscita vale 5 Volt
- ❑ Se l'ingresso vale 5 Volt, l'uscita vale 0 Volt
- ❑ La tabella rappresenta il funzionamento della porta NOT

V_{ingresso}	V_{uscita}
0 Volt	5 Volt
5 Volt	0 Volt



Porta NOT (invertitore, negatore)

Simbolo funzionale

  

simbolo semplificato

Tabella delle verità

A	X
0	1
1	0

L'uscita vale 1 se e solo se l'ingresso vale 0



Porta AND

Simbolo funzionale

 


Tabella delle verità

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

L'uscita vale 1 se e solo se entrambi gli ingressi valgono 1



Porta OR

Simbolo funzionale

 


Tabella delle verità

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

L'uscita vale 1 se e solo se almeno un ingresso vale 1



NAND (operatore funzionalmente completo)

Simbolo funzionale

 


Tabella delle verità

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

L'uscita vale 0 se e solo se entrambi gli ingressi valgono 1



NOR (operatore funzionalmente completo)

Simbolo funzionale

 


Tabella delle verità

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


L'uscita vale 1 se e solo se entrambi gli ingressi valgono 0



NAND - realizzazione di NOT, AND, OR


NOT

$$\neg X = \neg(XX)$$

 


AND

$$XY = \neg\neg(XY)$$

 

OR

 
$$X+Y = \neg\neg(X+Y) = \neg(\neg X \neg Y)$$





Altri operatori: OR esclusivo (X-OR)

 - X-OR a 2 ingressi: l'uscita vale 1 se e solo se una sola variabile vale 1 (diseguaglianza)
 - generalizzato a n variabili di ingresso: l'uscita vale 1 se e solo se il numero di 1 è dispari




A	B	$X = !AB + A!B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Altri operatori: X-NOR esclusivo

 - X-NOR a 2 ingressi: l'uscita vale 1 se e solo se entrambe le variabili valgono 0 o 1 (eguaglianza)
 - generalizzato a n variabili di ingresso: l'uscita vale 1 se e solo se il numero di 1 è pari



A	B	$X=AB+!A!B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1




Generalizzazioni

- ❑ Alcuni tipi di porte a 2 ingressi si possono generalizzare a 3, 4, ecc ingressi
- ❑ Le due porte a più ingressi maggiormente usate sono la porta AND e la porta OR
- ❑ Tipicamente si usano AND (o OR) a 2, 4 o 8 ingressi (raramente più di 8)



Porta AND a 3 ingressi

Simbolo funzionale

 

L'uscita vale 1 se e solo se
tutti e 3 gli ingressi valgono 1


Tabella delle verità

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Realizzazione ad albero

 - La porta AND a 3 ingressi si realizza spesso come albero di porte AND a 2 ingressi (ma non è l'unico modo)




- Nota bene: non tutti i tipi di porte a più di 2 ingressi si possono realizzare come alberi di porte a 2 ingressi (funziona sempre con AND, OR, X-OR, X-NOR)



Porta OR a 3 ingressi

Simbolo funzionale

 

L'uscita vale 0 se e solo se
tutti e 3 gli ingressi valgono 0

Tabella delle verità

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



Costo e velocità di una porta logica

❑ Costo di realizzazione

- Il numero di transistor per realizzare una porta dipende dalla tecnologia, dalla funzione e dal numero di ingressi
- Porta NOT: 1 oppure 2 transistor, porte AND e OR: 3 oppure 4 transistor, altre porte: ≥ 4 transistor

❑ Velocità di commutazione

- La velocità di commutazione di una porta dipende dalla tecnologia, dalla funzione e dal numero di ingressi
- Le porte più veloci (oltre che più piccole) sono tipicamente le porte NAND e NOR a 2 ingressi: possono commutare in meno di 1 nanosecondo (10^{-9} sec, un milionesimo di sec)

- ❑ Il costo delle porte logiche e la velocità di commutazione consentono di calcolare un'indicazione del **costo** della **rete logica** che realizza un'espressione booleana e del **ritardo di propagazione** associato alla rete stessa



4 - Analisi e sintesi di reti combinatorie



Rete combinatoria (1)

- ❑ A ogni **funzione combinatoria**, data come **espressione booleana**, si può sempre associare un circuito digitale, formato da porte logiche, che viene chiamato **rete combinatoria**
- ❑ Gli ingressi della rete combinatoria sono le variabili della funzione
- ❑ L'uscita della rete combinatoria emette il valore assunto dalla funzione



Rete combinatoria (2)


- Una **rete combinatoria** è un circuito digitale:
 - dotato di $n \geq 1$ ingressi principali e di un'uscita
 - formato da porte logiche AND, OR e NOT (eventualmente anche da altri tipi di porte)
 - e privo di retroazioni

- Costruzione della rete combinatoria a partire dalla funzione logica
 - variabili e variabili negate
 - ogni termine dell'espressione è sostituito dalla corrispondente rete di porte fondamentali
 - le uscite corrispondenti ad ogni termine si compongono come indicato dagli operatori ...



Esempio

$$F(A, B, C) = A B + !C$$

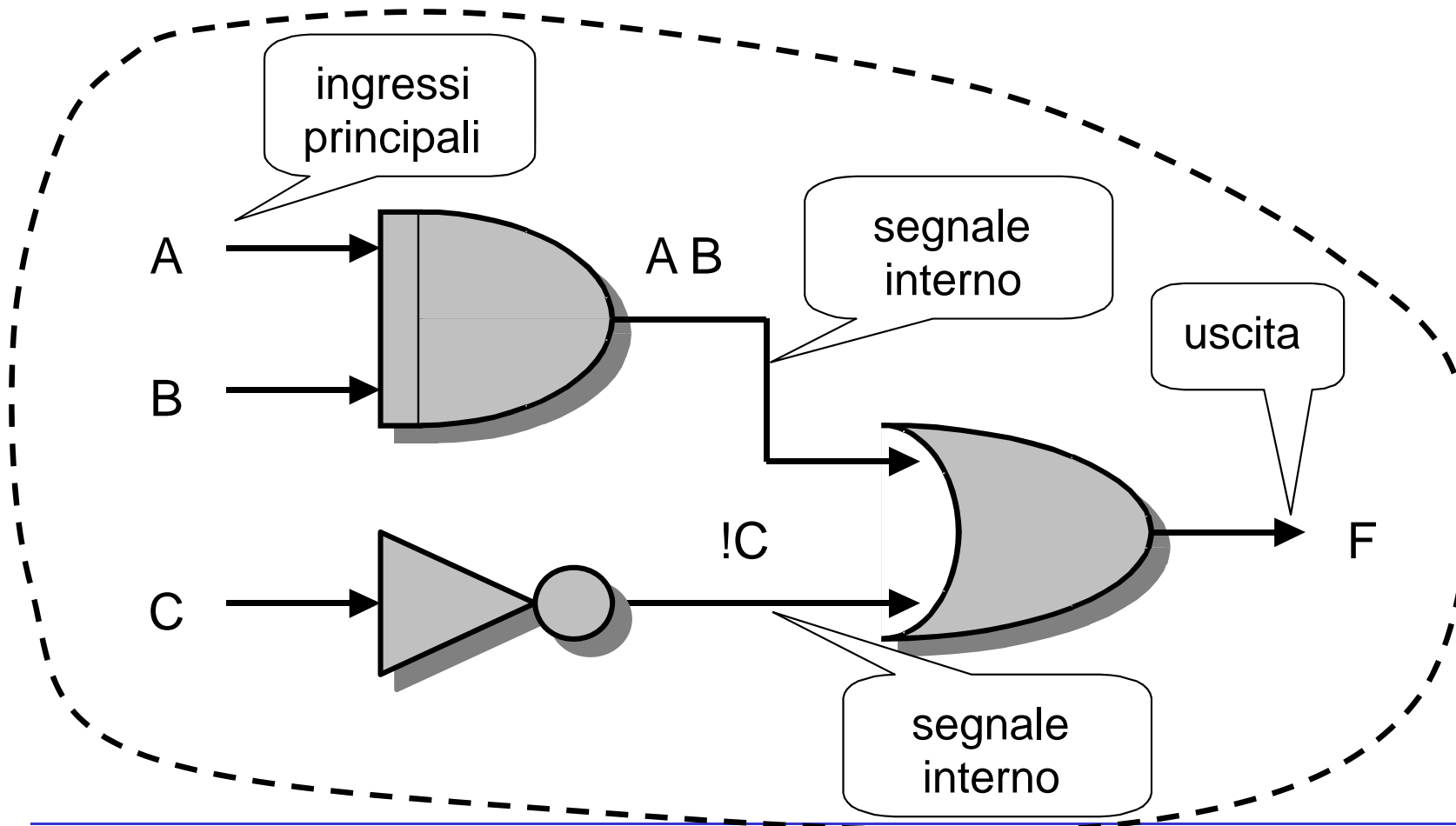



Simulazione circuitale


(dalla rete alla tabella della verità)

- ❑ La **tabella delle verità** di una rete combinatoria può anche essere ricavata per **simulazione** del funzionamento circuitale della **rete combinatoria** stessa
- ❑ Per simulare il funzionamento circuitale di una rete combinatoria, si applicano dei valori agli ingressi, e li si propaga lungo la rete fino all'uscita



Simulazione circuitale

(corrisponde alla riga 0 della tabella)

 


Risultato della simulazione: $F(0, 0, 0) = 1$



Simulazione circuitale

(corrisponde alla riga 1 della tabella)

 


Risultato della simulazione: $F(0, 0, 1) = 0$



Simulazione circuitale

(corrisponde alla riga 2 della tabella)

 


Risultato della simulazione: $F(0, 1, 0) = 1$



Simulazione circuitale

(corrisponde alla riga 7 della tabella)

 


Risultato della simulazione: $F(1, 1, 1) = 1$



4a - Analisi di reti combinatorie

- dalla rete all'espressione

 (1) Si applicano nomi ai segnali interni: p, q e r






4a - Analisi di reti combinatorie

- dalla rete all'espressione

(2) Si ricavano le espressioni booleane corrispondenti ai segnali interni:

- $p = !A B$
- $q = !C$
- $r = !A C$

schema logico

 



4a - Analisi di reti combinatorie

- dalla rete all'espressione

(3) Si ricava l'uscita come espressione booleana in funzione dei segnali interni:


- $F = p + q + r$

(4) Per sostituzione, si ricava l'uscita come espressione booleana in funzione degli ingressi principali:

- $F = p + q + r$

- $F(A, B, C) = !A B + !C + !A C$

 L'espressione booleana così trovata ha una struttura conforme allo schema logico di partenza





4a - Analisi di reti combinatorie

- dall'espressione alla tabella delle verità

(per comodità è riportato
anche il calcolo)

# riga	A	B	C	$\neg A B + \neg C + \neg A C$	F
0	0	0	0	$\neg 0 0 + \neg 0 + \neg 0 0$	1
1	0	0	1	$\neg 0 0 + \neg 1 + \neg 0 1$	1
2	0	1	0	$\neg 0 1 + \neg 0 + \neg 0 0$	1
3	0	1	1	$\neg 0 1 + \neg 1 + \neg 0 1$	1
4	1	0	0	$\neg 1 0 + \neg 0 + \neg 1 0$	1
5	1	0	1	$\neg 1 0 + \neg 1 + \neg 1 1$	0
6	1	1	0	$\neg 1 1 + \neg 0 + \neg 1 0$	1
7	1	1	1	$\neg 1 1 + \neg 1 + \neg 1 1$	0





Reti combinatorie equivalenti

- Una funzione combinatoria può ammettere più **reti combinatorie differenti** che la sintetizzano
- Reti combinatorie che realizzano la medesima funzione combinatoria si dicono **equivalenti**
- Esse hanno tutte la stessa funzione (tabella delle verità), ma possono avere struttura (e costo) differente



Due reti equivalenti

  

$$F1 = AB + AC$$

$$F2 = A(B + C)$$

Trasformazione:

$$F1 = AB + AC =$$

$$= A(B + C) =$$

$$= F2$$

(prop. distributiva)




Costo e velocità di reti combinatorie

- Il **costo di una rete combinatoria** si valuta in vari modi (criteri di costo):
 - Numero di porte, per tipo di porta e per quantità di ingressi della porta
 - Numero di porte universali (NAND o NOR)
 - Numero di transistor
 - Complessità delle interconnessioni
 - e altri ancora ...

- La **velocità di una rete** combinatoria è misurata dal tempo che una variazione di ingresso impiega per modificare l'uscita della rete (o **ritardo di propagazione**)
 - Per calcolare la velocità di una rete combinatoria, occorre conoscere i ritardi di propagazione delle porte logiche componenti la rete, e poi analizzare i **percorsi ingressi-uscita**



Velocità: esempio

 




Ritardo totale = 5 ns = $5 \cdot 10^{-9}$ sec

Freq. di commutazione = $1 / 5 \text{ ns} = 200 \text{ MHz}$



Costo e ritardo di propagazione di reti equivalenti (porte a 2 ingressi)
   
$$F(a,b,c)=!a!bc + !abc + !ab!c = !a(c+b)$$



Porte a 2 ingressi

AND: Costo = 4, Rit. = 10

OR: Costo = 4, Rit. = 12

NOT: Costo = 1, Rit. = 2



4b - Sintesi di reti combinatorie

- ❑ La sintesi di una rete combinatoria espressa come tabella delle verità, consiste nel ricavare lo schema logico (il circuito digitale) che calcola la funzione combinatoria
- ❑ In generale, per una data **tabella delle verità** possono esistere **più reti combinatorie** (la soluzione al problema di sintesi non è dunque unica)
- ❑ Esistono svariate procedure di sintesi di reti combinatorie, che differiscono per:
 - Complessità della procedura di sintesi
 - Ottimalità della rete combinatoria risultante, per dimensioni e velocità



4b - Sintesi di reti combinatorie: forme canoniche

- Data una *funzione booleana*, la soluzione iniziale al problema di determinare una sua espressione consiste nel ricorso alle *forme canoniche*.
- Le forme canoniche sono, rispettivamente, la forma *somma di prodotti* (SoP) (*sintesi in 1^a forma canonica*) e quella *prodotto di somme* (PoS) (*sintesi in 2^a forma canonica*).
- Data una funzione booleana esistono *una ed una sola* forma canonica SoP ed una e una sola forma PoS che la rappresenta.



Sintesi in 1^a forma canonica (o sintesi come somma di prodotti)

Data una tabella delle verità, a $n \geq 1$ ingressi, della funzione da sintetizzare, la **funzione F** che la realizza può essere specificata come

- la **somma logica** (OR) di tutti (e soli) i **termini prodotto** (AND) delle **variabili di ingresso corrispondenti agli 1** della funzione.
- Ogni termine prodotto (o **mintermine**) è costituito dal prodotto logico delle variabili di ingresso (letterale) prese in forma naturale se valgono 1, in forma complementata se valgono 0.



1^a forma canonica

- Si consideri il seguente esempio:

a	b	$f(a, b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- È intuitivo osservare che la funzione possa essere ottenuta dal OR delle seguenti funzioni:

a	b	$f(a, b)$	=	a	b	$f_1(a, b)$	+	a	b	$f_2(a, b)$
0	0	0		0	0	0		0	0	0
0	1	1		0	1	1		0	1	0
1	0	0		1	0	0		1	0	0
1	1	1		1	1	0		1	1	1



1^a forma canonica

- Per cui, intuitivamente, si ottiene:

a	b	$f(a,b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

=

a	b	$f_1(a,b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

+

a	b	$f_2(a,b)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

↓

↓

$f_1(a,b) = a' b$

$f_2(a,b) = a b$

- Poiché, ad esempio, quando $a=0$ e $b=1$ il prodotto $a' b$ assume valore 1 mentre vale 0 in tutti gli altri casi.



1^a forma canonica

- Ne consegue:

a	b	f(a,b)	=	a	b	f ₁ (a,b)	+	a	b	f ₂ (a,b)
0	0	0		0	0	0		0	0	0
0	1	1		0	1	1		0	1	0
1	0	0		1	0	0		1	0	0
1	1	1		1	1	0		1	1	1



$$f(a,b) = a'b + ab$$

- Mettendo in OR i *mintermini* della funzione si ottiene l'*espressione booleana* della funzione stessa espressa come somma di prodotti.
 - nel *mintermine* (prodotto) una variabile compare nella forma naturale (x) se nella corrispondente configurazione di ingresso ha valore 1, nella forma complementata (x') se ha valore 0



Esempio: funzione maggioranza

- Si chiede di sintetizzare (in 1^a forma canonica) una funzione combinatoria dotata di 3 ingressi A, B e C, e di un'uscita F, funzionante come segue:
 - Se la maggioranza degli ingressi vale 0, l'uscita vale 0
 - Se la maggioranza degli ingressi vale 1, l'uscita vale 1



Tabella delle verità

- L'uscita vale 1 se e solo se 2 o tutti e 3 gli ingressi valgono 1 (cioè se e solo se il valore 1 è in maggioranza)

mintermini

# riga	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1




Espressione booleana

- Dalla tabella della verità si ricava, tramite la sintesi in 1a forma canonica (somma di prodotti), l'espressione booleana che rappresenta la funzione
- $$F(A, B, C) = \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C} + A B C$$
- Dall'espressione booleana si ricava la **rete combinatoria** (il circuito) che è sempre **a 2 livelli**



Rete combinatoria: schema logico

 



Sintesi in 2^a forma canonica (o sintesi come prodotto di somme)

Data una tabella delle verità, a $n \geq 1$ ingressi, della funzione da sintetizzare, la **funzione F** che la realizza può essere specificata come

- la **prodotto logico** (AND) di tutti (e soli) i **termini somma** (OR) delle **variabili di ingresso corrispondenti agli 0** della funzione.
- Ogni termine somma (o **maxtermine**) è costituito dalla somma logica delle variabili di ingresso (letterale) prese in forma naturale se valgono 0, in forma complementata se valgono 1.



2^a forma canonica

- Si consideri nuovamente lo stesso esempio:

a	b	$f(a, b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- È intuitivo osservare che la funzione possa essere ottenuta dall'AND delle seguenti funzioni:

a	b	$f(a, b)$	=	a	b	$f_1(a, b)$	*	a	b	$f_2(a, b)$
0	0	0		0	0	0		0	0	1
0	1	1		0	1	1		0	1	1
1	0	0		1	0	1		1	0	0
1	1	1		1	1	1		1	1	1



2^a forma canonica

- Per cui, intuitivamente, si ottiene:

a	b	f(a,b)	=	a	b	f ₁ (a,b)	*	a	b	f ₂ (a,b)
0	0	0		0	0	0		0	0	1
0	1	1		0	1	1		0	1	1
1	0	0		1	0	1		1	0	0
1	1	1		1	1	1		1	1	1

$$f_1(a,b) = a+b$$

$$f_2(a,b) = a' + b$$

Infatti, ad es., quando $a=0$ e $b=0$ allora $(a+b)$ assume valore 0 mentre vale 1 in tutti gli altri casi.



$$f(a,b) = (a+b) * (a' + b)$$

Mettendo in AND i *maxtermini* della funzione si ottiene l'*espressione booleana* della funzione stessa espressa come prodotto di somme.

nel *maxtermine* (somma) una variabile compare nella forma naturale (x) se nella corrispondente configurazione di ingresso ha valore 0, nella forma complementata (x') se ha valore 1



Sintesi POS

□ $F = (A+B+C)(A+B+\neg C)(A+\neg B+C)(\neg A+B+C)$

maxtermini

# riga	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1