



Università degli studi di Parma

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

---

# Registri e Contatori

Reti Logiche A  
2016-2017

Update 14 dicembre 2016)

Docente:

prof. William FORNACIARI

[william.fornaciari@elet.polimi.it](mailto:william.fornaciari@elet.polimi.it)

[www.elet.polimi.it/~fornacia](http://www.elet.polimi.it/~fornacia)



## ■ Circuiti sequenziali speciali

- ▶ Esiste una classe di circuiti sequenziali la cui progettazione potrebbe seguire il processo “classico” di sintesi ma che è più conveniente analizzare in altro modo
  - La regolarità della struttura facilita la progettazione
- ▶ A questa classe appartengono:
  - Registri
    - Memorizzano una definita quantità di informazione
    - Possono operare sul contenuto una o più semplici trasformazioni.
      - » Shift destro/sinistro
      - » Caricamento parallelo/seriale
  - Contatori
    - Attraversano ripetutamente un numero definito di stati
      - » Contatori sincroni
      - » Contatori asincroni
  - Gestori di Code
    - FIFO, LIFO




- Un *registro* è un elemento di memoria in grado di conservare un insieme di bit, denominato *parola*, su cui può eventualmente operare una o più semplici trasformazioni
  - ▶ Benché si possa utilizzare un qualunque tipo di bistabile, per realizzare i registri si preferisce utilizzare *FF D* (*master-slave* o *edge-triggered*)
- I registri si distinguono sulla base dei seguenti aspetti:
  - ▶ Modalità di caricamento dati
    - Parallelo
    - Seriale
  - ▶ Modalità di lettura dati
    - Parallelo
    - Seriale
  - ▶ Operazioni di scorrimento sui dati:
    - a destra e/o a sinistra (aritmetico o non aritmetico) e circolare




## ■ Registro *parallelo-parallelo*

### ► Esempio di registro a 4 bit

 




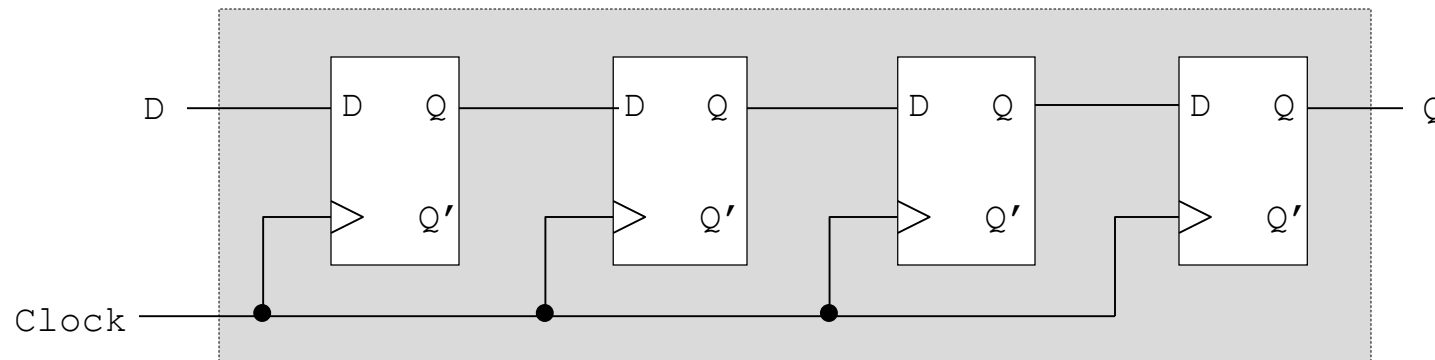- Registro *serie-serie* (*Shift Register* - *Registro a Scorrimento*)
  - ▶ Esempio di registro a 4 bit




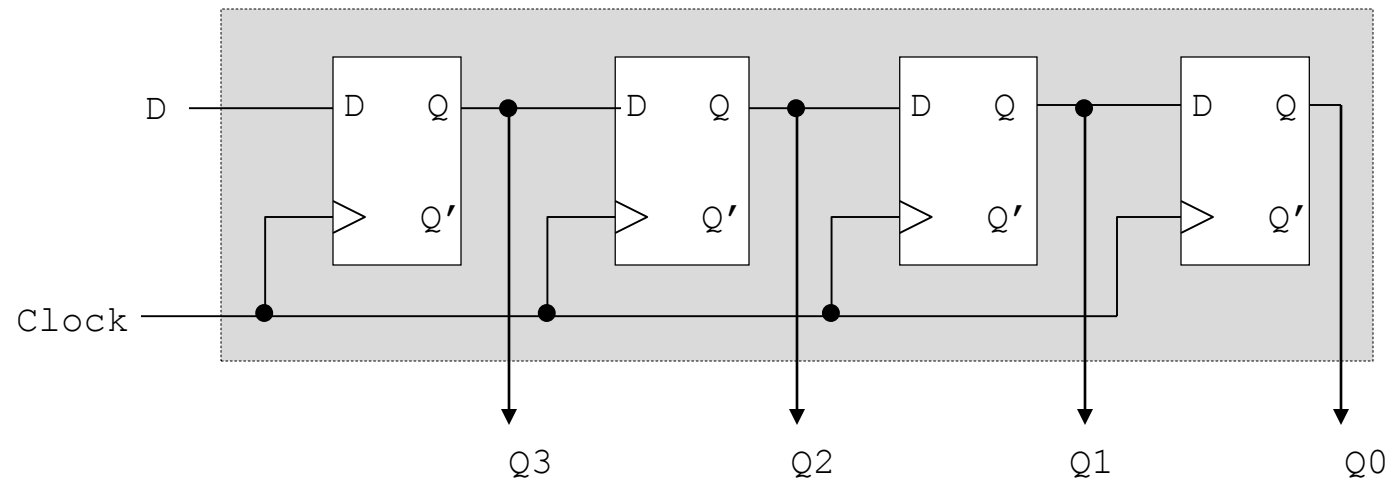- Registro *serie-parallelo*
  - ▶ Esempio di registro a 4 bit


 
## ■ Registro *parallelo-serie*


- ▶ Esempio a 4 bit con shift-aritmetico (Shift Destro)
  - In fase di traslazione, ricopia il bit più significativo nella posizione più significativa (estensione del segno)



## ■ Registro *circolare* a 4 bit
 
### ► Esempio a 4 bit con rotazione a destra

- In fase di traslazione, trasferisce il bit meno significativo al posto di quello più significativo, spostando i rimanenti di una posizione a destra.








- Un contatore è una rete *sequenziale* che, solitamente, riceve in ingresso solamente *un evento di conteggio* che sposta la posizione corrente in avanti - *upwards* - (o indietro - *downwards*) di una unità.
  - ▶ Il valore raggiunto è associato allo *stato presente*.
    - Possono esistere altri ingressi di *controllo* per la realizzazione di contatori bidirezionali; il metodo di progetto cambia di poco.
- Il contatore appartiene ad una famiglia di reti sequenziali “omogenee” caratterizzate da:
  - ▶ Specifiche di funzionamento analoghe per l’intera famiglia;
  - ▶ Ripetitività e località della struttura (in molto casi).
  - ▶ Metodologia di specifica semplificata rispetto alla generica tabella degli stati e metodologia di progetto semplificata rispetto a quella generale per le reti sequenziali;



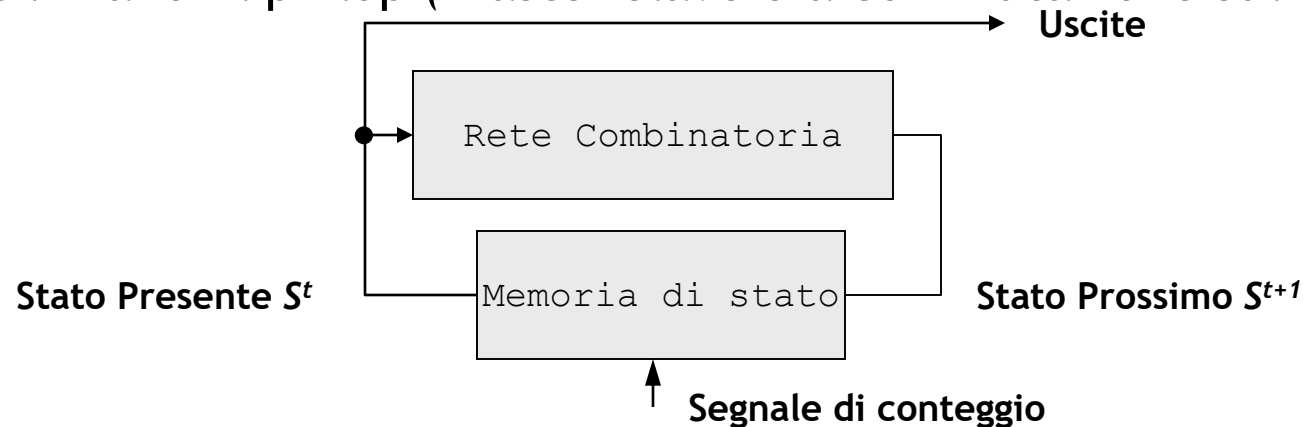- Un contatore può anche essere visto come una *generica rete sequenziale dove, a meno di particolari specifiche, il valore d'uscita coincide con il valore di stato*.
  - ▶ A meno di casi particolari, non sono presenti reti di transcodifica
  - ▶ Si utilizzano Flip-flop (master slave o a commutazione sul fronte)



- In pratica, adottare le *tecniche generali di progetto* delle reti sequenziali risulta eccessivamente oneroso; si ricorre a tecniche *specifiche*, più semplici, secondo criteri *tipici della classe di circuiti*.
  - ▶ consentono buona *ottimizzazione*.



## ■ Un contatore si distingue per:

### ▶ Il *modulo* $M$

- Il contatore conterà da 0 a  $M-1$  e, al successivo impulso, *torna a 0*;

### ▶ Il *codice*

- Il contatore presenta all'esterno il valore del conteggio secondo un codice stabilito.
  - A numero minimo di bit: Il numero di tali bistabili è  $\lceil \log_2 M \rceil$ . (es: Gray, Binario Naturale)
  - Altri codici: se il codice è su  $k$  bit, converrà usare  $k$  bistabili anche qualora fosse  $k > \lceil \log_2 M \rceil$ , per evitare di inserire una rete di transcodifica fra i bistabili e l'uscita del contatore. (es: 1-hot, parità)

### ▶ La *codifica*

- Definisce la successione degli  $M$  valori associati allo stato attraverso cui il contatore evolve.
  - Nota: la codifica dello stato è definita a priori
  - Es:  $M=4$  - codice Gray (codice a numero minimo di bit) - codifica:  $S_0=00$   $S_1=01$   $S_2=11$   $S_3=10$
  - Es:  $M=4$  - codice Parità Pari (codice a numero non minimo di bit): codifica:  $S_0=000$   $S_1=011$   $S_2=101$   $S_3=110$



- Oltre che per *modulo, codice e codifica*, i contatori si distinguono in *sincroni* e *asincroni*:
  - ▶ Contatore *sincrono*:
    - Tutti i bistabili ricevono simultaneamente in ingresso l'evento di conteggio;
      - Clock oppure Gated Clock (clock attraversa una rete combinatoria).
    - Le eventuali commutazioni sono tutte simultanee (*sincrone*), a parte modeste variazioni dovute alla propagazione attraverso le reti di eccitazione dei bistabili;
  - ▶ Contatore *asincrono*:
    - Almeno un bistabile *non* riceve in ingresso il segnale di conteggio
    - La sua eventuale commutazione è comandata da quella degli altri bistabili e avverrà con un ritardo dovuto alla propagazione attraverso tali bistabili (oltre che alle reti combinatorie eventualmente presenti);
- Nel seguito si tratterà in dettaglio il progetto dei contatori sincroni



# Contatori sincroni: *Contatore Binario Naturale*

## ■ Contatore binario (modulo $2^n$ )

- ▶ Modulo:  $2^n$ ; Codice: A numero minimo bit; Codifica: Binaria Naturale
- ▶ Bistabile utilizzato: T

Tabella delle transizioni  
e delle eccitazioni  
per  $M=2^1$

$Q_0$	$Q_0^*$	$Q_0$	$T_0$
0	1	0	1
1	0	1	1

Tabella delle transizioni  
e delle eccitazioni  
per  $M=2^2$

$Q_1$	$Q_0$	$Q_1^*Q_0^*$	$Q_1$	$Q_0$	$T_1$	$T_0$
0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1

Tabella delle transizioni  
e delle eccitazioni  
per  $M=2^3$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_2^*Q_1^*Q_0^*$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$T_2$	$T_1$	$T_0$
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1



# Contatori sincroni: *Contatore Binario Naturale*

- L'analisi delle tabelle delle eccitazioni evidenzia la seguente regolarità ( $M=2^4$ ):

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$T_3 T_2 T_1 T_0$
0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 1
0 0 1 0	0 0 0 1
0 0 1 1	0 1 1 1
0 1 0 0	0 0 0 1
0 1 0 1	0 0 1 1
0 1 1 0	0 0 0 1
0 1 1 1	1 1 1 1
1 0 0 0	0 0 0 1
1 0 0 1	0 0 1 1
1 0 1 0	0 0 0 1
1 0 1 1	0 1 1 1
1 1 0 0	0 0 0 1
1 1 0 1	0 0 1 1
1 1 1 0	0 0 0 1
1 1 1 1	1 1 1 1

$$T_0 \equiv 1$$

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$T_3 T_2 T_1 T_0$
0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 1
0 0 1 0	0 0 0 1
0 0 1 1	0 1 1 1
0 1 0 0	0 0 0 1
0 1 0 1	0 0 1 1
0 1 1 0	0 0 0 1
0 1 1 1	1 1 1 1
1 0 0 0	0 0 0 1
1 0 0 1	0 0 1 1
1 0 1 0	0 0 0 1
1 0 1 1	0 1 1 1
1 1 0 0	0 0 0 1
1 1 0 1	0 0 1 1
1 1 1 0	0 0 0 1
1 1 1 1	1 1 1 1

$$T_1 = Q_0$$

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$T_3 T_2 T_1 T_0$
0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 1
0 0 1 0	0 0 0 1
0 0 1 1	0 1 1 1
0 1 0 0	0 0 0 1
0 1 0 1	0 0 1 1
0 1 1 0	0 0 0 1
0 1 1 1	1 1 1 1
1 0 0 0	0 0 0 1
1 0 0 1	0 0 1 1
1 0 1 0	0 0 0 1
1 0 1 1	0 1 1 1
1 1 0 0	0 0 0 1
1 1 0 1	0 0 1 1
1 1 1 0	0 0 0 1
1 1 1 1	1 1 1 1

$$T_2 = Q_1 * Q_0 = Q_1 * T_1$$

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$T_3 T_2 T_1 T_0$
0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 1
0 0 1 0	0 0 0 1
0 0 1 1	0 1 1 1
0 1 0 0	0 0 0 1
0 1 0 1	0 0 1 1
0 1 1 0	0 0 0 1
0 1 1 1	1 1 1 1
1 0 0 0	0 0 0 1
1 0 0 1	0 0 1 1
1 0 1 0	0 0 0 1
1 0 1 1	0 1 1 1
1 1 0 0	0 0 0 1
1 1 0 1	0 0 1 1
1 1 1 0	0 0 0 1
1 1 1 1	1 1 1 1

$$T_3 = Q_2 * Q_1 * Q_0 = Q_2 * T_2$$

# Contatori sincroni: *Contatore Binario Naturale*




- Sono evidenti due possibili implementazioni per le funzioni di eccitazione:
  - ▶ Contatore serie:  $T_0=1; T_1=Q_0; T_n=Q_{n-1} * T_{n-1}$ 
    - Tutti gli stadi, ad esclusione dei primi due, risultano perfettamente identici.
    - La regolarità della struttura è “pagata” con un maggior ritardo di propagazione (limita la frequenza di funzionamento).
    - Nota: la frequenza di funzionamento si riduce linearmente con la dimensione del contatore poiché  $T_i$  diventa stabile solo dopo che lo è diventato  $T_{i-1}$ .
  - ▶ Contatore parallelo:  $T_0=1; T_1=Q_0; T_n=Q_{n-1} * Q_{n-2} * Q_{n-3} \dots * Q_0$ 
    - Schema molto semplice e regolare.
    - Minor ritardo di propagazione rispetto al caso precedente (frequenza di funzionamento maggiore rispetto al caso precedente).
    - Nota: la frequenza di funzionamento si riduce all’aumentare delle dimensioni del contatore a causa dell’aumento del numero degli ingressi alle porte AND.
- In generale, la regolarità deriva dal *ciclo di conteggio*: cambiando tipo di bistabile (es: FFD) le funzioni di eccitazione cambiano, ma la regolarità resta
- Un contatore binario può fungere da divisore di frequenza




## Contatori sincroni: *Contatore Binario Naturale*
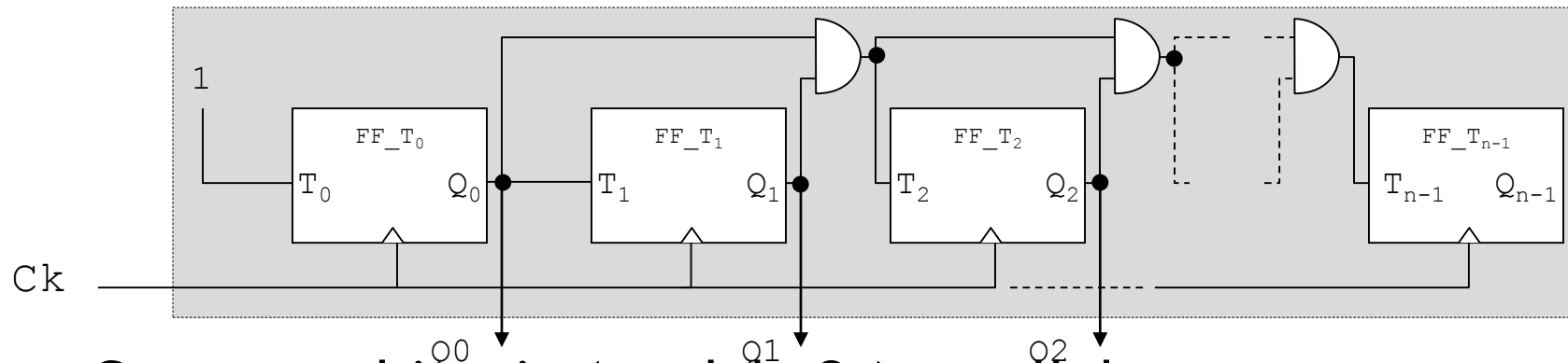
### ■ Contatore binario (modulo $2^n$ ) serie:


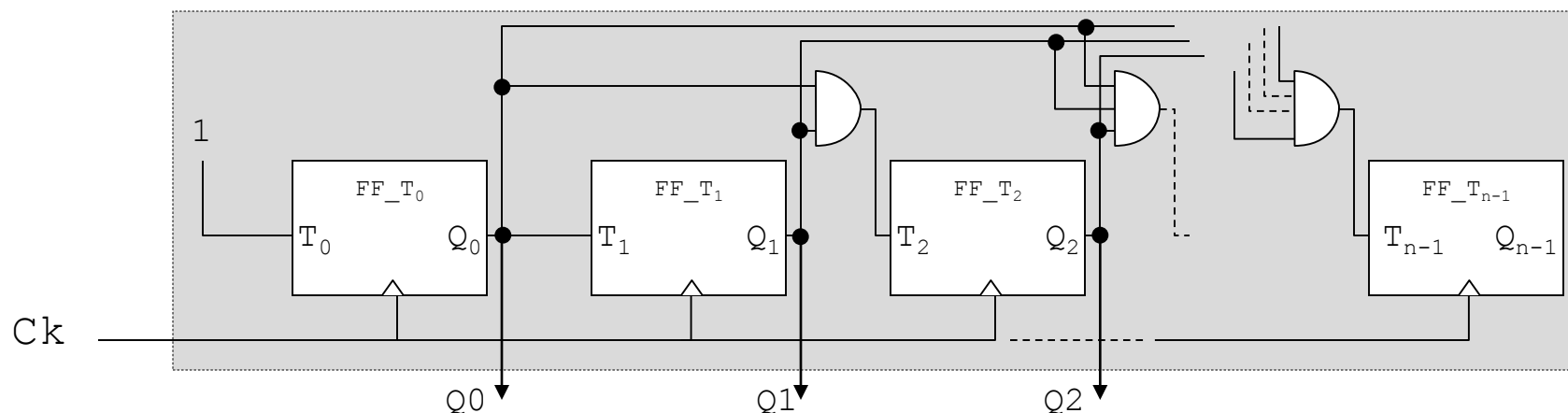
### ■ Contatore binario (modulo $2^n$ ) parallelo:







# Contatori sincroni: *Contatore Binario Naturale*

## ■ Contatore binario (modulo $2^n$ )

- ▶ Modulo:  $2^n$ ; Codice: A numero minimo bit; Codifica: Binaria Naturale
- ▶ Bistabile utilizzato: D

Tabella delle eccitazioni  
per  $M=2^1$

$Q_0$	$D_0$
0	1
1	0

Tabella delle eccitazioni  
per  $M=2^2$

$Q_1$	$Q_0$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Tabella delle eccitazioni  
per  $M=2^3$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0



# Contatori sincroni: *Contatore Binario Naturale*

- L'analisi delle tabelle delle eccitazioni evidenzia la seguente regolarità ( $M=2^4$ ):

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$D_3 D_2 D_1 D_0$
0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 0
0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	0 1 0 1
0 1 0 1	0 1 1 0
0 1 1 0	0 1 1 1
0 1 1 1	1 0 0 0
1 0 0 0	1 0 0 1
1 0 0 1	1 0 1 0
1 0 1 0	1 0 1 1
1 0 1 1	1 1 0 0
1 1 0 0	1 1 0 1
1 1 0 1	1 1 1 0
1 1 1 0	1 1 1 1
1 1 1 1	0 0 0 0

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$D_3 D_2 D_1 D_0$
0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 0
0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	0 1 0 1
0 1 0 1	0 1 1 0
0 1 1 0	0 1 1 1
0 1 1 1	1 0 0 0
1 0 0 0	1 0 0 1
1 0 0 1	1 0 1 0
1 0 1 0	1 0 1 1
1 0 1 1	1 1 0 0
1 1 0 0	1 1 0 1
1 1 0 1	1 1 1 0
1 1 1 0	1 1 1 1
1 1 1 1	0 0 0 0

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$D_3 D_2 D_1 D_0$
0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 0
0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	0 1 0 1
0 1 0 1	0 1 1 0
0 1 1 0	0 1 1 1
0 1 1 1	1 0 0 0
1 0 0 0	1 0 0 1
1 0 0 1	1 0 1 0
1 0 1 0	1 0 1 1
1 0 1 1	1 1 0 0
1 1 0 0	1 1 0 1
1 1 0 1	1 1 1 0
1 1 1 0	1 1 1 1
1 1 1 1	0 0 0 0

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$D_3 D_2 D_1 D_0$
0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 0
0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	0 1 0 1
0 1 0 1	0 1 1 0
0 1 1 0	0 1 1 1
0 1 1 1	1 0 0 0
1 0 0 0	1 0 0 1
1 0 0 1	1 0 1 0
1 0 1 0	1 0 1 1
1 0 1 1	1 1 0 0
1 1 0 0	1 1 0 1
1 1 0 1	1 1 1 0
1 1 1 0	1 1 1 1
1 1 1 1	0 0 0 0

Parallelo:  $D_0 = Q_0 \oplus 1 = Q_0'$

Serie:  $D_0 = Q_0 \oplus 1 = Q_0'$

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$D_2 = Q_2 \oplus (Q_1 * Q_0)$$

$$D_2 = Q_2 \oplus (Q_1 * Q_0) = Q_2 \oplus (Q_1 * K_0)$$

$$D_3 = Q_3 \oplus (Q_2 * Q_1 * Q_0)$$

$$D_3 = Q_3 \oplus (Q_2 * K_1)$$



## Contatori sincroni: *codici e moduli liberi*

### ■ Due casi diversi:

- ▶ Progetto di contatori con modulo libero ( $2^n$  o diverso da  $2^n$ ), codice a numero **non** minimo bit e codifica **non** binaria naturale
  - Struttura regolare
    - Contatori ad anello (*codice one-hot*)
    - Contatore ad anello incrociato
  - A struttura non regolare
    - Si applica una metodologia di progetto semplificata rispetto a quella generale per le reti sequenziali
- ▶ Progetto di contatori con modulo diverso da  $2^n$ , codice a numero minimo bit e codifica binaria naturale
  - A struttura non regolare
    - Si applica una metodologia di progetto semplificata rispetto a quella generale per le reti sequenziali



## Contatori sincroni: *codici e moduli liberi*


### ■ Contatore “ad anello”

- ▶ Modulo:  $n$ ; Codice: *One hot*; Codifica:  $2^k$
- ▶ Bistabile utilizzato: D
- ▶ Codice *one-hot*:
  - In ogni codifica valida uno e un solo bit assume valore 1, tutti gli altri valgono 0
  - Per codificare  $n$  informazioni diverse occorrono  $n$  bit
    - il codice non è a numero minimo di bit
  - Esempio: i numeri da 0 a 3 sono codificati come:
    - 0 = 0001 ( $2^0$ )
    - 1 = 0010 ( $2^1$ )
    - 2 = 0100 ( $2^2$ )
    - 3 = 1000 ( $2^3$ )
    - esiste una corrispondenza 1-a-1 fra l'entità codificata e la posizione dell'unico 1 nella codifica



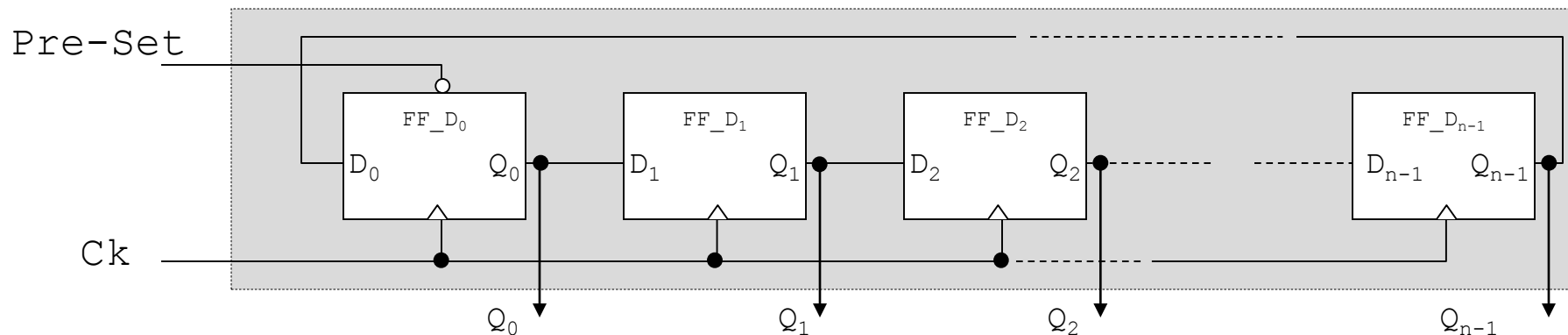
## Contatori sincroni: *codici e moduli liberi*

- Contatore “ad anello” (*ring counter*) modulo  $n$ :
  - È un registro a scorrimento con riporto tra stadio iniziale e finale



 - Il valore del FFD0 viene posto a 1 prima dell'inizio del conteggio; i rimanenti FFD vengono posti a 0.





## Contatori sincroni: *codici e moduli liberi*

- Il contatore “ad anello” ha una struttura ad alto costo ma molto semplice, compatta e veloce
  - ▶ il numero di bistabili è molto più elevato del minimo e cresce linearmente.
- Viene utilizzato in applicazioni nelle quali si deve abilitare uno e un solo sottosistema; il contatore svolge il ruolo di unità di controllo.
  - ▶ Lo stato di ogni bistabile del contatore costituisce immediatamente il segnale di controllo e non occorre alcuna rete di transcodifica.
  - ▶ Se gli stati del contatore sono  $n$ , le linee di segnale che si inviano ai sottosistemi controllati sono ancora  $n$ .
    - Nota: l'uso di un contatore con un codice a numero minimo bit - es., binario naturale - richiede una rete di *transcodifica* che per ogni stato del contatore generi un valore attivo su una sola delle  $n$  linee di segnale in uscita (rete combinatoria con  $k = \lceil \log n \rceil$  ingressi e  $n$  uscite); la rete di transcodifica, al crescere di  $n$ , ha costi crescenti e introduce crescenti ritardi di propagazione



## Contatori sincroni: *codici e moduli liberi*

### ■ Contatore “ad anello incrociato” o “Johnson”

- Modulo:  $2*n$  (nota: sempre pari)
- Codice e Codifica (esempio)

	$Q_1 Q_0$	$Q_1^* Q_0^*$		$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_2^* Q_1^* Q_0^*$		$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_3^* Q_2^* Q_1^* Q_0^*$	Riconosce
0	0 0	0 1	0	0 0 0	0 0 1	0	0 0 0 0	0 0 0 1	$Q'_3 Q'_0$
1	0 1	1 1	1	0 0 1	0 1 1	1	0 0 0 1	0 0 1 1	$Q'_1 Q_0$
2	1 1	1 0	2	0 1 1	1 1 1	2	0 0 1 1	0 1 1 1	$Q'_2 Q_1$
3	1 0	0 0	3	1 1 1	1 1 0	3	0 1 1 1	1 1 1 1	$Q'_3 Q_2$
			4	1 1 0	1 0 0	4	1 1 1 1	1 1 1 0	$Q_3 Q_0$
			5	1 0 0	0 0 0	5	1 1 1 0	1 1 0 0	$Q_1 Q'_0$
						6	1 1 0 0	1 0 0 0	$Q_2 Q'_1$
						7	1 0 0 0	0 0 0 0	$Q_3 Q'_2$


Bistabile utilizzato: D

- Per codificare  $2*n$  informazioni diverse occorrono  $n$  bit
  - Il codice non è a numero minimo di bit
- Svantaggi principali: modulo sempre pari, codice e codifica senza particolare campo di applicabilità
- Vantaggio principale: distanza di Hamming unitaria, prestazioni elevate, meno elementi di memoria rispetto al contatore ad anello
- Rete di decodifica dello stato con porte NAND a soli 2 ingressi




## Contatori sincroni: *codici e moduli liberi*
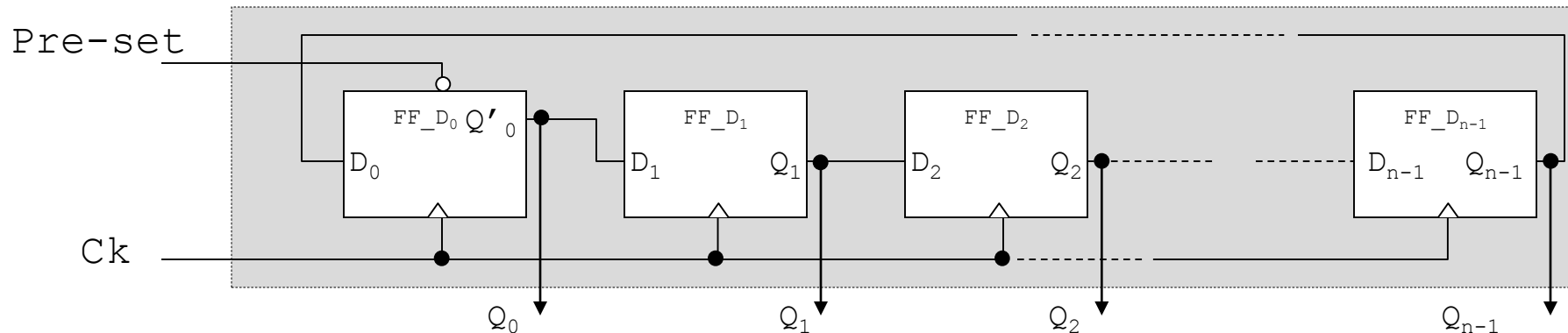
### ■ Contatore “ad anello incrociato” modulo $2 \cdot n$ :



 - Il valore del  $FF_{D_0}$  viene inizializzato a 1 (quindi  $Q'_0$  vale 0) prima dell'inizio del conteggio; i rimanenti FFD vengono posti a 0







## Contatori sincroni: *codici e moduli liberi*

### ■ Contatore modulo diverso da $2^n$ : Esempio1

- ▶ Modulo: 6; Codice: A numero minimo bit; Codifica: Binaria Naturale
- ▶ Bistabile utilizzato: T

Tabella delle transizioni e delle eccitazioni per  $M=6$

$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^*Q_1^*Q_0^*$
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 0
0 1 0	0 1 1
0 1 1	1 0 0
1 0 0	1 0 1
1 0 1	0 0 0



$Q_2Q_1Q_0$	$T_2T_1T_0$
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 1
0 1 0	0 0 1
0 1 1	1 1 1
1 0 0	0 0 1
1 0 1	1 0 1



$$\begin{aligned}T_2 &= Q_1^*Q_0 + Q_2^*Q_0 \\T_1 &= Q_2'^*Q_0 \\T_0 &= 1\end{aligned}$$

Nota: le equazioni derivano dalla sintesi delle tre funzioni combinatorie  $T_0$ ,  $T_1$  e  $T_2$



## Contatori sincroni: *codici e moduli liberi*

### ■ Contatore modulo diverso da $2^n$ : Esempio2

- ▶ Modulo: 10; Codice: A numero minimo bit; Codifica: Binaria Naturale (Contatore *BCD* o *Decadico*)
- ▶ Bistabile utilizzato: T

Tabella delle transizioni e delle eccitazioni per M= 10

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_3^* Q_2^* Q_1^* Q_0^*$	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$T_3 T_2 T_1 T_0$
0 0 0 0	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 1 0	0 0 0 1	0 0 1 1
0 0 1 0	0 0 1 1	0 0 1 0	0 0 0 1
0 0 1 1	0 1 0 0	0 0 1 1	0 1 1 1
0 1 0 0	0 1 0 1	0 1 0 0	0 0 0 1
0 1 0 1	0 1 1 0	0 1 0 1	0 0 1 1
0 1 1 0	0 1 1 1	0 1 1 0	0 0 0 1
0 1 1 1	1 0 0 0	0 1 1 1	1 1 1 1
1 0 0 0	1 0 0 1	1 0 0 0	0 0 0 1
1 0 0 1	0 0 0 0	1 0 0 1	1 0 0 1



$$\begin{aligned}
 T_3 &= Q_3^* Q_0 + Q_2^* Q_1^* Q_0 \\
 T_2 &= Q_1^* Q_0 \\
 T_1 &= Q_3' * Q_0 \\
 T_0 &= 1
 \end{aligned}$$

**Nota:** In modo analogo si potrebbe ottenere la realizzazione mediante FFD.

$$\begin{aligned}
 D_0 &= Q_0' \\
 D_1 &= Q_3' * Q_1' * Q_0 + Q_3' * Q_1 * Q_0' \\
 D_2 &= Q_3' * Q_2' * Q_1 * Q_0 + Q_2 * Q_0' + Q_2 * Q_1' \\
 D_3 &= Q_3 * Q_1' + Q_2 * Q_1 * Q_0
 \end{aligned}$$




## Contatori sincroni: *Composizione di contatori*

- È possibile realizzare contatori per moduli elevati partendo da contatori più semplici
  - ▶ Esempio: realizzare un contatore a k cifre decimali utilizzando K blocchi del contatore decadico (Mod-10 ([0..9]));
- Ogni sotto-contatore genera un segnale di traboccamento (*carry*) che, quando raggiunge valore 1, consente al clock di attivare il sotto-contatore collegato ad esso in cascata.
- La condizione di traboccamento è quella indicata dalla ultima configurazione di stato presente prodotta dal contatore a valle.
  - ▶ Esempio: nel contatore BCD, la condizione di traboccamento è 1001 che corrisponde a  $f(Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) = Q_3 * Q_2' * Q_1' * Q_0$
- Il modulo del contatore complesso è il prodotto dei moduli.
  - ▶ Esempio: Due contatori Mod-2 e Mod-5 possono produrre un contatore decadico.




# Contatori sincroni: *Composizione di contatori*
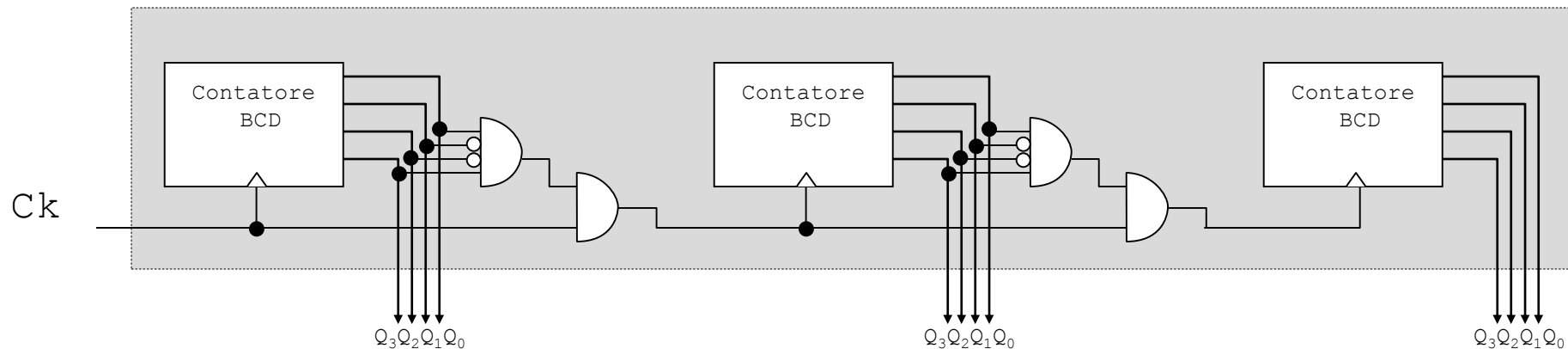
## ■ Esempio: contatore BCD a 3 Cifre (Mod-1000)


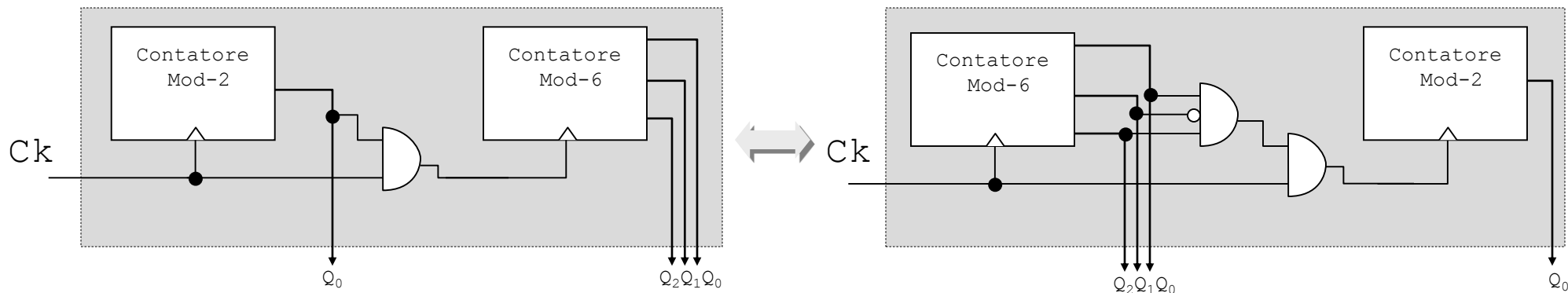
## ■ Esempio: contatore Mod-12 mediante composizione di un contatore Mod-2 e un contatore Mod-6 (la versione a destra è più costosa e lenta)





# Contatori asincroni: *Generalità*


- Contatore *asincrono*:
  - ▶ Almeno un bistabile *non* riceve in ingresso il segnale di conteggio né in modo diretto né in modo indiretto
    - Indiretto: clock in AND con una funzione logica che ha, come supporto, alcune/tutte le variabili di stato (*gated clock*)
  - ▶ La sua commutazione dei bistabili che non sono collegati al clock è comandata da quella degli altri bistabili e avverrà con un ritardo dovuto alla propagazione attraverso tali FF (oltre che alle eventuali reti combinatorie);
  - ▶ La commutazione è generata dall'opportuno fronte di commutazione sull'uscita di almeno uno degli altri bistabili coinvolti
- *Modulo, codice e codifica* possono anche essere specificati arbitrariamente; purtroppo, può accadere che un contatore asincrono con queste caratteristiche non sia realizzabile
- Ipotesi: uso di bistabili T che commutano sul fronte ed in cui T viene posto ad 1



# Contatori asincroni: *Contatore Binario Naturale*
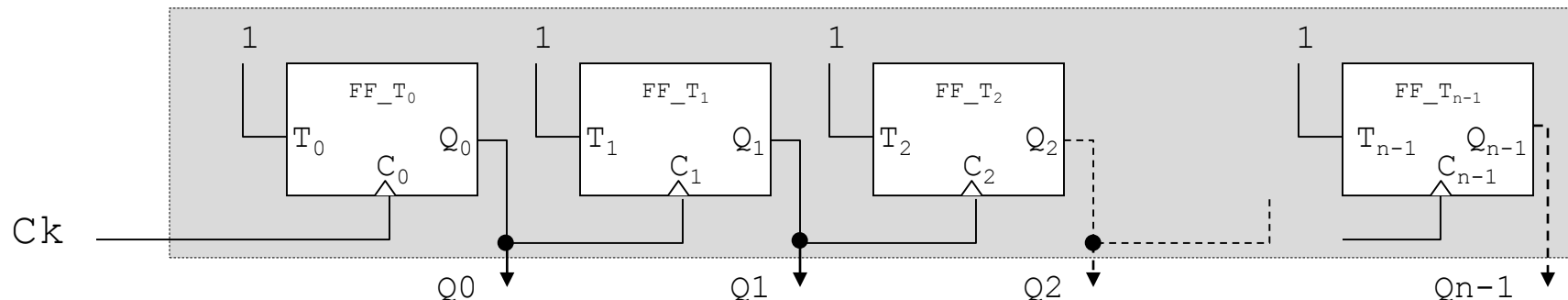
## ■ Contatore binario (modulo $2^n$ ) - *Ripple Counter*

- ▶ Modulo:  $2^n$ ; Codice: A numero minimo bit; Codifica: Binaria Naturale
- ▶ Bistabile utilizzato: T
  - Il contatore è ottenuto collegando in cascata i bistabili
    - Con FFT che commutano sul fronte di salita il contatore *conta indietro*.
      - » *conta avanti* con FF che commutano sul fronte di discesa.
    - Funzionamento: il fronte di salita del clock modifica lo stato di FF\_ $T_0$  che passa da 0 ad 1; questo fronte di salita modifica lo stato di FF\_ $T_1$  che, a sua volta, genera un fronte di salita che modifica lo stato di FF\_ $T_2$  ; ....
      - » 000...00, 111...11, 111..10, ...





Università degli studi di Parma

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

---

# Appunti da aggiungere su contatori draft 14 dicembre 2016

Riduzione del ciclo di conteggio  
Composizione di contatori  
Contatori realizzando mediante shift register  
Generazione di forme d'onda usando contatori J e contatori+mux  
Contatori con enable  
Contatori realizzati mediante ROM  
Contatori up/down

# Ingressi ausiliari: reset, enable, preset (load)

---



## ■ Reset

- ▶ Asincrono: effetto immediate di azzeramento delle uscite
- ▶ Sincrono: azzeramento sincronizzato con il clock

## ■ Enable

- ▶  $E=1$ , contatore abilitato (somma 1 ad ogni ck o evento)
- ▶  $E=0$ , il contatore non opera (valore congelato)
- ▶ Utile per la composizione modulare di contatori

## ■ Preset

- ▶ Valore che può essere caricato nei FF interni al contatore, forza ad iniziare il conteggio da un certo stato
- ▶ Utile per modificare il ciclo di conteggio






- Estendo progettando una FSM la cui uscita diviene il pilotaggio dell'enable di un contatore
- Riduco
  - ▶ Resettando il contatore quando si raggiunge un certo valore inferiore al modulo del contatore di partenza, ovvero tagliando la coda del conteggio
  - ▶ Precaricando un valore di partenza, ovvero tagliano l'inizio del conteggio
- Potrebbe essere necessaria una rete di decodifica per fornire un nuovo significato allo stato del sistema (valori delle uscite dei FF)
 
# Riduzione della base di conteggio



- Allo stato  $S_0$  il contatore si resetta
- Reset Sincrono
  - ▶ Raggiunto  $S_0$ , R forza 0 al ciclo di clock successivo
  - ▶ La base di conteggio è  $S_0+1$
- Reset Asincrono
  - ▶ Raggiunto  $S_0$ , R azzerava immediatamente
  - ▶ Base di conteggio è  $S_0$
  - ▶ Rischio se un FF si resetta molto prima degli altri, di arrivare in uno stato differente dal reset globale
  - ▶ Potrebbe esserci un valore non valido per poco tempo
  - ▶ Si può mettere un D in “serie” a  $S_0$ , però il ciclo è  $S_0+2$






- Dato un contatore per 16 ridurre la base di conteggio a 11
  - ▶ Reset sincrono
    - $S0=10$  (dieci), base di conteggio  $10+1=11$
    - Rete è un AND che riconosce  $1010$  ( $Q_3 Q'_2 Q_1 Q'_0$ )
    - Se voglio un costo minimo posso usare anche solo  $Q_3 Q_1$

# Uso del comando di caricamento LOAD



 
## ■ Posso combinare il LOAD con il reset

- ▶ Load sincrono
  - Base di conteggio  $S0-SI+1$
- ▶ Load asincrono
  - Base di conteggio  $S0-SI$




## ■ Se programmo la base di conteggio con il riporto che pilota il caricamento di un valore iniziale

- ▶ Base conteggio =  $N-SI$

 


# Esempio: contatore BCD usando parallel load

 

**FIGURE 6-15**

Two ways to Achieve a BCD Counter Using a Counter with Parallel Load
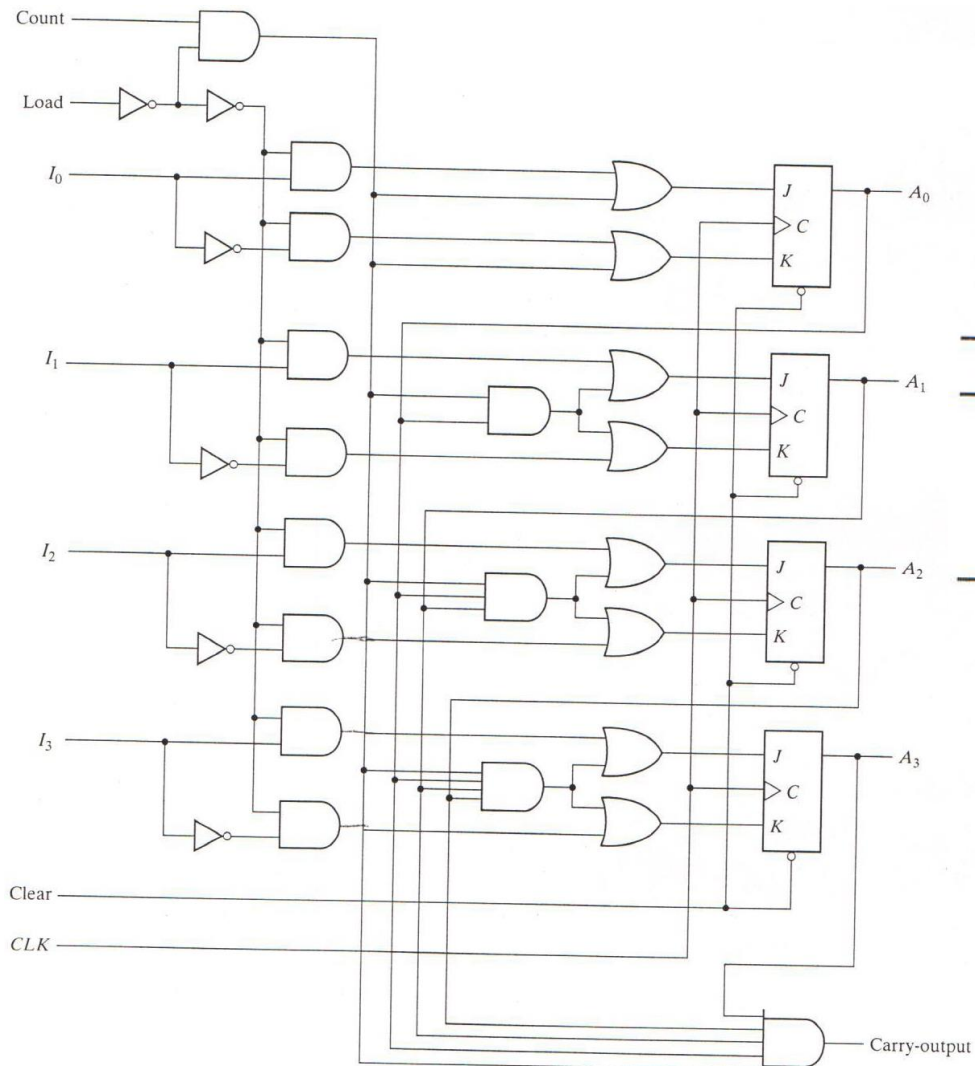
# 4 bit counter with parallel load and enable



Clear	CLK	Load	Count	Function
0	X	X	X	Clear to 0
1	↑	1	X	Load inputs
1	↑	0	1	Count next binary state
1	↑	0	0	No change

# Contatori bidirezionali (up/down)



■ Uso un segnale U, se U=1 down, se U=0 up

■ Esempio con FF JK

$$J_A = K_A = \overline{U} \cdot B \cdot C + U \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

$$J_B = K_B = \overline{U} \cdot C + U \cdot \overline{C}$$

$$J_C = K_C = 1$$

A B C	U=0		U=1		U=0	U=1	U=0	U=1	U=0	U=1
	$J_A$	$K_A$	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$	$J_B$	$K_B$	$J_C$	$K_C$
0 0 0	0	X	1	X	0	X	1	X	1	X
0 0 1	0	X	0	X	1	X	0	X	X	1
0 1 0	0	X	0	X	X	0	X	1	1	X
0 1 1	1	X	0	X	X	1	X	0	X	1
1 0 0	X	0	X	1	0	X	1	X	1	X
1 0 1	X	0	X	0	X	1	0	X	X	1
1 1 0	X	0	X	0	X	0	X	1	1	X
1 1 1	X	1	X	0	X	1	X	0	X	1

BC	A			
	00	01	11	10
0	0X	0X	1X	0X
1	X0	X0	X1	X0

$J_A K_A (U=0)$

BC	A			
	00	01	11	10
0	1X	0X	0X	0X
1	X1	X0	X0	X0

$J_A K_A (U=1)$

BC	A			
	00	01	11	10
0	0X	0X	1X	0X
1	X0	X0	X1	X0


$J_A K_A (U=0)$

BC	A			
	00	01	11	10
0	1X	0X	0X	0X
1	X1	X0	X0	X0

$J_A K_A (U=1)$



## ■ Contatore UP binario

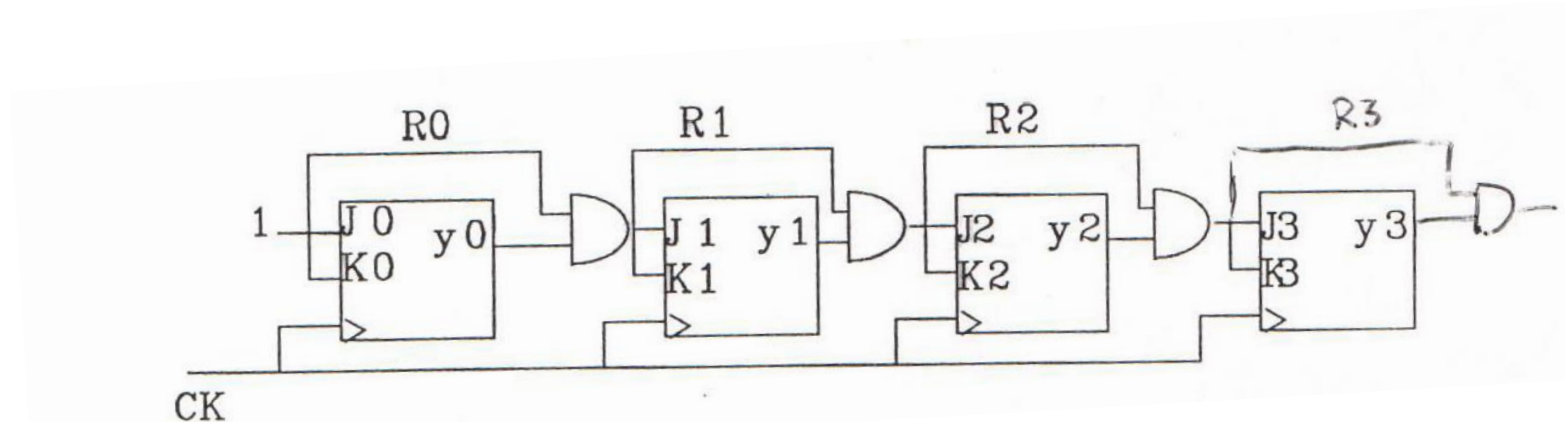

## ■ Cella base modulare



# Contatore a ritroso



Lo stato successivo e' espresso da:

$$\begin{pmatrix} y_3 y_2 y_1 y_0 \end{pmatrix}^n - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

---


$$\begin{pmatrix} y_3 y_2 y_1 y_0 \end{pmatrix}^{n+1}$$

$$\begin{aligned} (y_i)^{n+1} &= (y_i)^n \underline{P_i} && \text{se non vi e' propagazione di prestito} && (P_i=0) \\ &= (\underline{y_i})^n P_i && \text{se vi e' propagazione di prestito} && (P_i=1) \end{aligned}$$

Quindi:  $(y_i)^{n+1} = (y_i)^n \underline{P_i} + (\underline{y_i})^n P_i = (y_i)^n \text{ xor } P_i$

con:  $P_i = \underline{y_{i-1}} \cdot P_{i-1}$

cioe':  $P_0 = 1 \quad \dots \quad P_i = \underline{y_{i-1}} \underline{y_{i-2}} \dots \underline{y_1} \underline{y_0}$

# Contatore binario a ritroso e up/down



La equazione caratteristica del:

**FF-T**

$$(y_i)^{n+1} = (T_i \text{ xor } y_i)^n$$

**FF-JK**

$$(y_i)^{n+1} = (J_i \cdot y_i + \overline{K_i} \cdot y_i)^n$$

coincide con  $(y_i)^{n+1}$  se poniamo:

$$T_i = P_i$$

$$J_i = P_i \quad K_i = P_i$$

