



Architetture aritmetiche

Sommatori: Full Adder, Ripple Carry

Sommatori: Carry Look-Ahead, Carry Save, Add/Subtract

Moltiplicatori: Combinatori, Wallace, Sequenziali


Circuiti per aritmetica in virgola mobile

versione del 11/11/03




Sommatori: Full Adder

 
$$s_i = \bar{x}_i \bar{y}_i c_i + \bar{x}_i y_i \bar{c}_i + x_i \bar{y}_i \bar{c}_i + x_i y_i c_i$$


 
$$c_{i+1} = x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i$$



Full Adder

 





Sommatori: Ripple Carry

[1]

Ripple-Carry Architecture

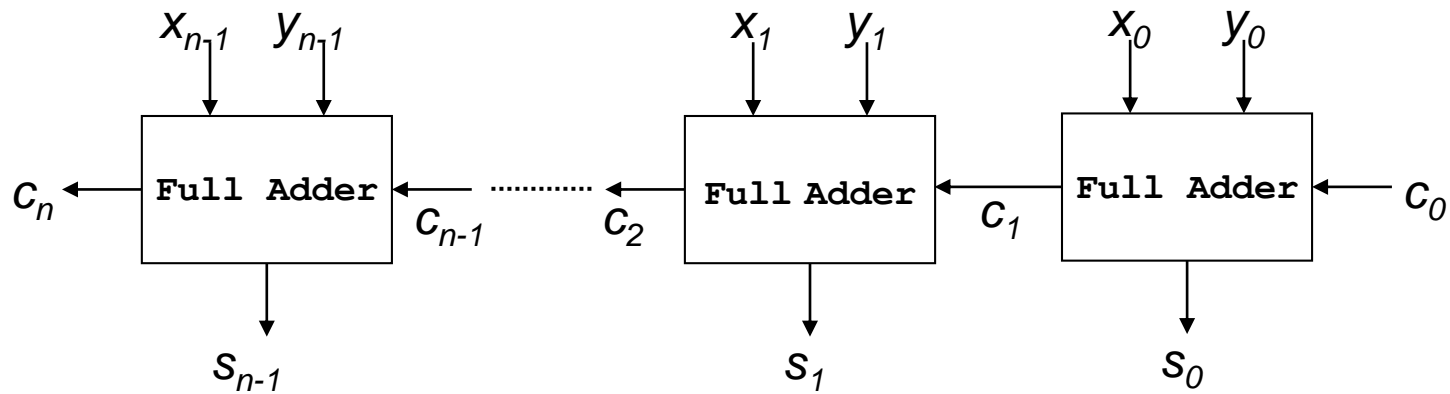

Ripple-Carry Adder

 




Sommatori: Ripple Carry

[2]


Ripple-Carry Block Architecture

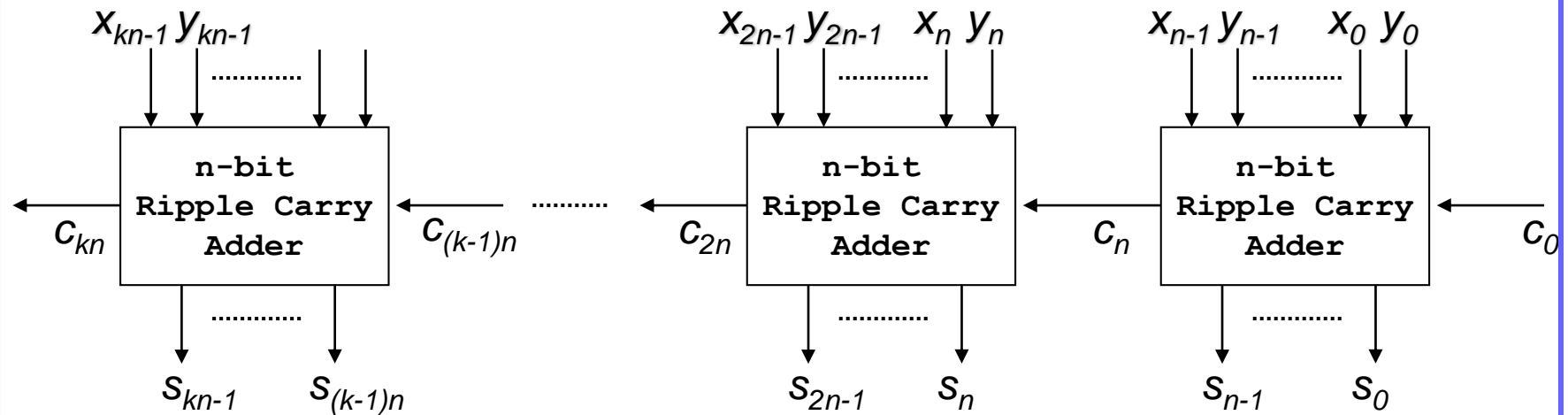




Sommatori: Carry Look-Ahead [1]

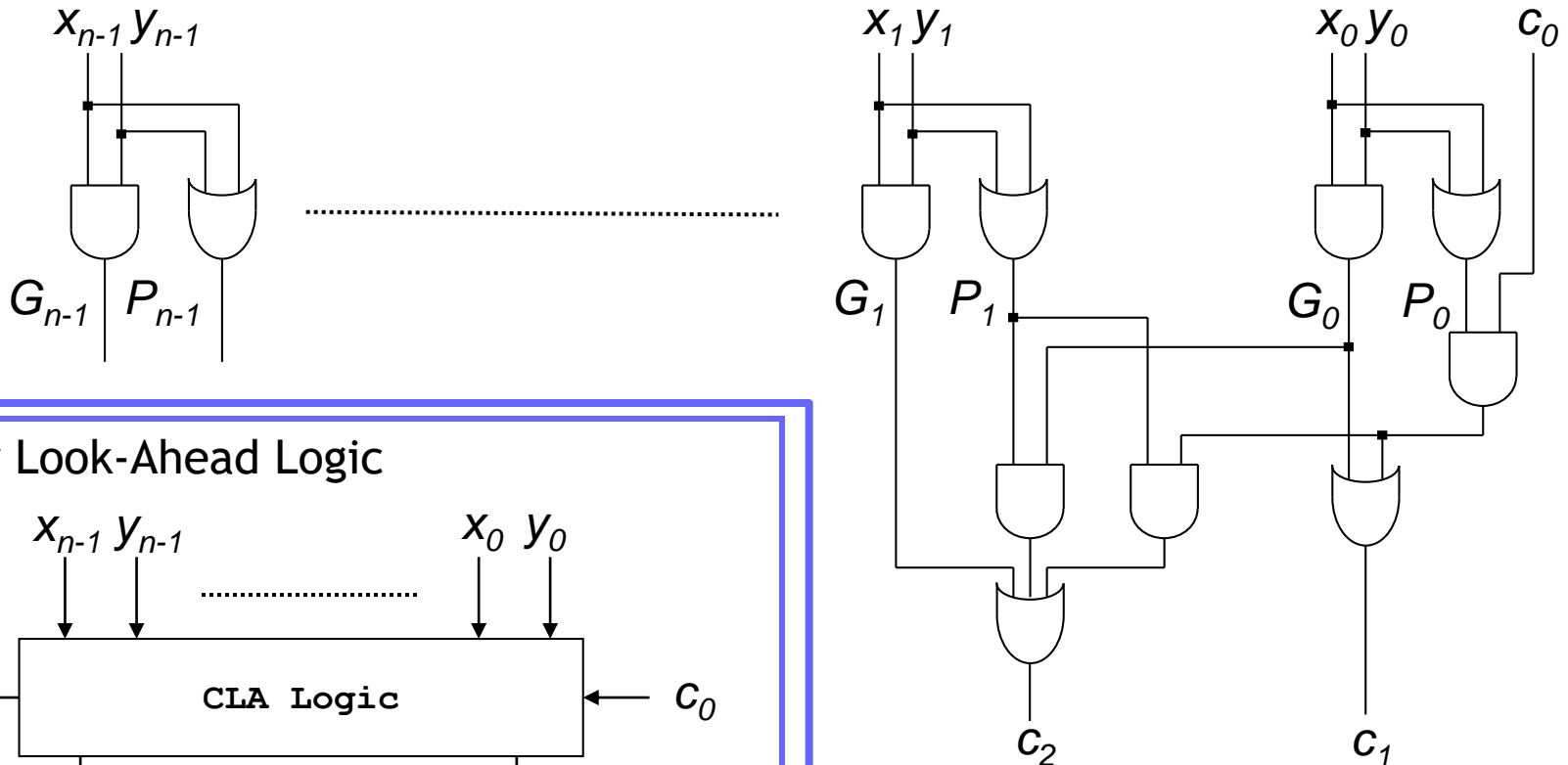Carry Look-Ahead Logic: Internal architecture




Carry Look-Ahead Logic

 



Sommatori: Carry Look-Ahead [2]

Carry Look-Ahead Logic

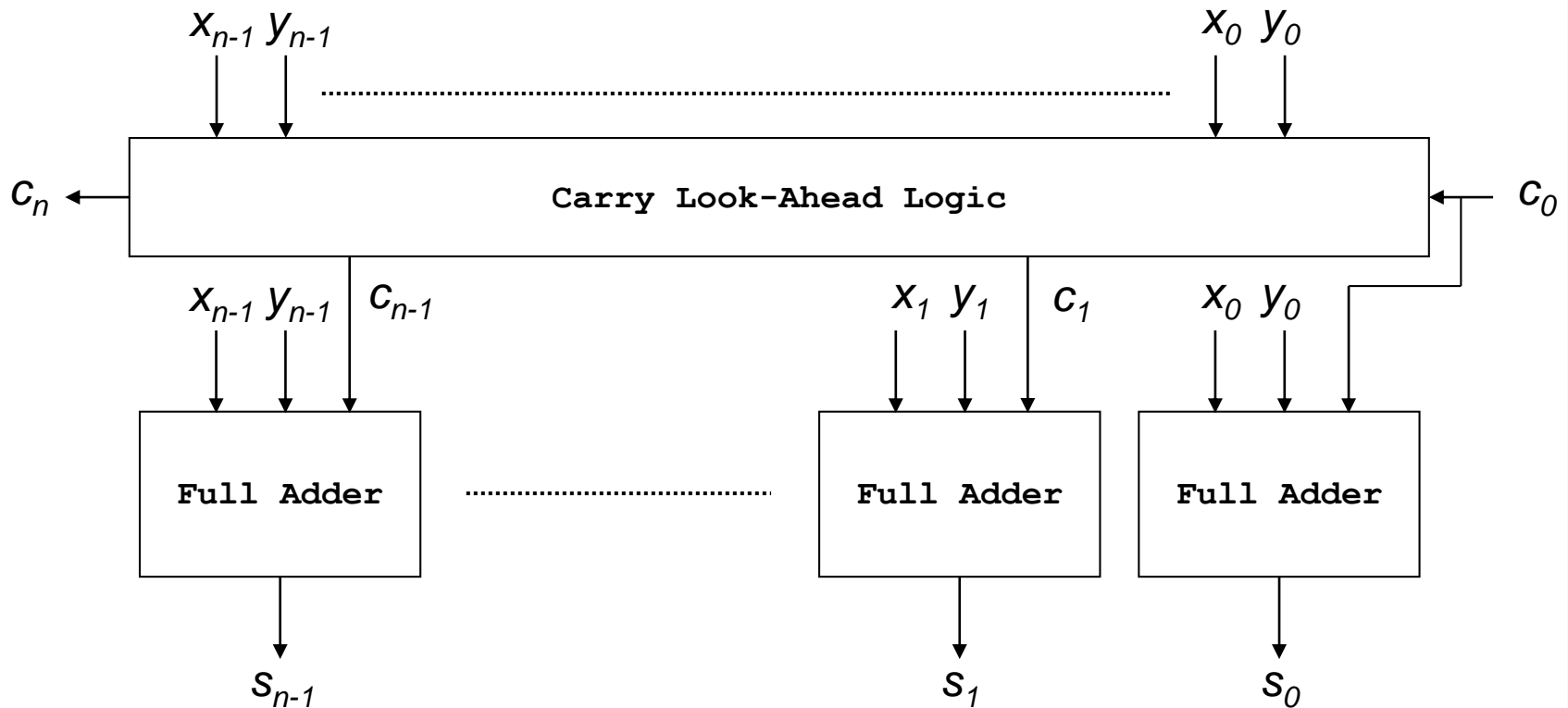



Somma di più valori

- Calcolo della somma di 3 (o più) valori come:

$$W = X + Y + Z$$

- Soluzione:

- Calcolare una somma intermedia

$$T = X + Y$$

- E quindi calcolare il risultato finale:

$$W = T + Z$$


- Le somme possono essere realizzate mediante
 - Due sommatori ripple-carry connessi in cascata
 - Due sommatori carry look-ahead connessi in cascata

- Ricorda la somma di N addendi da n bit richiede $n + \lceil \log_2 N \rceil$ bit per il risultato



Somma di tre addendi - Architettura con sommatori ripple-carry

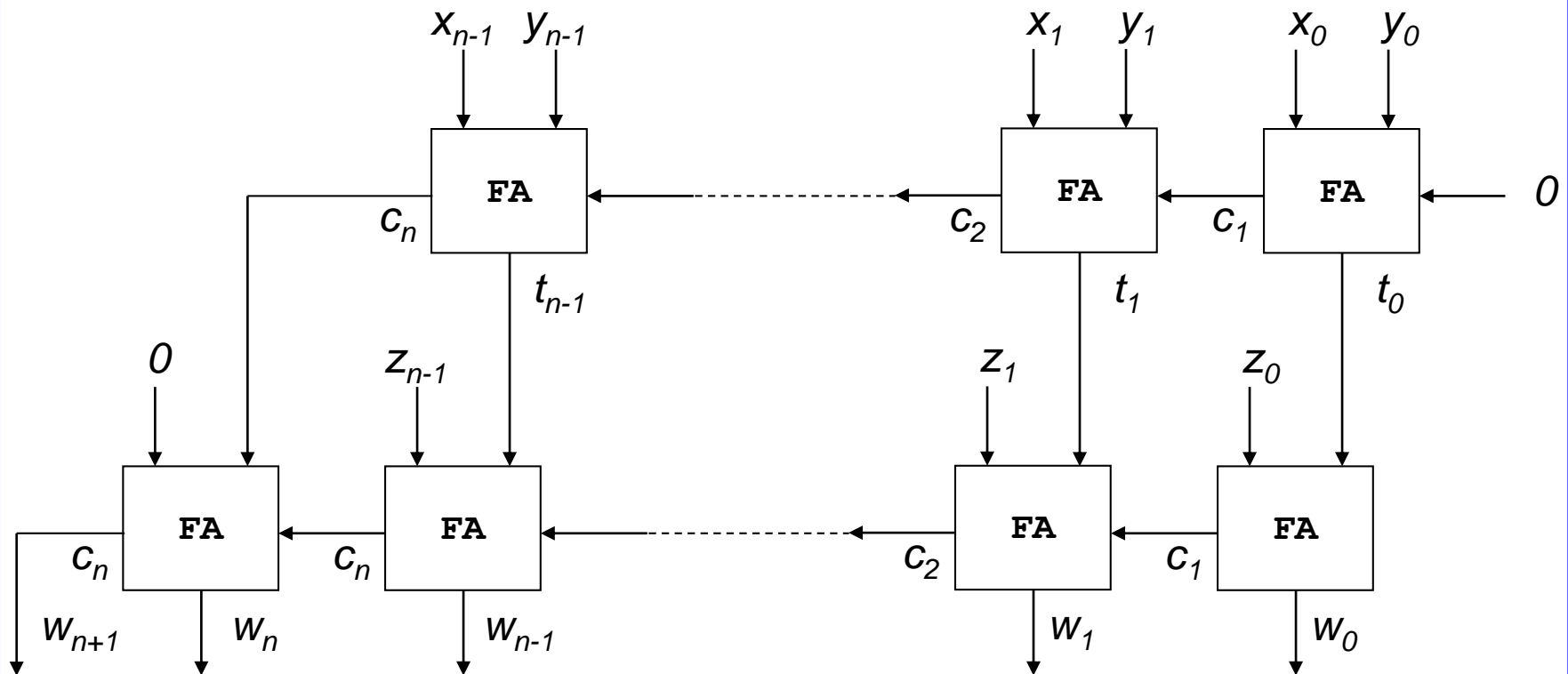Soluzione con sommatori ripple-carry $W = (X + Y) + Z = T + Z$






Somma di tre addendi - Prestazioni con sommatori ripple-carry

Prestazioni con sommatori ripple-carry (in blu il ritardo di ogni segnale)

Ritardo $R = (n + 2)\Delta T$ con ΔT ritardo di un Full-Adder

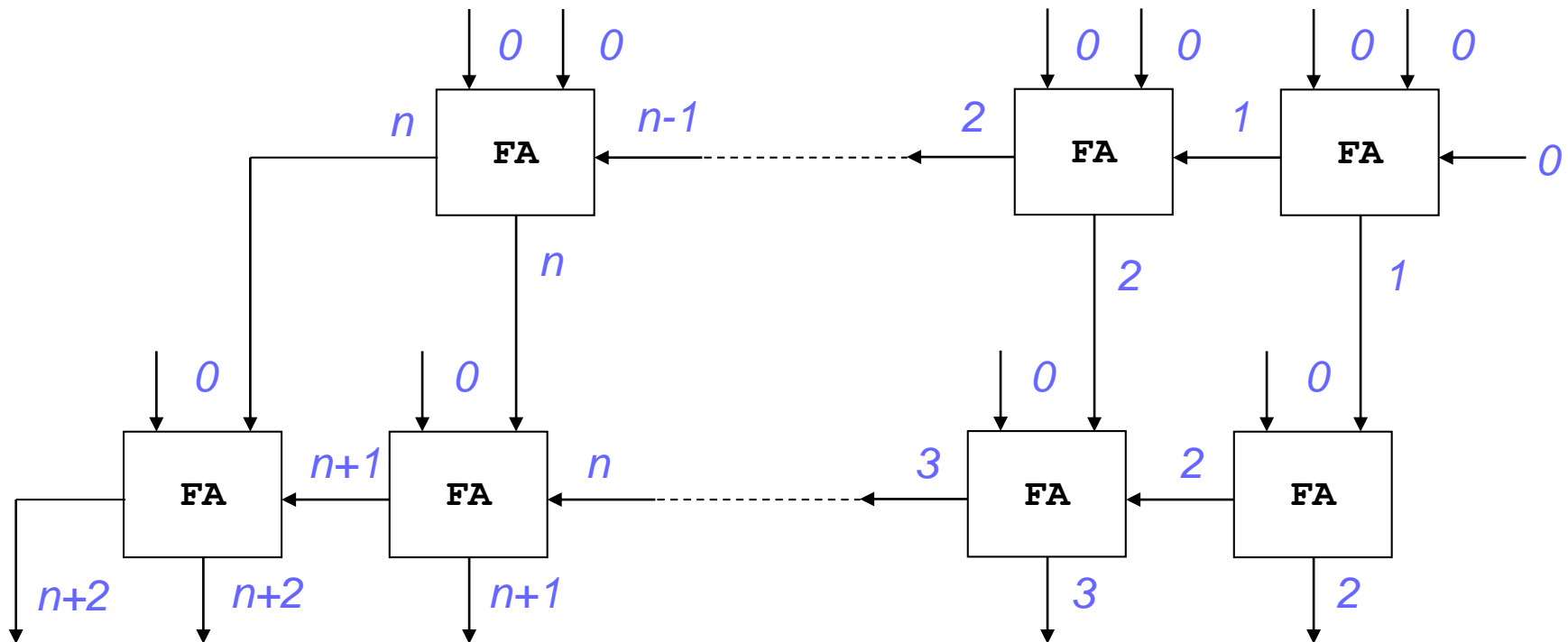
Somma di N addendi da n bit: $N-1$ stadi di somma, risultato su $n + \lceil \log_2 N \rceil$ bit, ritardo = $(n + \lceil \log_2 N \rceil) \Delta T$





Somma di tre addendi con Sommatore Carry Save

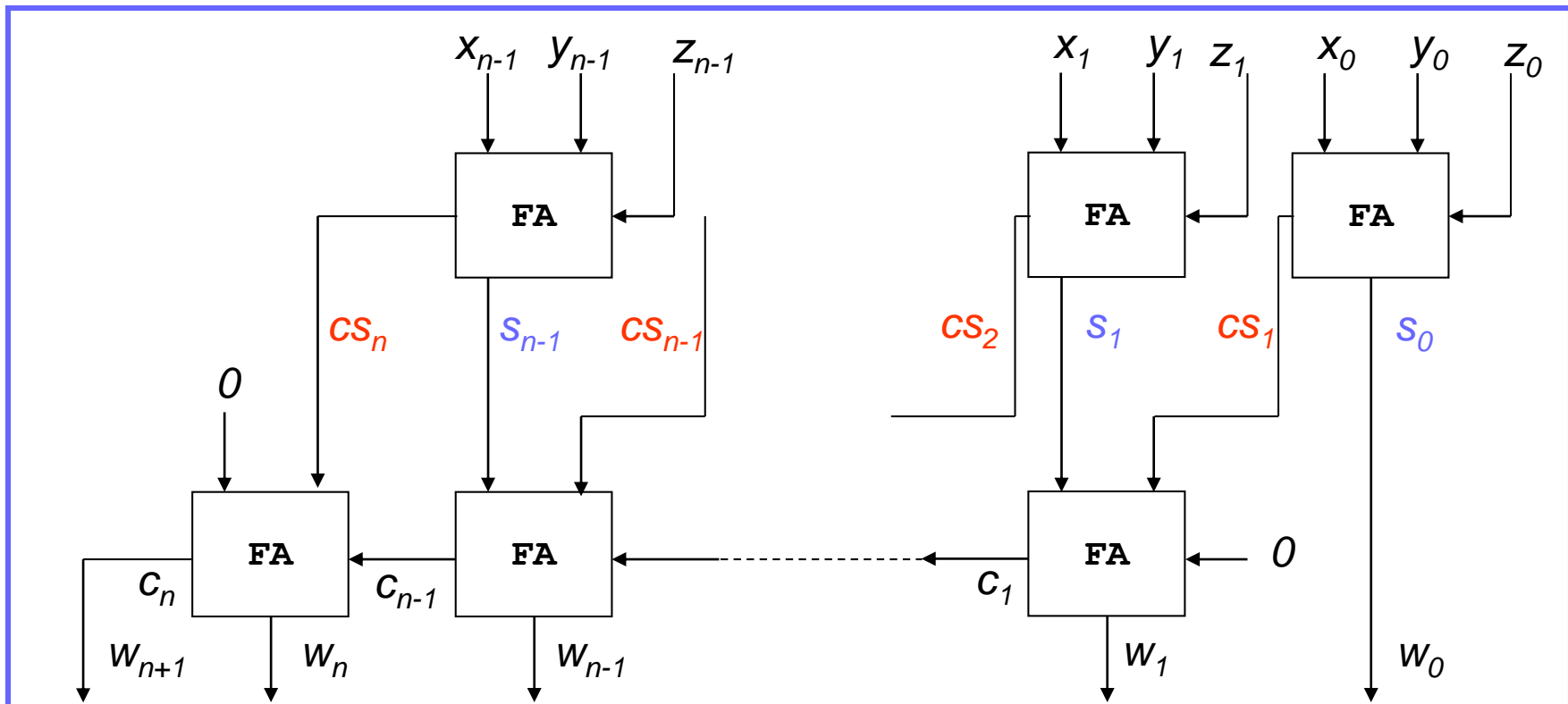- Il primo stadio calcola le somme **S** (parziali e senza propagazione di riporto) e i riporti **CS** (Carry Save Adder)
- Il secondo stadio somma (con propagazione di riporto) i valori provenienti dal primo stadio






Somma di tre addendi - Prestazioni Carry Save

Prestazioni con sommatore ripple-carry per l'ultimo stadio (in blu il ritardo di ogni segnale)

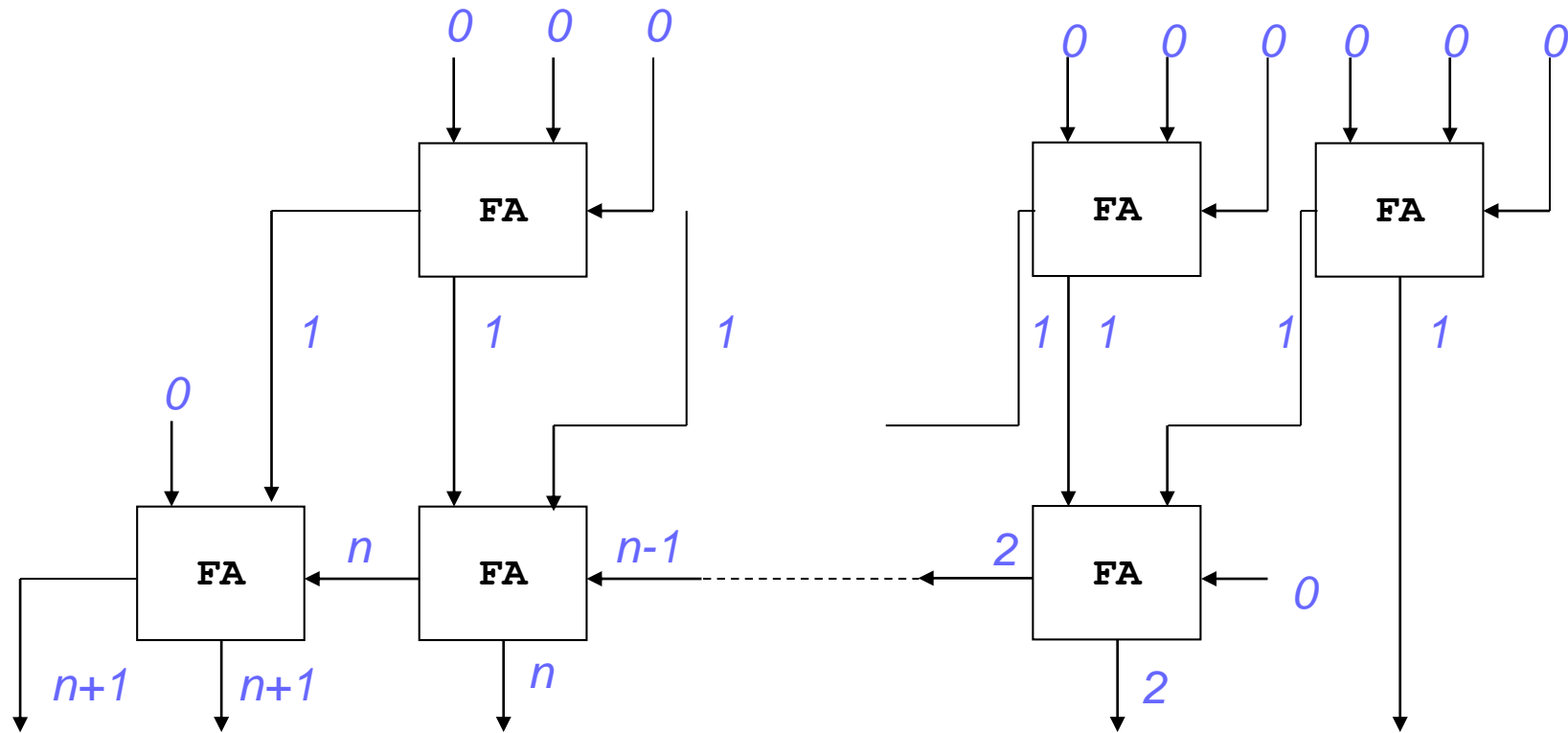Ritardo $R = (n + 1)\Delta T$ con ΔT ritardo di un Full-Adder






Sommatore Carry Save come blocco

- Sommatore Carry Save composto da due unità
 - Blocco **Carry Save**:
 - Produce i due vettori S e CS
 - Ritardo: $R_{CS} = 1$
 - Sommatore **Ripple-Carry**:
 - Produce il risultato finale
 - Ritardo: $R_{RC} = n + 1$


Carry Save Logic

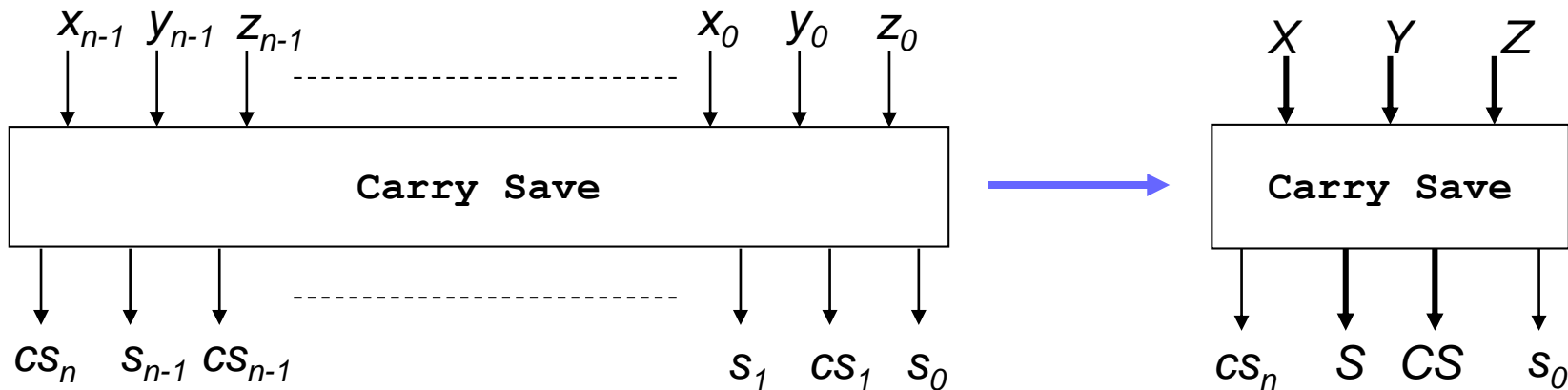




Sommatore Carry Save come blocco

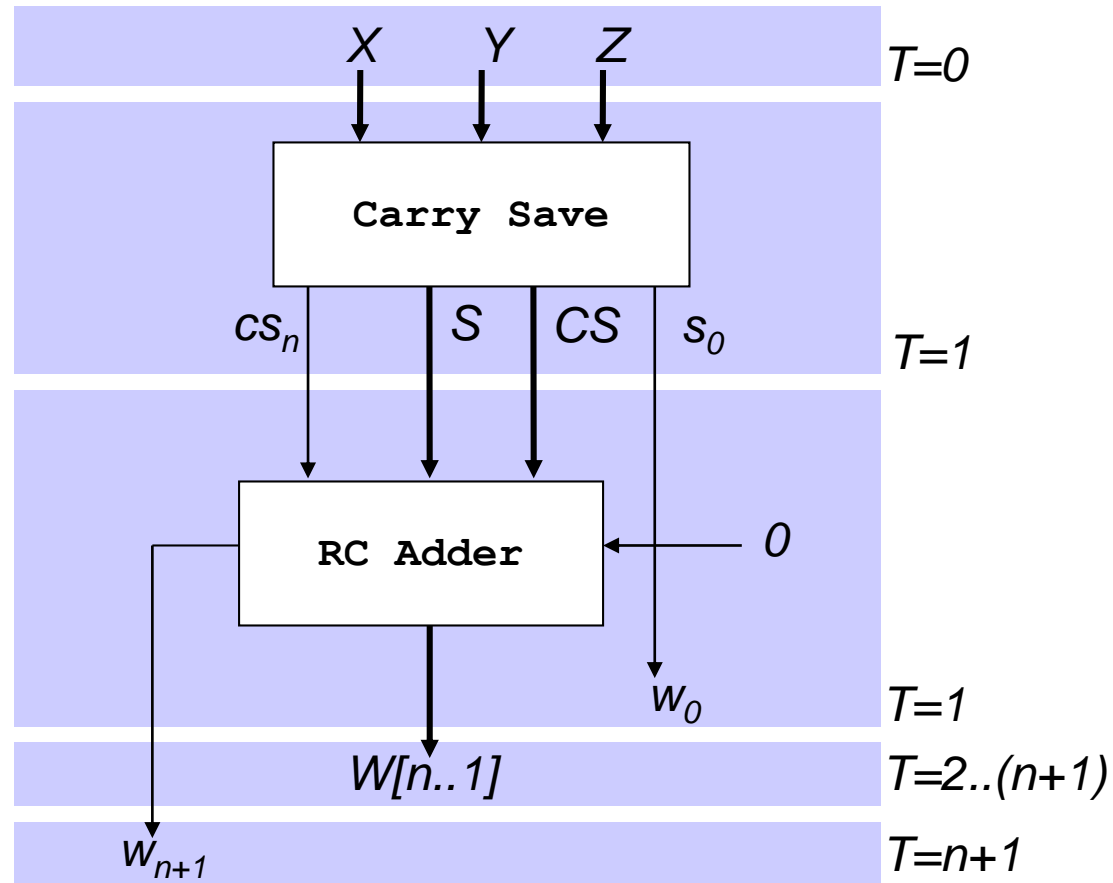□ Istanti di generazione dei bit di uscita





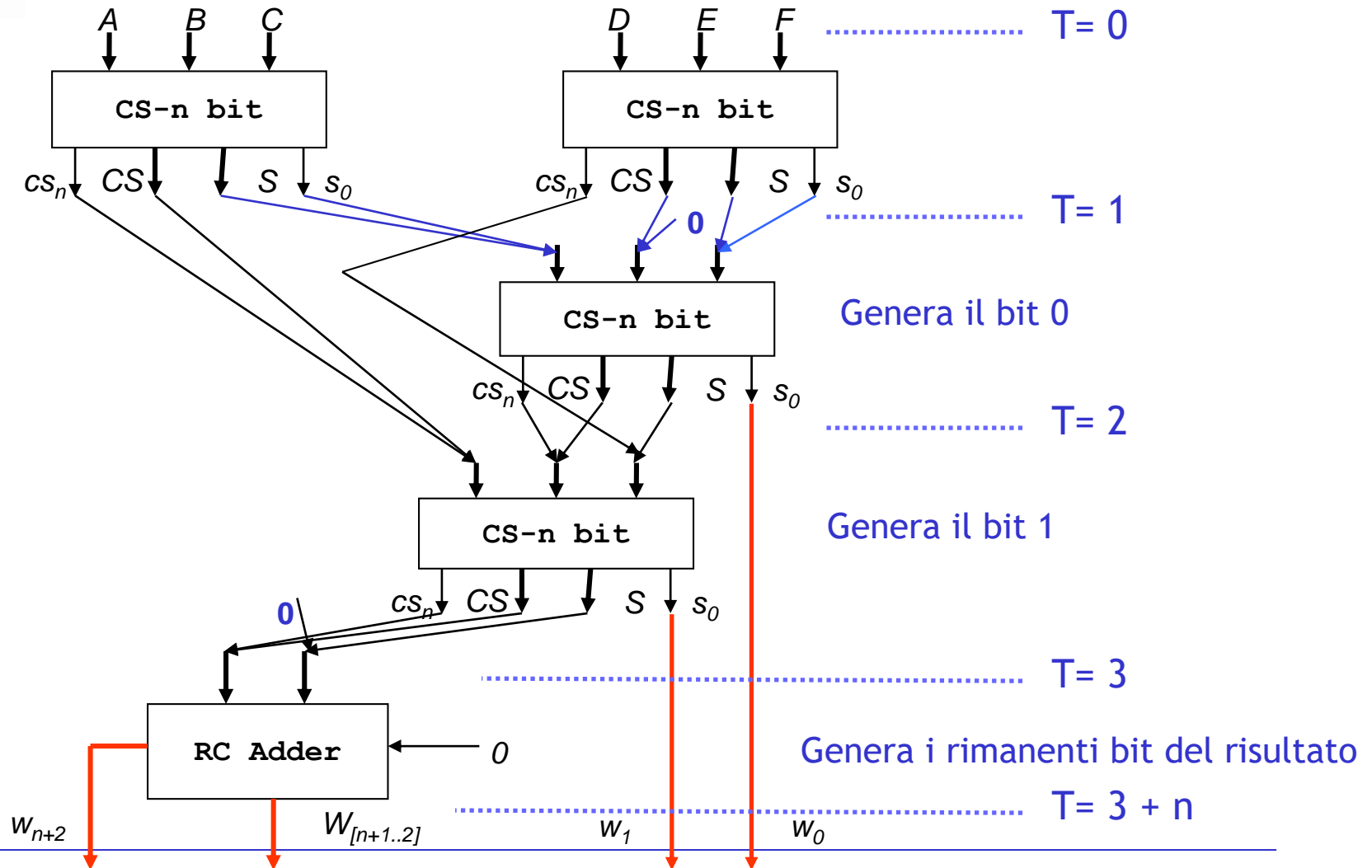
Esempio sommatore a 6 addendi con blocchi Carry Save da 3 addendi





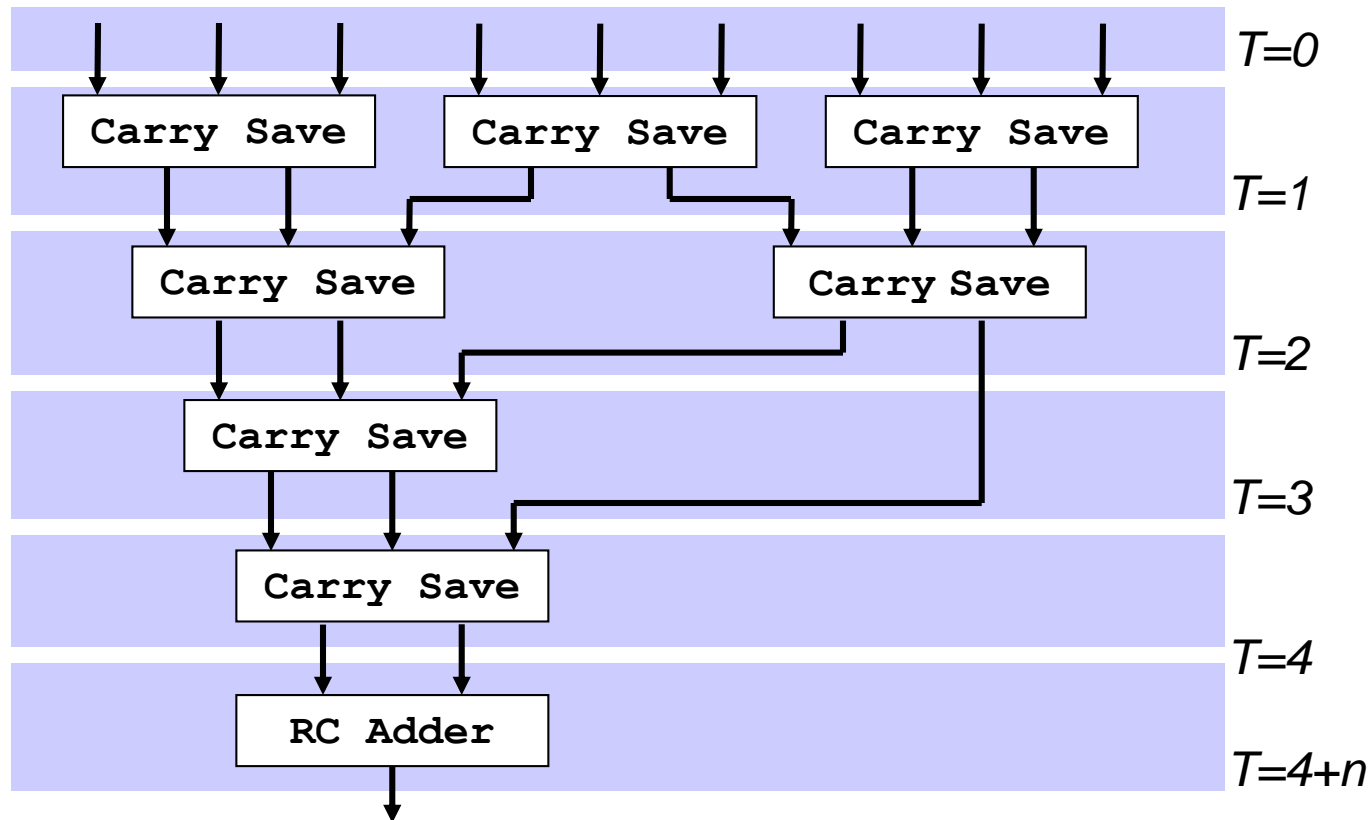Esempio sommatore a 9 addendi con blocchi Carry Save da 3 addendi


- Vantaggi più evidenti al crescere del numero degli operandi





Sommatori Add/Subtract: operazioni in complemento a 2

Add/Subtract Architecture

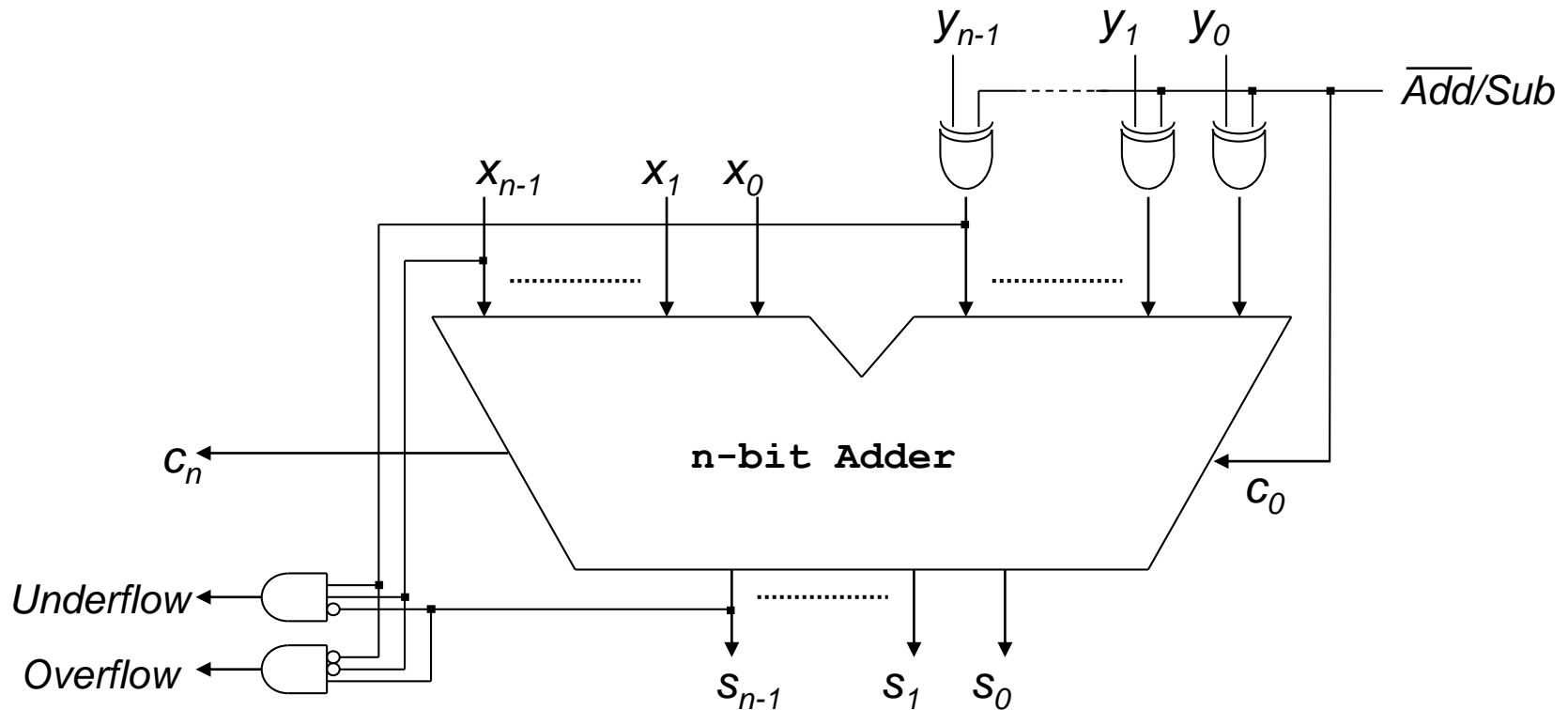



Moltiplicatori combinatori

- Prodotto di due numeri positivi di 3 bit (n bit - $2n$ bit prodotto)

Moltiplicazione bit a bit

			x_2	x_1	x_0	\times
			y_2	y_1	y_0	$=$
			y_0x_2	y_0x_1	y_0x_0	
		y_1x_2	y_1x_1	y_1x_0		
	y_2x_2	y_2x_1	y_2x_0			
			PP_{02}	PP_{01}	PP_{00}	
		PP_{12}	PP_{11}	PP_{10}		
	PP_{22}	PP_{21}	PP_{20}			
p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0	


Matrice di **prodotti parziali** costituita da n righe



Moltiplicatori combinatori: *somma per righe*

- ❑ Somma per righe

Multiplier Cell

 

Ogni cella del moltiplicatore calcola

- il **prodotto parziale** corrispondente e
- una **somma parziale**

Il **riporto** delle somme parziali si propaga lungo la **riga**

Le somme si propagano in verticale

Per il calcolo del prodotto parziale, X si propaga in diagonale e Y in verticale


Sono necessari $n-1$ sommatori a n bit (con eventuale calcolo del prodotto parziale). Il primo non genera riporti

La struttura è regolare

Prestazioni: dipendono dai sommatori, con sommatori non veloci ordine di $2n$



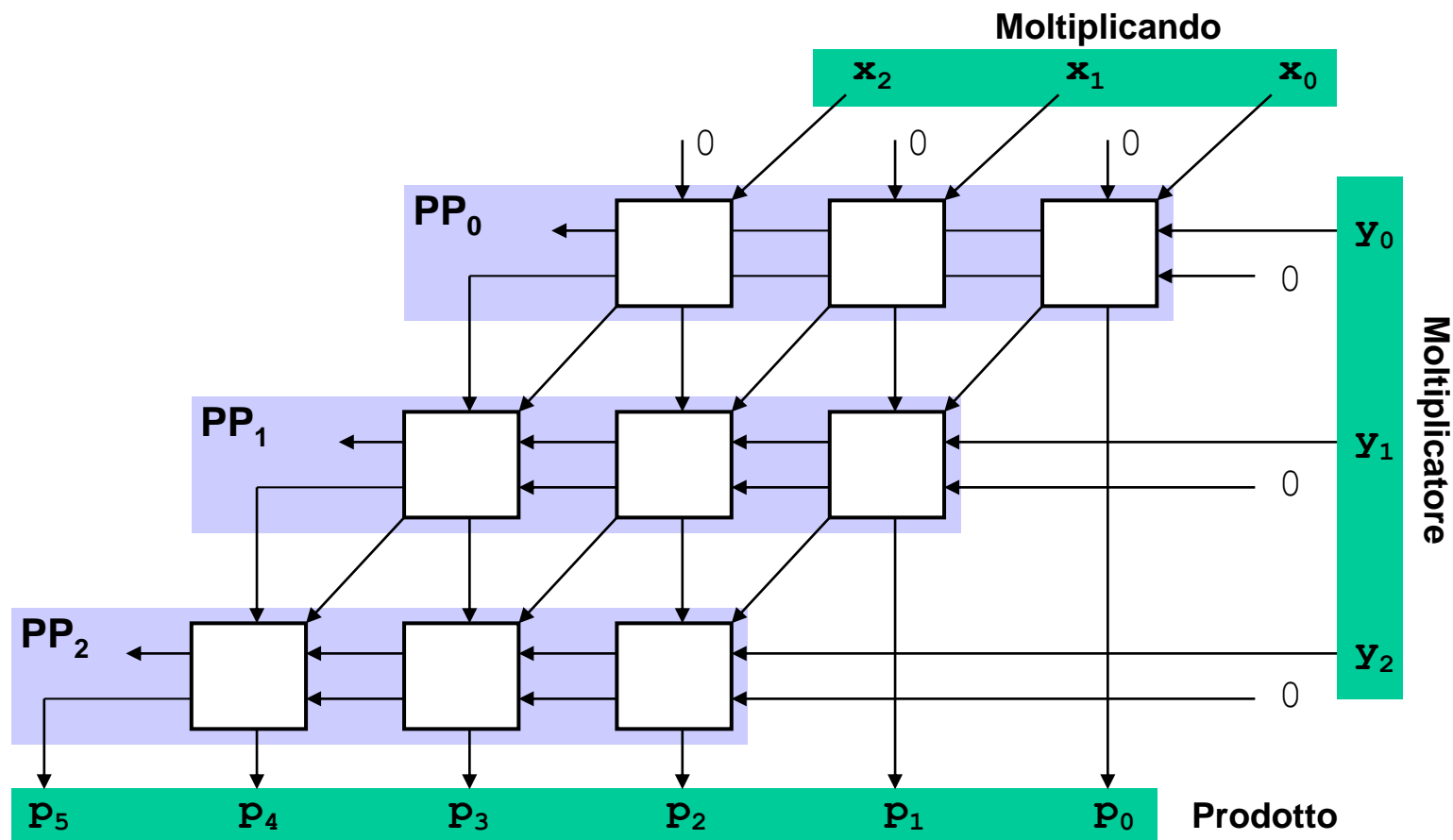Moltiplicatori combinatori: *somma per righe*





Moltiplicatori combinatori: *somma per diagonali*


□ Somma per diagonali

- Ogni cella del moltiplicatore (tranne quelle dell'ultima riga) calcola il prodotto parziale corrispondente e una somma parziale
- Il riporto delle somme parziali si propaga lungo le diagonali
- Le somme si propagano in verticale
- Per il calcolo del prodotto parziale, X si propaga in diagonale e Y in verticale
- Sono necessari n sommatore a n bit (di cui il primo non genera riporti)
- La struttura è regolare
- Prestazioni: dipendono dai sommatore, con sommatore non veloci ordine di $2n$



Moltiplicatori combinatori: *somma per diagonali*

Circuito per la somma per diagonali.

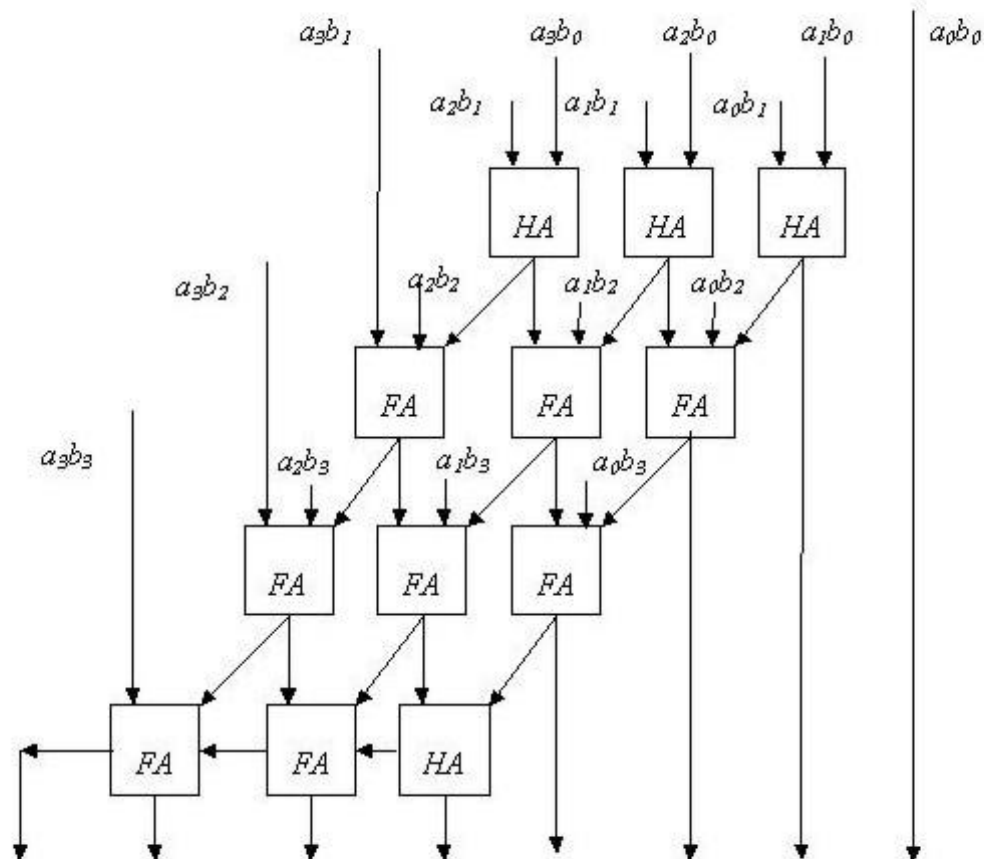




Moltiplicatori combinatori: somma per colonne

- ❑ Il metodo è simile a quello utilizzato a mano per effettuare la moltiplicazione
- ❑ Si utilizza la **matrice dei prodotti parziali** (matrice di AND) e un insieme di **contatori paralleli**
- ❑ Il generico **contatore parallelo** riceve in ingresso **una colonna di prodotti parziali** (e gli eventuali riporti dagli stadi precedenti) e genera il **conteggio degli 1 della colonna**
- ❑ Il conteggio generato in ogni stadio produce il **bit del prodotto per lo stadio considerato** e eventuali **riporti per gli stadi successivi**
- ❑ Irregolare (contatori diversi)
- ❑ Prestazioni: paragonabili a quelle per somma per righe, infatti si ha propagazione di riporti in tutte le colonne



Moltiplicatori combinatori: somma per colonne

- ❑ Moltiplicando e moltiplicatore da 6 bit
- ❑ In nero la matrice di AND, in rosso i riporti generati dai contatori
- ❑ ogni contatore genera 1 bit del prodotto e riporti per le colonne successive
- ❑ il contatore di colonna 1 genera 1 riporto per colonna 2
- ❑ il contatore di colonna 2 genera 2 riporti per colonna 3 e 4
- ❑ il contatore di colonna 3 genera 2 riporti per colonna 4 e 5
- ❑ e così via.....

 



Moltiplicatori combinatori:


somma per colonne con riduzione della matrice dei termini prodotto

- Riduzione successiva della matrice dei prodotti parziali
 - La **matrice dei prodotti parziali** M_0 viene ridotta, in termini di righe, tramite contatori paralleli per colonna **che non propagano i riporti**, ma li **usano** (insieme ai bit di somma) **per costruire la matrice ridotta**
 - Il risultato generato dai contatori crea una **matrice successiva M_1** , costituita da un numero inferiore di righe. In questo modo **non c'è propagazione dei riporti all'interno della stessa matrice**
 - Il procedimento viene iterato fino a quando non si ottiene una **matrice di sole due righe**
 - Le due righe costituiscono l'ingresso ad un sommatore
- La riduzione è rapida
- La struttura è irregolare
- Le prestazioni aumentano
 - ipotesi: il tempo di un contatore è identico a quello di un Full-Adder
 - domina il tempo del sommatore finale




Moltiplicatori combinatori: somma per colonne con matrici successive


Batteria di contatori

 

Batteria di contatori

 

Sommatore

 

• • • • • • • • • • • • •



Moltiplicatori combinatori: moltiplicatore di Wallace

- ❑ E' basato sulla riduzione successiva della matrice M_0
- ❑ Prevede l'utilizzo di soli **contatori a 2 o 3 ingressi**, che sono equivalenti rispettivamente ad un Half-Adder e a un Full-Adder
- ❑ Il procedimento di riduzione della matrice a 2 sole righe è più lento rispetto al caso di contatori a ingressi qualsiasi, ma comunque rapido ($\log_{3/2} n$ passi)
 - M_0 di n righe
 - M_1 di $(2/3)n$ righe
 - M_2 di $(2/3)^2n$ righe
 -
 - M_h di $(2/3)^h n$ righe: se il n° di righe è uguale a 2 la riduzione termina
- ❑ La struttura è “regolare”
- ❑ Le prestazioni sono dominate dal sommatore finale (veloce)




Moltiplicatori combinatori: moltiplicatore di Wallace

Batteria di contatori

Batteria di contatori

Batteria di contatori

Sommatore

 



Moltiplicatori sequenziali

[1]


- ❑ Moltiplicazione sequenziale tra due numeri di n
- ❑ I passi da eseguire sono:
 1. Inizializza a zero un **registro accumulatore A**
 2. Inizializza a zero un **bistabile C per il riporto**
 3. Salva nei **registri Q** ed M moltiplicatore e moltiplicando
 4. Se il bit meno significativo di Q vale 1
 - Somma A ed M
 - Memorizza il risultato in A
 5. Shift a destra del registro [C; A; Q] di una posizione
 6. Ripeti dal punto 4 per n volte
 7. Preleva il risultato della moltiplicazione dai registro [A; Q]



Moltiplicatori sequenziali

[2]

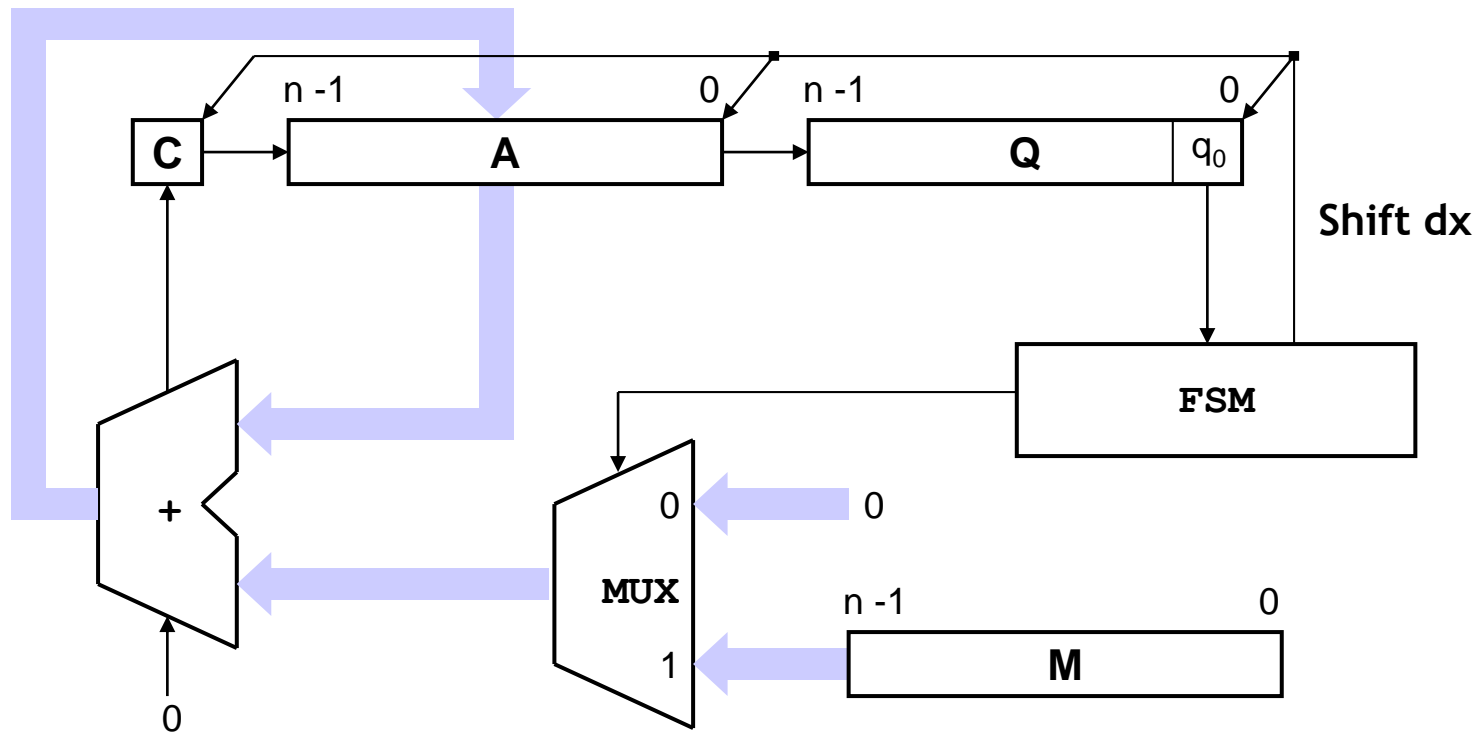Architettura di un moltiplicatore sequenziale





Sommatore in virgola mobile [1]

- I circuiti per la realizzazione delle operazioni in virgola mobile sono molto complessi
- Si consideri l'algoritmo per la **somma** secondo lo standard IEEE Single Precision:
 - Si sceglie il numero con esponente minore e si fa scorrere la sua mantissa a destra un numero di bit pari alla differenza dei due esponenti
 - Si assegna all'esponente del risultato il maggiore tra gli esponenti degli operandi
 - Si esegue l'operazione di somma tra le mantisse per determinare il valore ed il segno del risultato
 - Si normalizza il risultato così ottenuto
 - Non sempre quest'ultima operazione è necessaria
- Nota:
 - se $A \text{ o } B = \pm\infty$
 - se $A \text{ o } B = 0$
 - se la differenza tra gli esponenti è maggiore o uguale al numero di bit a disposizione per le mantisse
- è inutile fare la somma



Sommatore in virgola mobile [2]

- Nel seguito viene sviluppato un **sommatore floating point**
- I numeri A e B sono rappresentati
 - Su 32 bit
 - Secondo lo standard IEEE Single Precision
- Gli operandi A e B sono composti come segue:

$$A = \{ S_A, E_A, M_A \}$$

$$B = \{ S_B, E_B, M_B \}$$

- In cui:
 - S_A, S_B Segno, 1 bit
 - E_A, E_B Esponente in eccesso 127, 8 bit
 - M_A, M_B Mantissa, 23 bit




- Passo 1
 - *Si sceglie il numero con esponente minore e si fa scorrere la sua mantissa a destra un numero di bit pari alla differenza dei due esponenti*
- Richiede le seguenti operazioni:
 - Individuazione dell'esponente minore E_{min}
 - Calcolo della differenza tra gli esponenti $d = |E_A - E_B|$
 - Selezione della mantissa dell'operando con esponente M_{Emin}
 - Scorrimento della mantissa M_{Emin} di d posizioni a dx (tenendo conto dell'1 implicito)
- Il calcolo della differenza tra gli esponenti consente allo stesso tempo (analizzandone il segno S_E) di individuare l'esponente minore



Sommatore in virgola mobile [3]

- Questa prima sezione del sommatore calcola:
 - M_1 La mantissa del numero con esponente minore, opportunamente shiftata
 - M_2 La matissa del numero con esponente maggiore

Passo 1

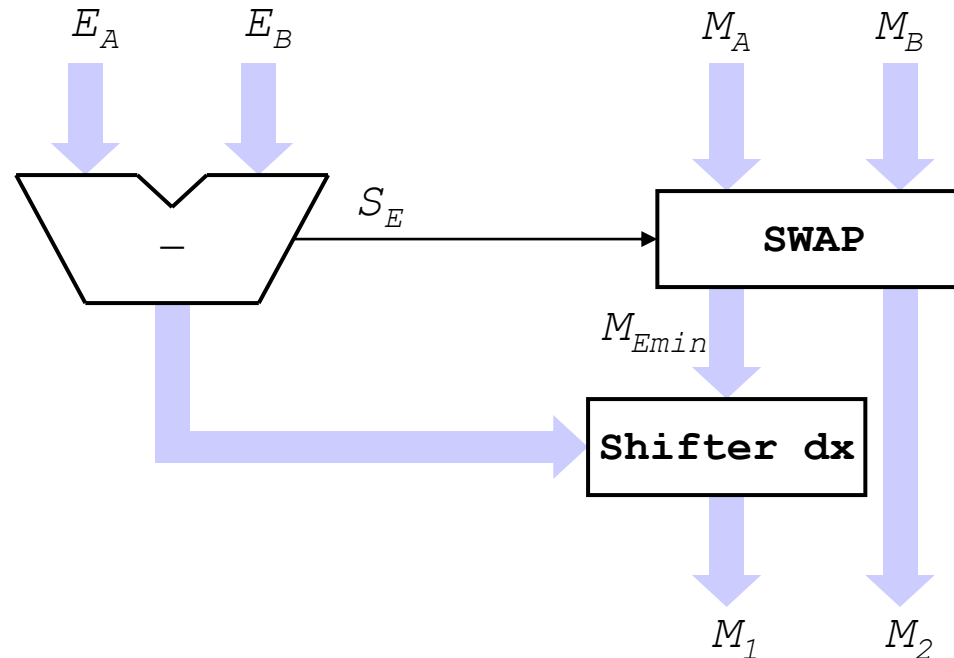




Sommatore in virgola mobile

- Passo 2
 - Si assegna all'esponente del risultato il maggiore tra gli esponenti degli operandi
- Richiede le seguenti operazioni:
 - Selezione dell'esponente minore E_{max} in base a S_E .
 - Si riutilizza il segno S_E della differenza tra gli esponenti

Passo 2

 




Sommatore in virgola mobile

□ Passo 3

- Si esegue l'operazione di somma tra le mantisse per determinare il valore ed il segno del risultato
- ## □ Richiede le seguenti operazioni:
- Calcolo della somma algebrica M_{12} delle mantisse M_1 ed M_2 ottenute al primo passo, e relativo segno
 - Si utilizza un sommatore/sottrattore su **24 bit con riporto**

Passo 3

 




Sommatore in virgola mobile

- Se $C_{out} = 0$ e M_{12} normalizzata $E = E_{max}$
- **Passo 4**
 - *Si normalizza il risultato così ottenuto*
- Richiede le seguenti operazioni
 - Se $C_{out} = 1$, Shdx M_{12} e $E = E_{max} + 1$, eventuale troncamento
- Altrimenti ($C_{out} = 0$ e M_{12} non normalizzata)
 - Individuazione del numero **z** degli zeri nei bit più significativi della mantissa M_{12}
 - Shift sx della mantissa M_{12}
 - Calcolo del nuovo esponente $E = E_{max} - z$
 - A tale scopo sono necessari:
 - Un circuito per il calcolo dei *leading zeroes*
 - Un sottrattore su 8 bit
 - Uno *shifter* per l'allineamento della mantissa



Sommatore in virgola mobile

Passo 4

 



Sommatore in virgola mobile

