



Il Livello Logico-Digitale

Blocchi funzionali combinatori

18 -10-2015



Blocchi funzionali combinatori

- Esiste una ben nota e ormai stabilizzata **libreria di blocchi funzionali predefiniti** di tipo combinatorio che contiene i blocchi per tutte le funzioni combinatorie di base
 - La libreria contiene anche blocchi funzionali di tipo sequenziale
- I tipici blocchi funzionali combinatori sono:
 - Multiplexer
 - Demultiplexer
 - Decoder (decodificatore)
 - Confrontatore
 - Shifter combinatorio
 - Half adder e Full adder
 - Addizionatore a n bit
 - ALU or, and, not e somma



Multiplexer

- ❑ Il blocco funzionale multiplexer ha:
 - $n \geq 1$ ingressi di selezione
 - $2^n \geq 2$ ingressi dati
 - un'uscita
- ❑ Gli ingressi dati sono numerati a partire da 0: $k = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$
- ❑ Se sugli ingressi di selezione è presente il numero binario k , il k^{esimo} ingresso dati viene inviato in uscita



Multiplexer a 1 ingresso di selezione (1)

- 1 ingresso di selezione, 2 ingressi dati, un'uscita

I0	I1	Sel (Ctrl)	OUT
D1	D2	0	D1
D1	D2	1	D2

Tabella della verità


I0	I1	Sel (Ctrl)	OUT
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



Multiplexer a 1 ingresso di selezione (2)

- 1 ingresso di selezione, 2 ingressi dati, un'uscita
 
$$\begin{aligned} \text{OUT} = & \text{!Sel } I0 \text{ !}I1 + \text{!Sel } I0 \text{ } I1 \\ & + \text{Sel } \text{!}I0 \text{ } I1 + \text{Sel } I0 \text{ } I1 \end{aligned}$$





Multiplexer a 2 ingressi di selezione

 




Tabella delle verità

# riga	S1	S0	I0	I1	I2	I3	U
0	0	0	0	X	X	X	0
1	0	0	1	X	X	X	1
2	0	1	X	0	X	X	0
3	0	1	X	1	X	X	1
4	1	0	X	X	0	X	0
5	1	0	X	X	1	X	1
6	1	1	X	X	X	0	0
7	1	1	X	X	X	1	1



Multiplexer a 2 ingressi dati da k bit

Esempio: $k=3$

  



Demultiplexer

- Il blocco funzionale demultiplexer ha:
 - $n \geq 1$ ingressi di selezione
 - 1 ingresso dati
 - $2^n \geq 2$ uscite
- Le uscite sono numerate a partire da 0: $k = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$
- Se sugli ingressi di selezione è presente il numero binario k , l'ingresso dati viene inviato alla k^{esima} uscita, le rimanenti sono a 0





Demultiplexer a 2 ingressi di selezione

Ingressi I	Selezione		Uscite			
	S_1	S_2	O_1	O_2	O_3	O_4
D	0	0	D	0	0	0
D	1	0	0	D	0	0
D	0	1	0	0	D	0
D	1	1	0	0	0	D

$$O_1 = !S_1!S_2I \quad O_3 = !S_1S_2I$$

$$O_2 = S_1!S_2I \quad O_4 = S_1S_2I$$

  




Decodificatore (decoder)

- Il blocco funzionale decodificatore ha:
 - $n \geq 1$ ingressi
 - $2^n \geq 2$ uscite
- Le uscite sono numerate a partire da 0: $k = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$
- Se sugli ingressi è presente il numero binario k , la k^{esima} uscita assume il valore 1 e le restanti uscite assumono il valore 0



Decodificatore

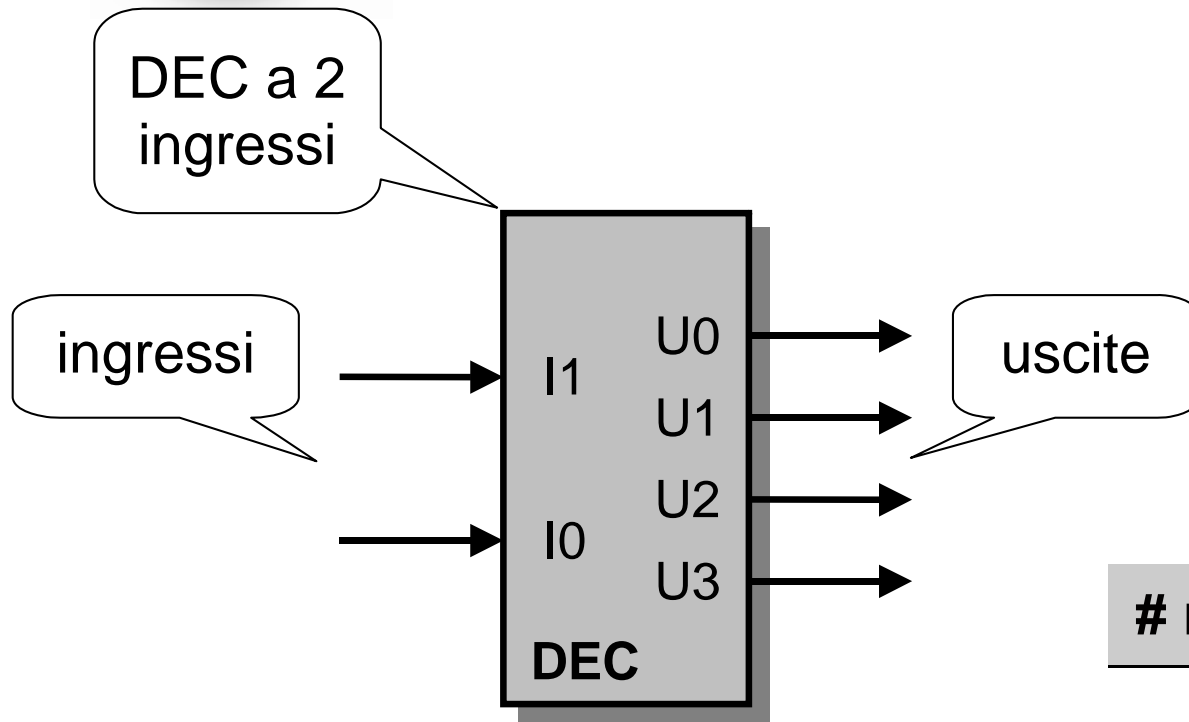

Decodificatore
a 2 ingressi

Tabella delle verità

# riga	I1	I0	U0	U1	U2	U3
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
2	1	0	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	1




Confrontatore (comparator)

- Il blocco funzionale confrontatore ha:
 - due gruppi A e B di ingressi da $n \geq 1$ bit ciascuno
 - tre uscite: minoranza $A < B$, uguaglianza $A = B$ e maggioranza $A > B$
- Il blocco confronta i due numeri binari A e B da n bit presenti sui due gruppi di ingressi, e attiva (a 1) l'uscita corrispondente all'esito del confronto



Confrontatore

 

Confrontatore di numeri
a 2 bit

Tabella delle verità

# riga	A1	A0	B1	B0	A<B	A=B	A>B
0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1	0	0
4	0	1	0	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1	0	0
7	0	1	1	1	1	0	0
8	1	0	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	1
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	1	0	0
12	1	1	0	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	0	1
14	1	1	1	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	1	0




Shifter combinatorio

- Il blocco funzionale shifter ha:
 - $n \geq 1$ ingressi
 - 1 ingresso per il bit aggiunto a dx (scorrimento a sinistra)
 - 1 ingresso per il bit aggiunto a sx (scorrimento a destra)
 - 1 ingresso di controllo che comanda lo scorrimento a destra o a sinistra
 - $n \geq 1$ uscite
 - Uscite:
 - scorrimento a dx: bit aggiunto a sx + ingressi shiftati di una posizione a dx (viene "perso" il bit meno significativo degli ingressi)
 - scorrimento a sx: bit aggiunto a dx + ingressi shiftati di una posizione a sx (viene "perso" il bit più significativo degli ingressi)
 - Si noti che se si considerano gli ingressi come un valore numerico espresso in binario naturale
 - lo scorrimento a dx (con bit aggiunto a sx = 0) equivale ad una **divisione per 2**
 - lo scorrimento a sx (con bit aggiunto a dx = 0) equivale ad una **moltiplicazione per 2**
-



Shifter combinatorio 5 ingressi

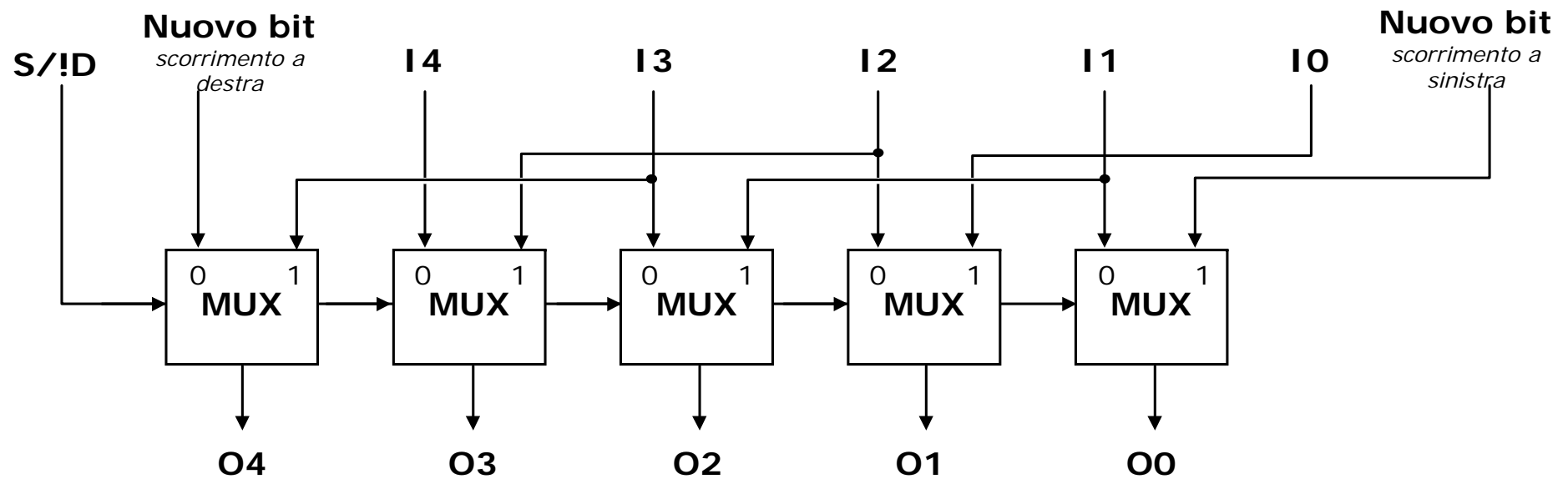



Blocchi aritmetici fondamentali

- Rappresentazione dei numeri in binario **naturale** intero su $k \geq 1$ bit
 - Addizionatore ad 1 bit
 - half adder
 - full adder
 - Addizionatore a k bit in binario naturale intero
 - Sottrattore a 1 bit
 - Sottrattore a k bit in binario naturale intero




Half adder (semisommatore)

HALF-ADDER

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Carry</i>	<i>Sum</i>
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$Sum = A \oplus B$$

$$Carry = AB$$

 



Full adder (sommatore completo)

FULL ADDER

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Carry In</i>	<i>Sum</i>	<i>Carry Out</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = A \text{ xor } B \text{ xor } C_{in}$$

$$C_{out} = AB + C(A \text{ xor } B)$$

$$\begin{aligned} S &= !A!BC + !AB!C + A!B!C + ABC = \\ &= C (!A!B + AB) + !C (!AB + A!B) \\ &= C !(A \text{ xor } B) + !C (A \text{ xor } B) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} &\text{ponendo } Z = A \text{ xor } B \\ &= !Z C + Z !C = Z \text{ xor } C \\ &= A \text{ xor } B \text{ xor } C_{in} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{out} &= !ABC + A!BC + AB!C + ABC \\ &= C (!AB + A!B) + AB(!C + C) \\ &= C (A \text{ xor } B) + AB \end{aligned}$$

..... schema rete da ricavare




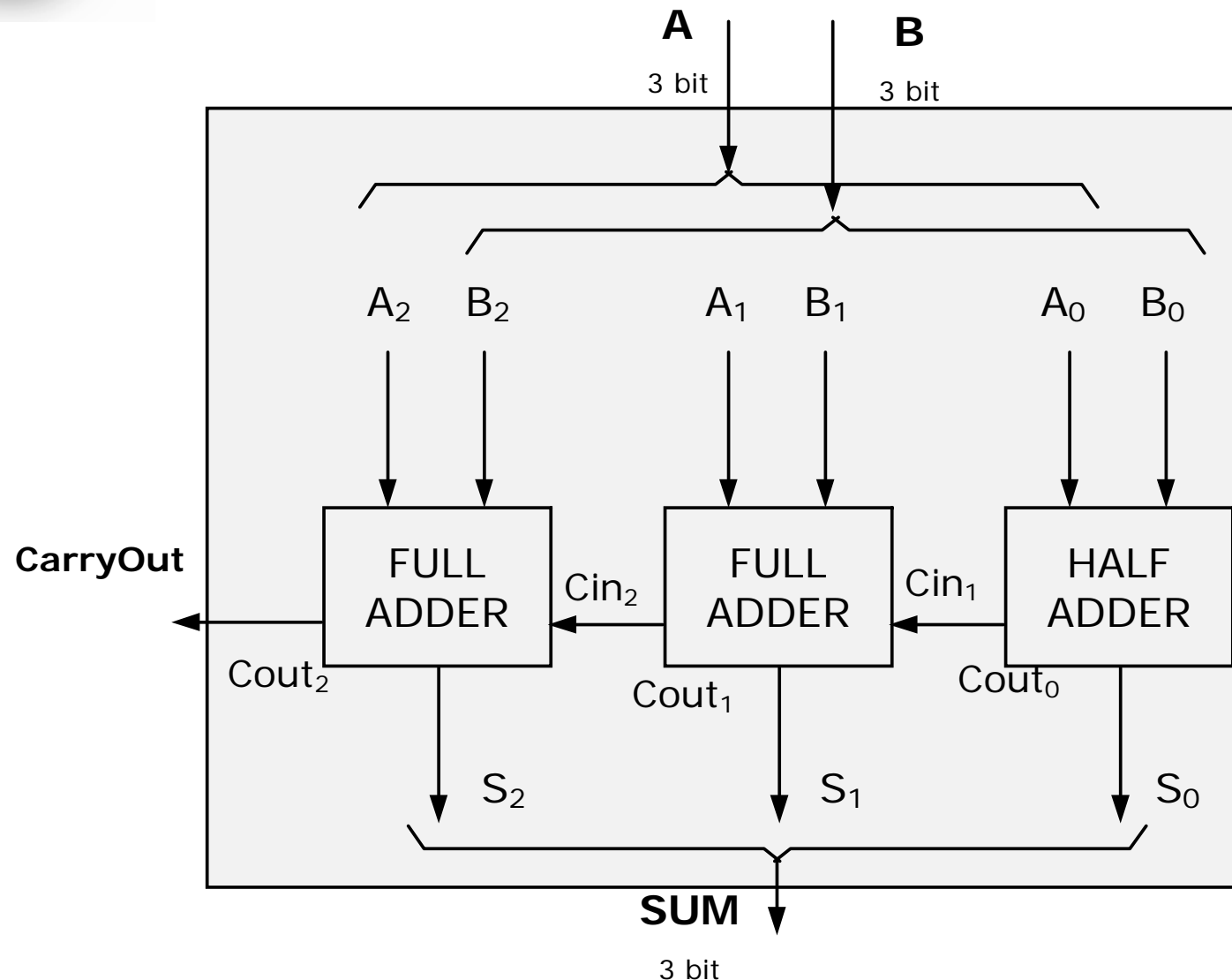Addizionatore a k bit in binario naturale intero





Sommatore intero a n bit

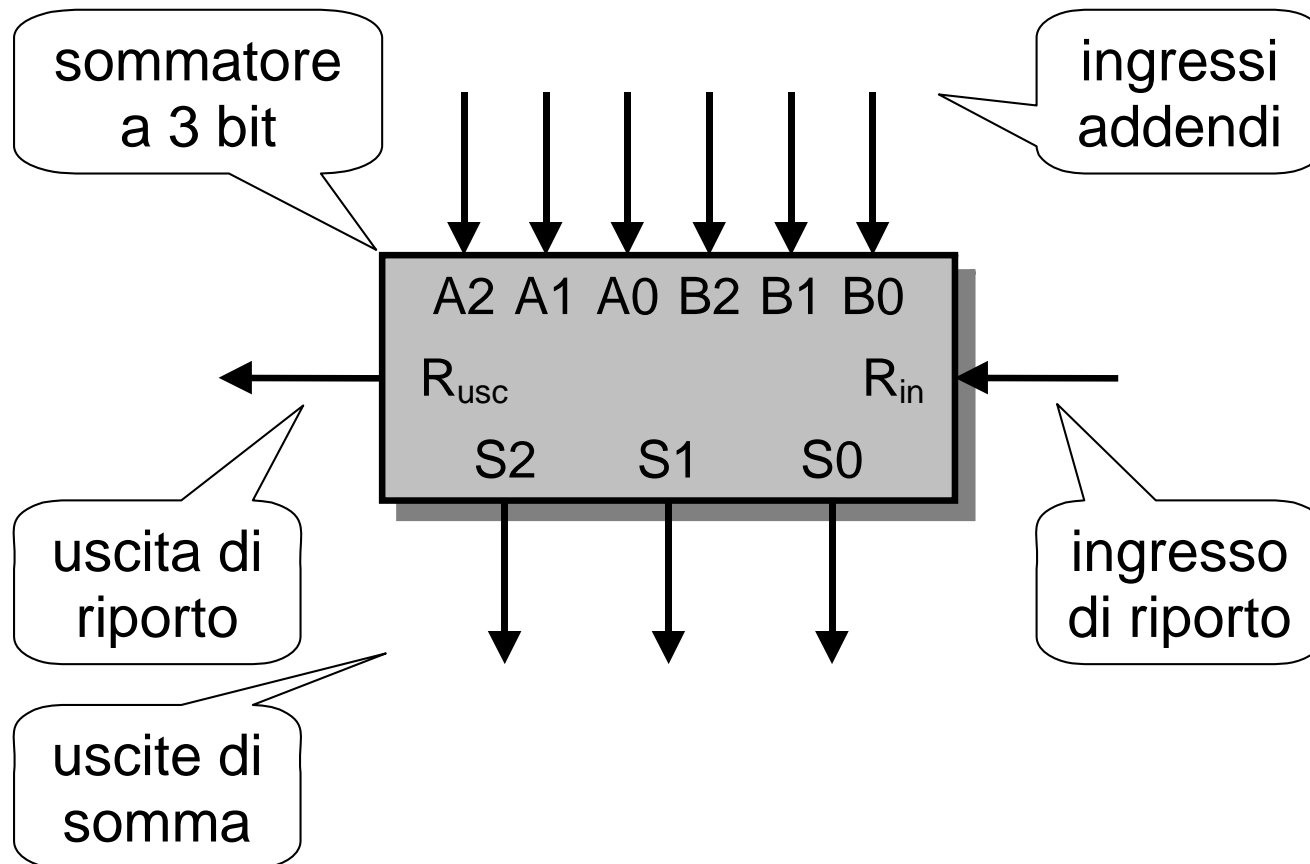

Sommatore intero binario naturale a 3 bit




Sottrattore a 1 bit e a k bit in binario naturale intero

- Ricavare le tabelle delle verità, l'espressione logica minima e la rete combinatoria che realizza
 - un semi-sottrattore a 1 bit
 - un sottrattore completo a 1 bit

- Disegnare la struttura modulare di un sottrattore a k bit



Sottrattore intero a n bit

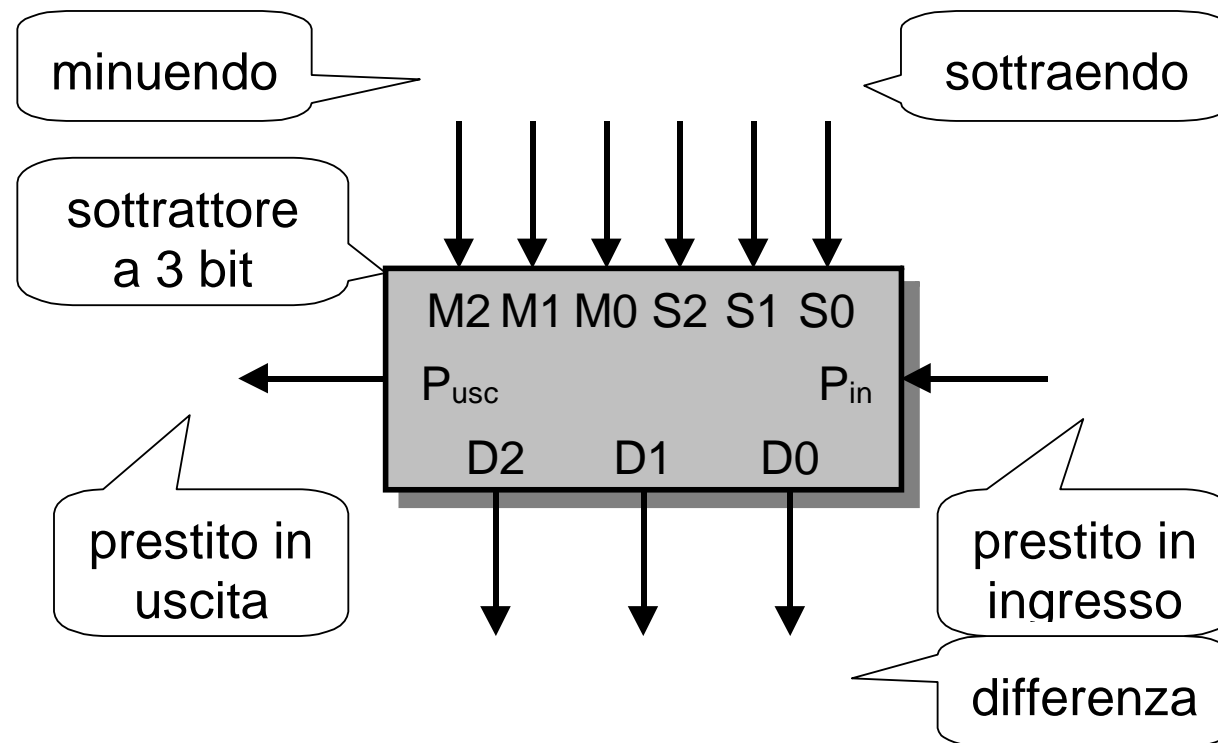

Sottrattore intero binario naturale a 3 bit




Semplice esempio di progetto in stile funzionale

- Si chiede di progettare un circuito digitale combinatorio, che abbia:
 - in ingresso due numeri interi binari naturali (positivi) A e B da $n \geq 1$ bit ciascuno
 - in ingresso un segnale di comando C
 - in uscita un numero intero binario naturale Z da $n \geq 1$ bit
- Su Z deve presentarsi la somma $A + B$ se $C = 0$, la differenza $A - B$ se $C = 1$




Schema logico della soluzione

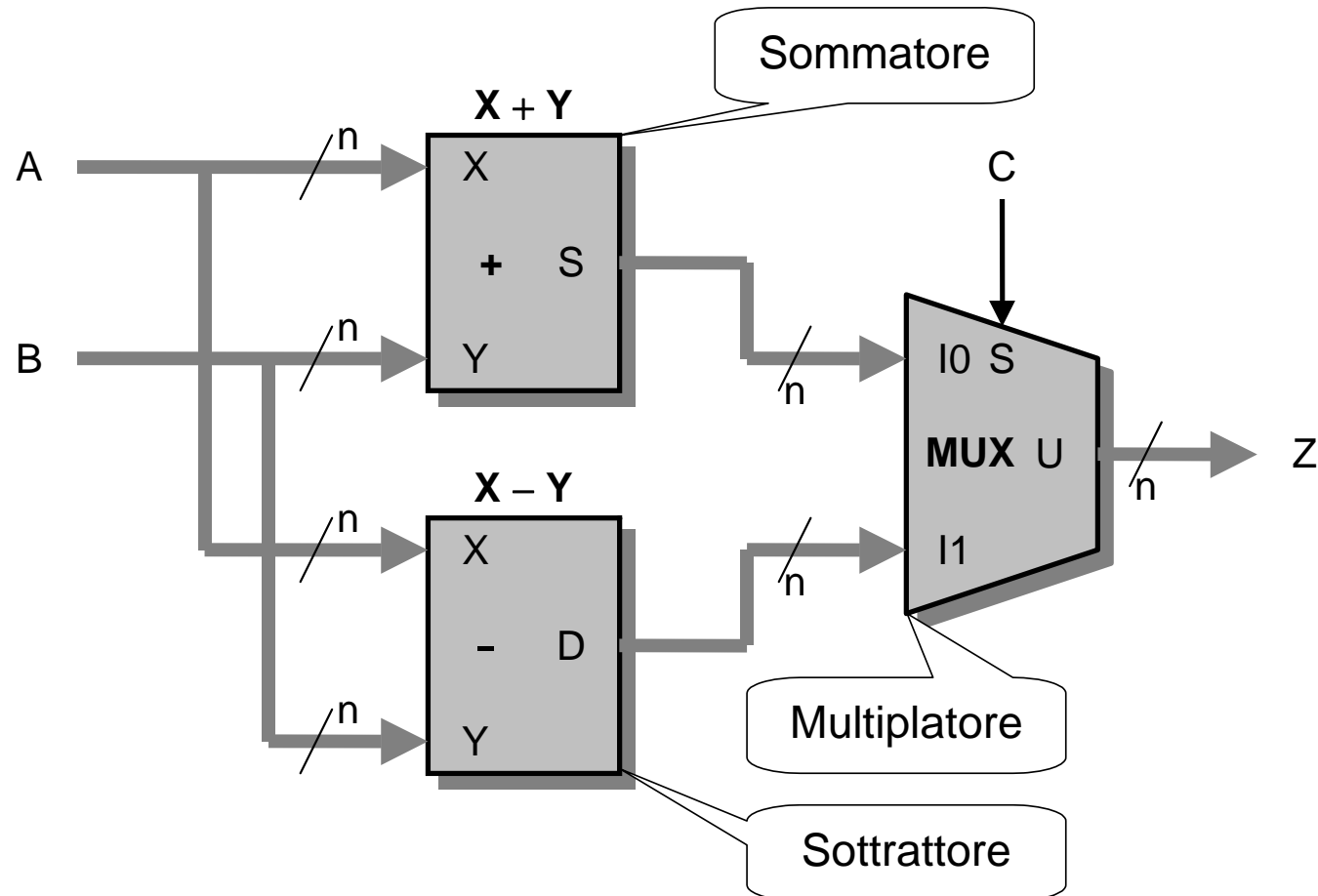



Unità Aritmetico-Logica

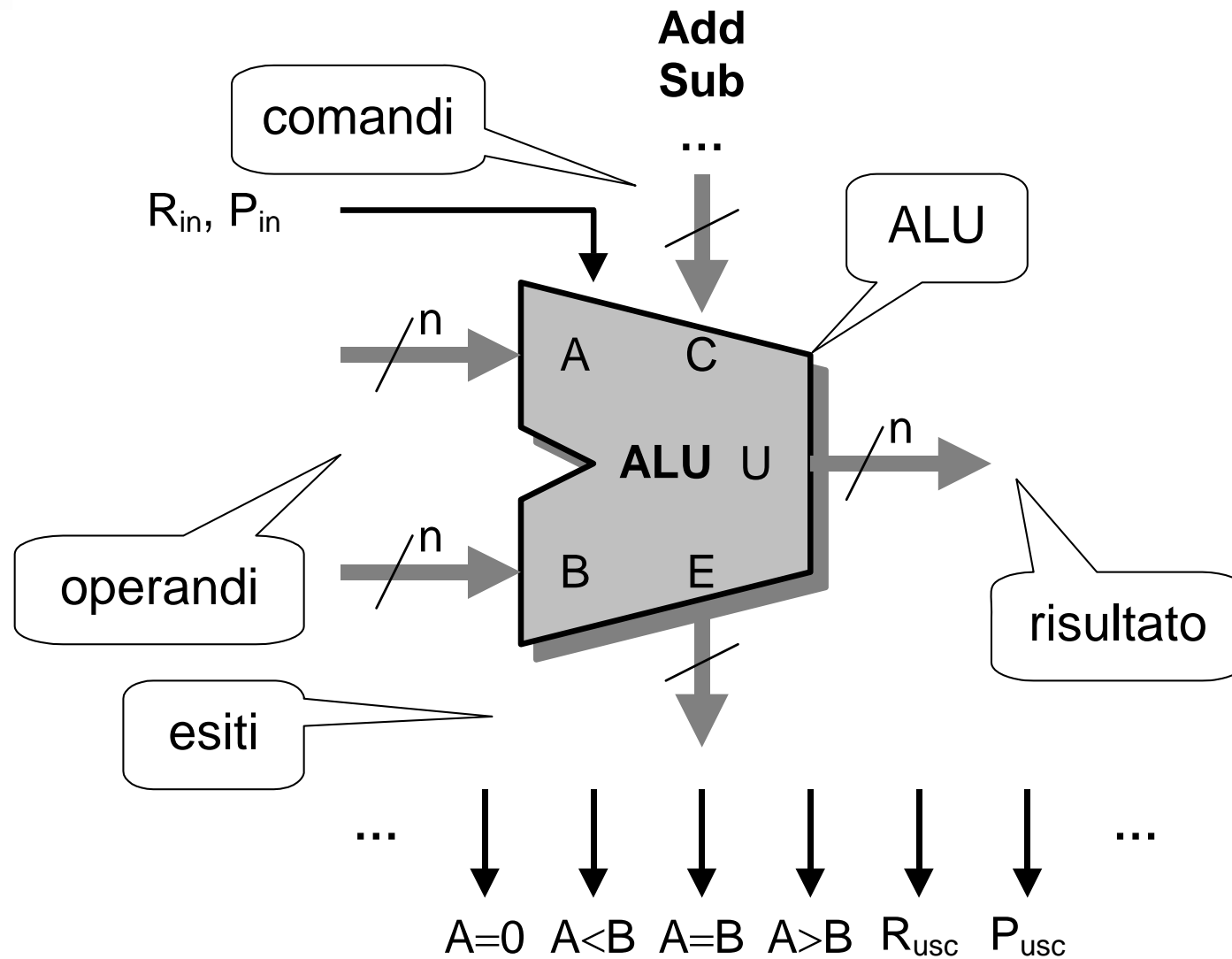




Unità Aritmetico-Logica: esempio di comandi

# riga	Comando	Operazione	R	Esito
0	Add	somma A e B	$A + B + R_{in}$	riporto in uscita R_{usc}
1	Sub	sottrae B da A	$A - B - P_{in}$	prestito in uscita P_{usc}
2	Pass A	A passa in uscita	A	-
3	Pass B	B passa in uscita	B	-
4	Zero	annulla uscita	0	-
5	Shift Left A	A scorre a SX	$2A$	bit più significativo di A
6	Shift Right A	A scorre a DX	$A / 2$	bit meno significativo di A
7	Null	Confronta A con 0	-	$A = 0$
8	Compare	Confronta A con B	$A <, =, > B$	$A < B, A = B, A > B$
9	Multiply	prodotto di A e B	$A \times B$	riporto in uscita
10	Divide	divisione A / B	A / B	divisione per 0 ?
...




ALU and, not, or e somma (1): realizzazione con MUX

$F_0 F_1$	Operazione svolta
0 0	$A \text{ and } B$
1 0	$A \text{ or } B$
0 1	$\neg B$
1 1	$A + B$

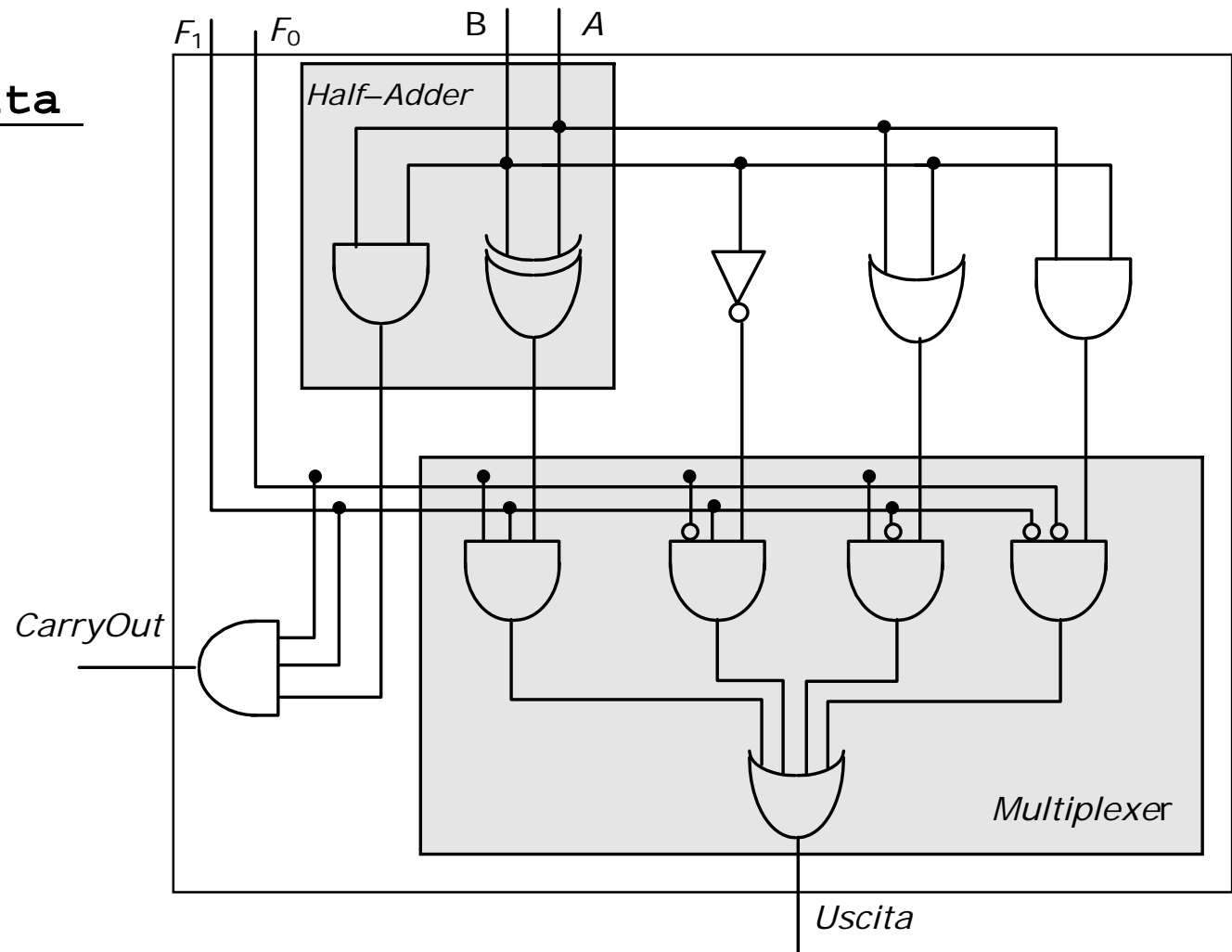



 ALU and, not, or e somma (2): realizzazione con DECODER



Schema logico di una ALU da 1 bit



ALU e MIPS

- Istruzioni aritmetico-logiche
 - add
 - sub
 - or
 - and
 - nor



Un altro schema somma e sottrazione in complemento a 2

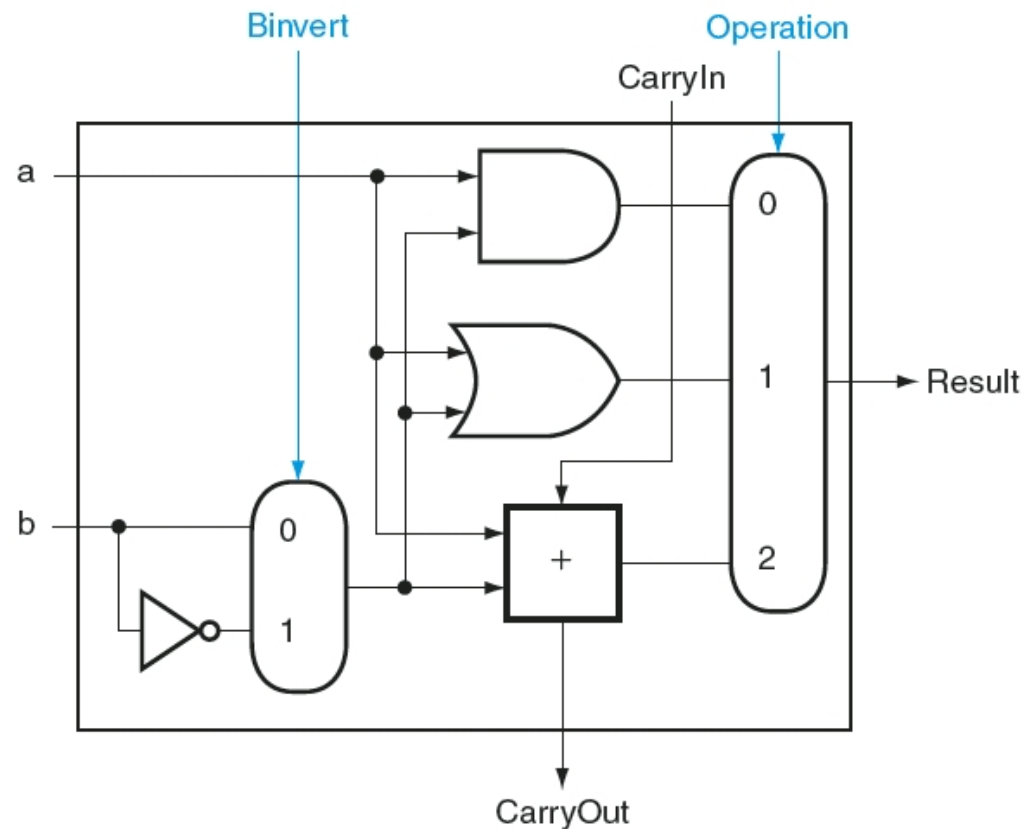


FIGURE B.5.8 A 1-bit ALU that performs AND, OR, and addition on a and b or a and \bar{b} . By selecting \bar{b} ($\text{Binvert} = 1$) and setting CarryIn to 1 in the least significant bit of the ALU, we get two's complement subtraction of b from a instead of addition of b to a .



ALU a 32 bit

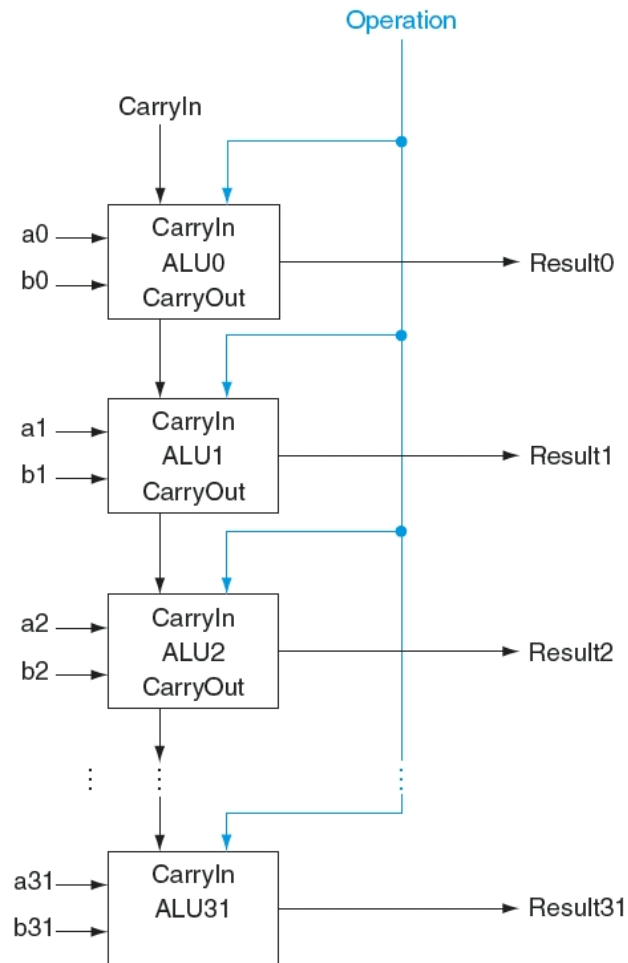


FIGURE B.5.7 A 32-bit ALU constructed from 32 1-bit ALUs. CarryOut of the less significant bit is connected to the CarryIn of the more significant bit. This organization is called ripple carry.



Si aggiunge il NOR

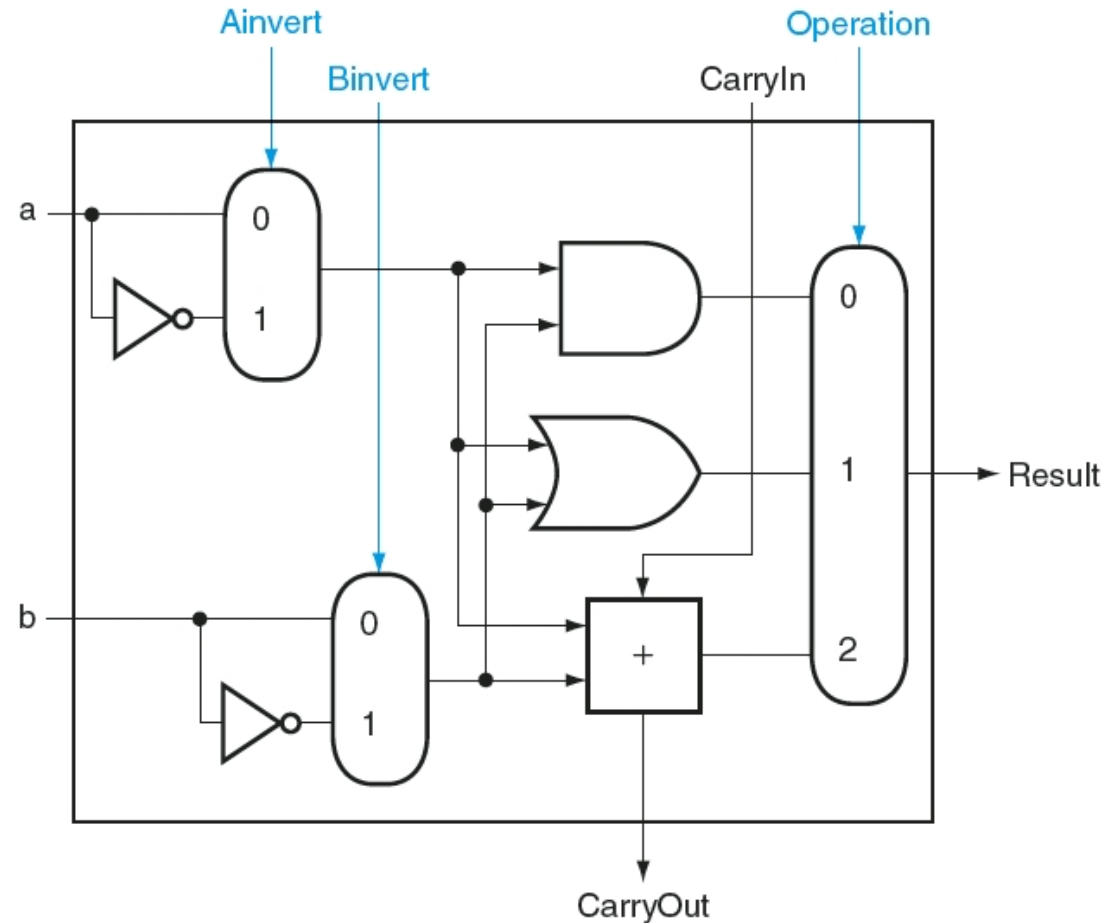


FIGURE B.5.9 A 1-bit ALU that performs AND, OR, and addition on a and b or \bar{a} and \bar{b} . By selecting \bar{a} ($A_{\text{invert}} = 1$) and \bar{b} ($B_{\text{invert}} = 1$), we get a NOR b instead of a AND b .



L'indispensabile «Overflow Detection»

... e anche la realizzazione di


slt \$s1, \$s2, \$s3

se $s2 < s3$ allora $s1 = 1$ altrimenti $s1 = 0$

$s2 < s3$ equivale a $s2 - s3 < 0$

se $s2 - s3 < 0$ allora il bit di segno del sommatore è 1 altrimenti è 0

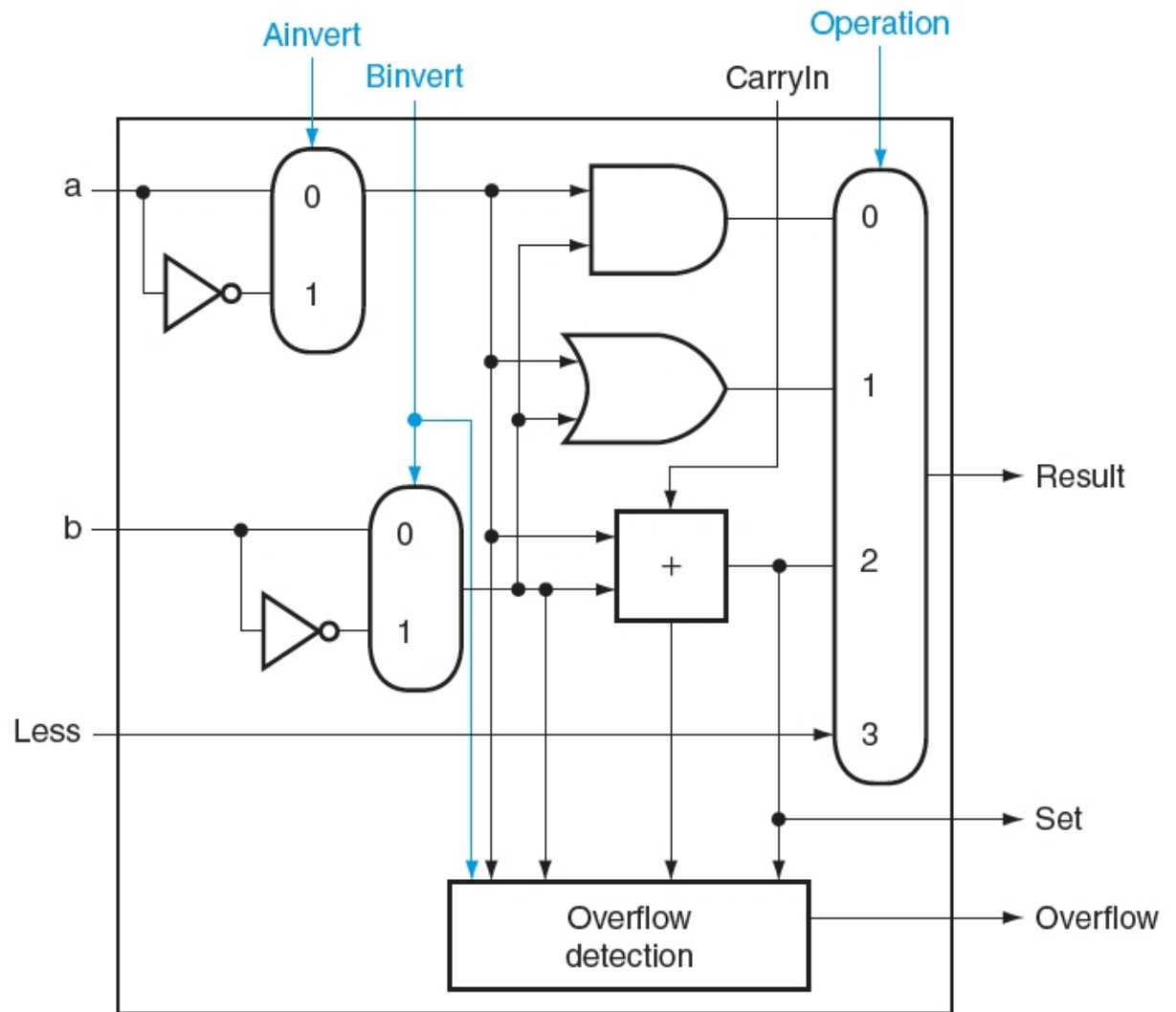L'ingresso **less** viene portato direttamente in uscita tramite il multiplexer e deve essere **0** per i 31 bit più significativi di \$s1 e **1** oppure **0** per il bit meno significativo






... a 32 bit

Overflow

in uscita solo quello
relativi al bit più
significativo

Slt

ecco i valori di tutti i bit

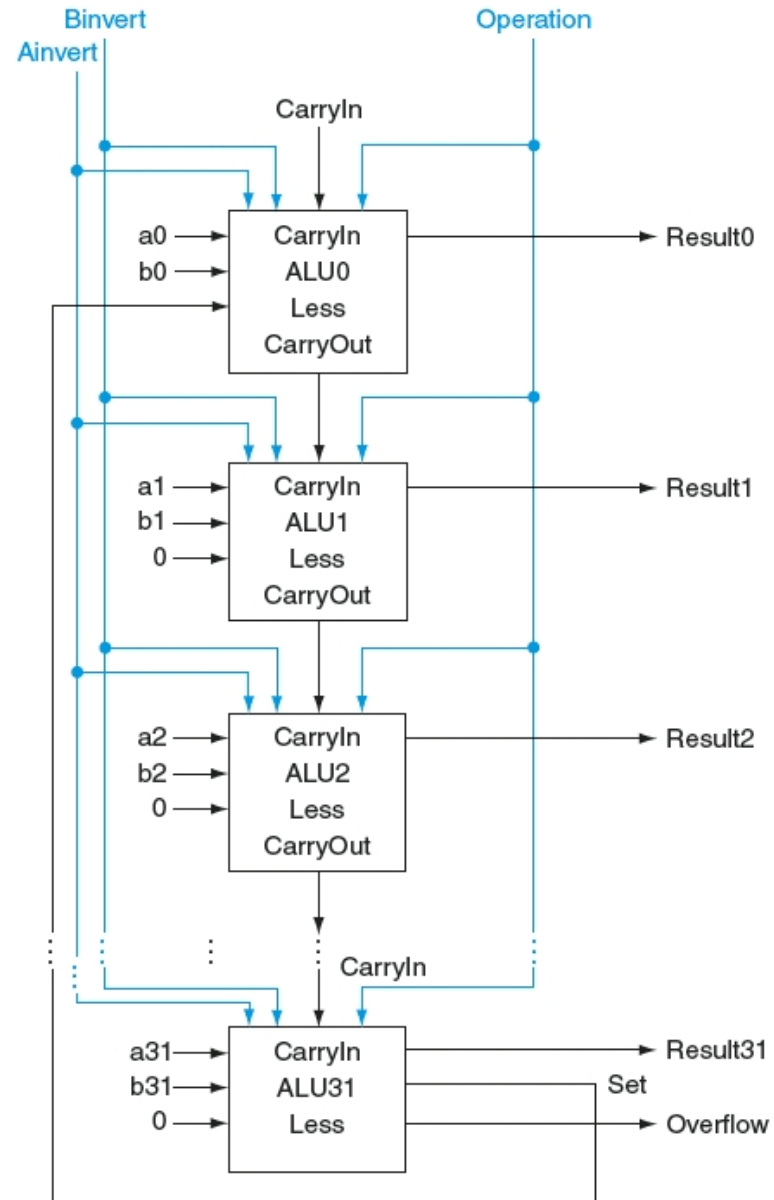



Test zero e sottrazione


bit **Zero**

- posto a 1 se il risultato dell'ALU vale zero
- altrimenti a 0

Bnegate

Per la sottrazione in cpl2 è necessario avere i segnali **Binvert** e **Carryin** a 1 mentre per le altre operazioni considerate, eccetto il NOR, sono entrambi a 0

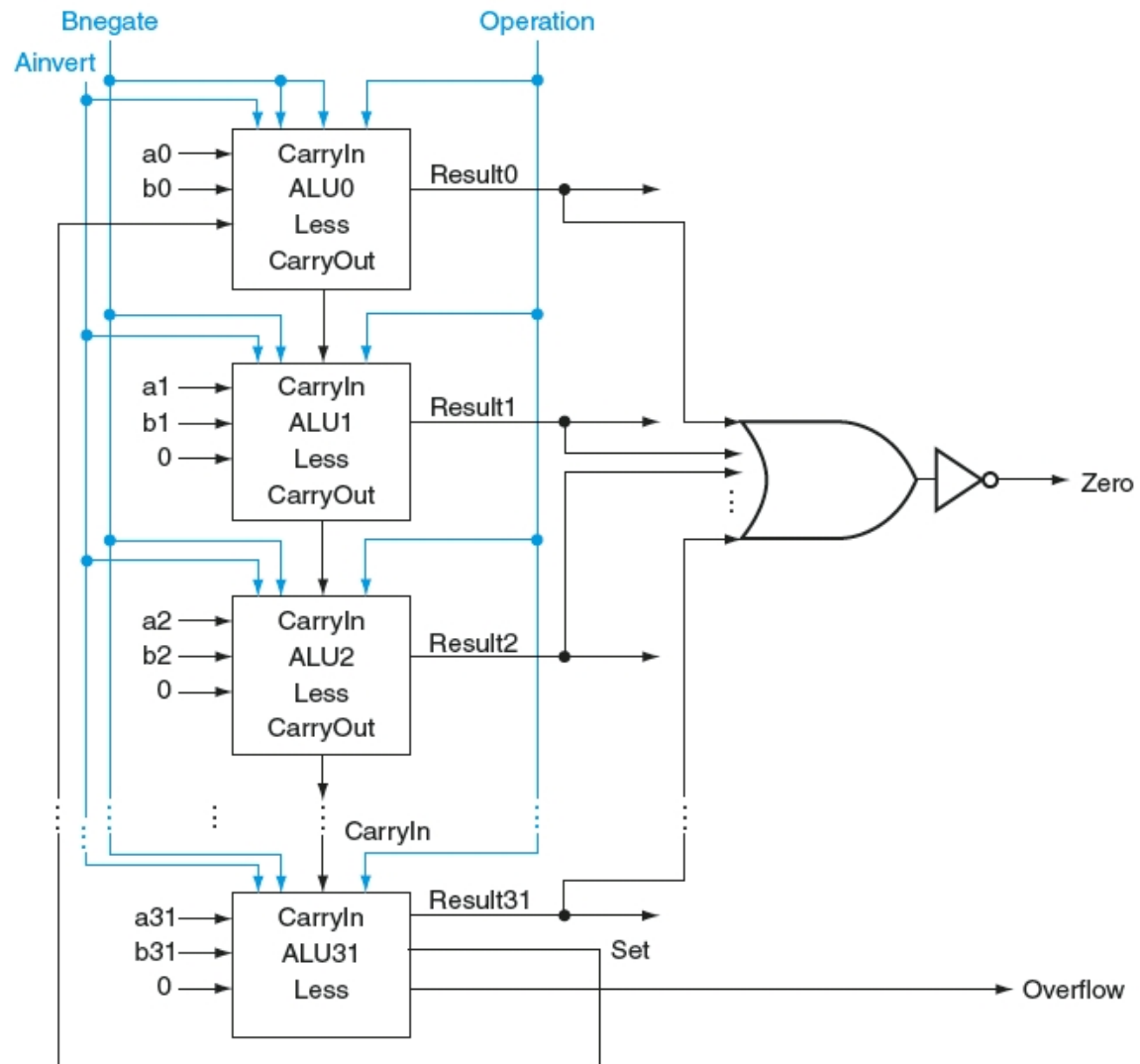Vengono sostituiti dall'unico segnale **Bnegate**






ALU del MIPS e linee di controllo

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

Le linee di controllo interne dell'ALU sono:

Ainvert, Bnegate, Operation(2)

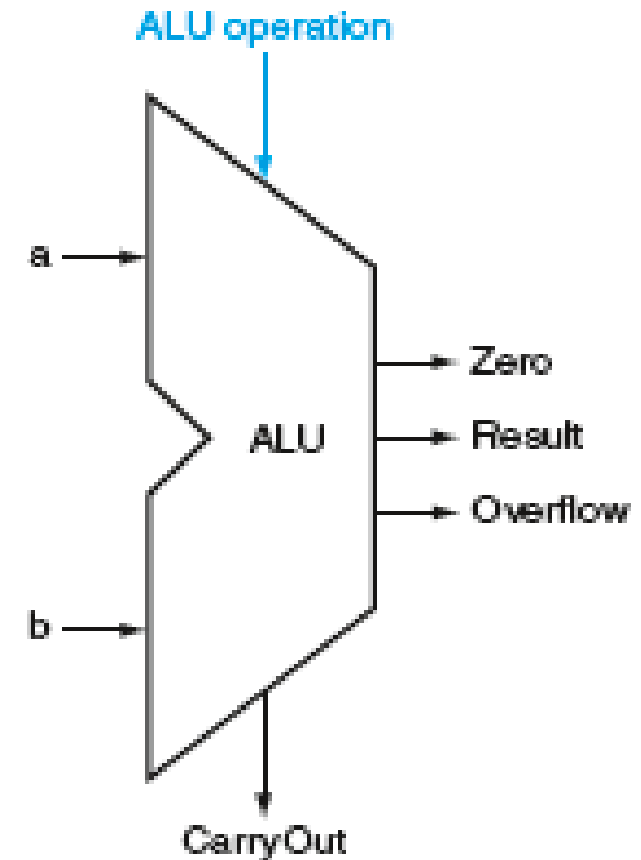

... come blocco funzionale



Numeri relativi e numeri reali

- ❑ I **numeri relativi** sono rappresentabili tramite sequenze di bit, proprio come i numeri interi naturali (sempre positivi)
 - La tecnica più usata per rappresentare i numeri interi relativi è il **complemento a due** (two's complement)
 - Le ALU sono normalmente in grado di operare sia con numeri interi naturali sia con numeri interi relativi rappresentati in complemento a due

- ❑ I **numeri reali** sono rappresentabili tramite sequenze di bit, proprio come i numeri interi
 - Esiste uno standard internazionale per la rappresentazione binaria di numeri reali: lo standard IEEE 754 per la rappresentazione in **virgola mobile**
 - Esistono ALU in grado di effettuare i calcoli aritmetici con i numeri reali, oltre che con i numeri interi