



Università degli studi di Parma

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Circuiti Sequenziali

Introduzione ai circuiti sequenziali sincroni

Circuiti combinatori e sequenziali

Concetto di memoria e di stato

Dalla specifica al dispositivo



- I circuiti digitali si possono classificare in due categorie
- Circuiti combinatori
 - ▶ Il valore delle uscite ad un determinato istante dipende unicamente dal valore degli ingressi in quello stesso istante
- Circuiti sequenziali
 - ▶ Il valore delle uscite in un determinato istante dipende
 - Dalla condizione di partenza del circuito
 - Dal valore degli ingressi in quell'istante
 - Dal valore degli ingressi in istanti precedenti
 - ▶ Per definire il comportamento di un circuito sequenziale è necessario tenere conto della storia passata del circuito stesso



- Le uscite di un circuito sequenziale in un dato istante di tempo dipendono
 - ▶ Dalla condizione iniziale del circuito
 - ▶ Dalla sequenza di ingressi, applicata in un arco temporale finito, fino all'istante considerato
- Questo aspetto implica che il dispositivo ha memoria degli eventi passati
 - ▶ All'istante t l'informazione relativa al "contenuto" di questa memoria è rappresentata nel concetto di stato
 - Le reti combinatorie possono essere considerate un caso particolare di sistema sequenziale dove lo stato è unico



- Trattiamo solo macchine a stati finiti deterministiche
 - ▶ Per ragioni legate alla realizzabilità fisica, la memoria di una rete sequenziale è di dimensioni finite
 - ▶ Dato uno stato ed una configurazione di ingresso il nuovo stato è identificato univocamente



- Serratura a combinazione di una porta

"Fornire la combinazione di 3 valori in sequenza per aprire una porta. Se si riconosce un errore la serratura deve rimanere chiusa ed è necessario ripartire dall'inizio. Quando la porta viene chiusa, il circuito di controllo della serratura deve essere ri-inizializzato in attesa di una nuova sequenza."

- Ingressi:

- ▶ Valore in ingresso che appartiene alla sequenza
- ▶ Reset (per inizializzare il sistema)

- Uscite:

- ▶ Porta aperta/chiusa



■ Combinazione:

▶ Funzionalità cablata

- La combinazione è parte della struttura del dispositivo da realizzare e staticamente definita

▶ Funzionalità programmata

- Fornita in ingresso

Esempio: Implementazione software



```
int SerraturaCombinazione()
{
    int c[3] = { 3, 4, 8 };           /* Sequenza da riconoscere */
    int v[3];                          /* Sequenza immessa */
    int error = 0;

    while( ! WaitValue() ) ;          /* Attendi nuovo valore */
    v[0] = ReadValue();                /* Leggi nuovo valore: prima cifra */
    if( v[0] != c[0] )                 /* Controllo della cifra */
        error = 1;

    while( ! WaitValue() ) ;          /* Attendi nuovo valore */
    v[1] = ReadValue();                /* Leggi nuovo valore: seconda cifra */
    if( v[1] != c[1] )                 /* Controllo della cifra */
        error = 1;

    while( ! WaitValue() ) ;          /* Attendi nuovo valore */
    v[2] = ReadValue();                /* Leggi nuovo valore: terza cifra */
    if( v[2] != c[2] )                 /* Controllo della cifra */
        error = 1;

    return error;
}
```

Esempio: Implementazione hardware



- La specifica è incompleta
 - ▶ Alcuni aspetti richiedono successive riflessioni
 - Aspetti impliciti da evidenziare
 - Aspetti rilevanti e non espressi nemmeno implicitamente
- Aspetti non definiti e non impliciti
 - ▶ Numero bit per la codifica del valore in ingresso e in uscita
 - Si specifica che le cifre lette sono 3 ma non se ne definisce l'intervallo d'appartenenza
 - Non è implicito che la tastiera sia costituita dalle cifre 0-9
- Aspetti impliciti da evidenziare
 - ▶ È indispensabile identificare che è stato fornito un nuovo valore in ingresso per evitare che l'inserimento di un valore sia considerato più di una volta
 - Dipende da come sarà il dispositivo: sincrono o asincrono



- Il sistema è sequenziale

- ▶ È necessario fornire una sequenza di valori ricordando la storia degli ingressi
- ▶ È necessario ricordare se si è verificato un errore
- ▶ L'errore deve essere rivelato solo alla fine della sequenza
 - Per ragioni di sicurezza



- Identificare che è stato immesso un nuovo valore
 - ▶ Dispositivo sincrono
 - Il clock regola l'evoluzione temporale del sistema
 - Gli ingressi devono essere campionati solo quando sono stabili
 - È indispensabile avere un segnale di ingresso che rappresenti la validità del dato e la sua unicità
 - Non si vuole che la pressione di un tasto venga presa in considerazione più di una volta
 - ▶ Il dispositivo è asincrono
 - Il sistema evolve sulla base di eventi di ingresso




- Si ragiona su sistemi con stati stabili (astrazione)
 - ▶ Osservazione delle uscite avviene solo dopo che è trascorso un tempo sufficientemente lungo affinché il sistema possa effettuare i cambiamenti e stabilizzare le uscite
- I progettisti implementano tale astrazione
 - ▶ La memoria del sistema è rappresentata dal suo stato
 - ▶ I cambiamenti di stato del sistema sono ammessi solo in particolari istanti di tempo controllati da un segnale esterno periodico detto clock
 - ▶ Il periodo del clock è il tempo tra i cambiamenti di stato
 - Deve essere sufficientemente lungo per permettere al sistema di raggiungere lo stato stabile prima che avvenga il successivo cambiamento di stato al termine del periodo

 Esempio: Implementazione hardware



- Rappresentazione logica del dispositivo
 - ▶ Pin-out logico



Esempio: Implementazione hardware



- Si hanno due possibili modi per implementare il sistema
- Come un'unica Macchina a Stati Finiti
 - ▶ FSM: Finite State Machine
- Come Unità di Controllo e Unità di Elaborazione
 - ▶ FSMD: Finite State Machine + Data-path



■ Come un'unica Macchina a Stati Finiti


- ▶ Ogni ingresso porta il sistema in uno stato che corrisponde
 - Ad uno stato che relativo alla sequenza riconosciuta, oppure
 - Ad uno stato che identifica la presenza di un errore
- ▶ L'identificazione della validità del valore immesso è definita nel comportamento della macchina a stati. Si hanno due possibilità:
 - Gli ingressi raggiungono direttamente la macchina a stati
 - Struttura priva di flessibilità
 - Rete combinatoria per la codifica dell'ingresso alla macchina a stati (normalizzazione degli ingressi)
 - La struttura è più flessibile rispetto alla precedente poiché una modifica della sequenza incide solo sulla parte combinatoria di codifica degli ingressi

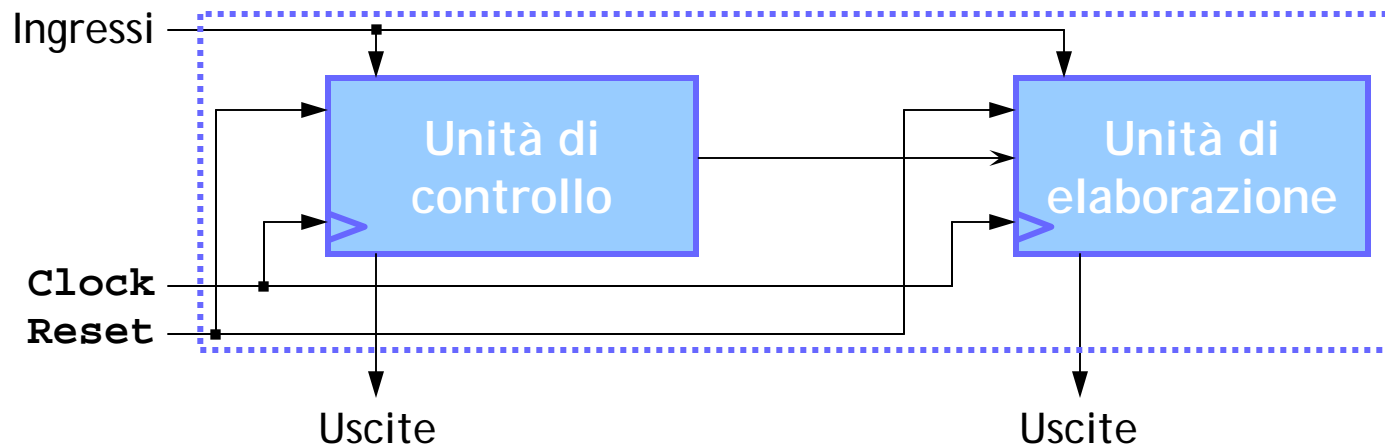Esempio: Implementazione hardware



■ Come Unità di Controllo e Unità di Elaborazione

- ▶ L'unità di controllo è realizzata come macchina a stati
 - È generale ed indipendente dalla sequenza da riconoscere
 - Comanda l'unità di elaborazione
- ▶ L'unità di elaborazione
 - È controlla i valori immessi
 - Restituisce all'unità di controllo un valore che modifica la sequenza di controllo






- La descrizione del comportamento di una macchina a stati è ottenuto attraverso un diagramma degli stati
 - ▶ Rappresenta il modo con cui la macchina a stati evolve
 - Gli stati
 - Il modo in cui gli ingressi agiscono causando il passaggio da uno stato all'altro (transizioni di stato)
 - ▶ Una configurazione d'uscita
 - È associata ad ogni stato (come in questo caso), oppure
 - È associata ad ogni transizione tra gli stati

Esempio: Implementazione hardware



■ Descrizione comportamentale

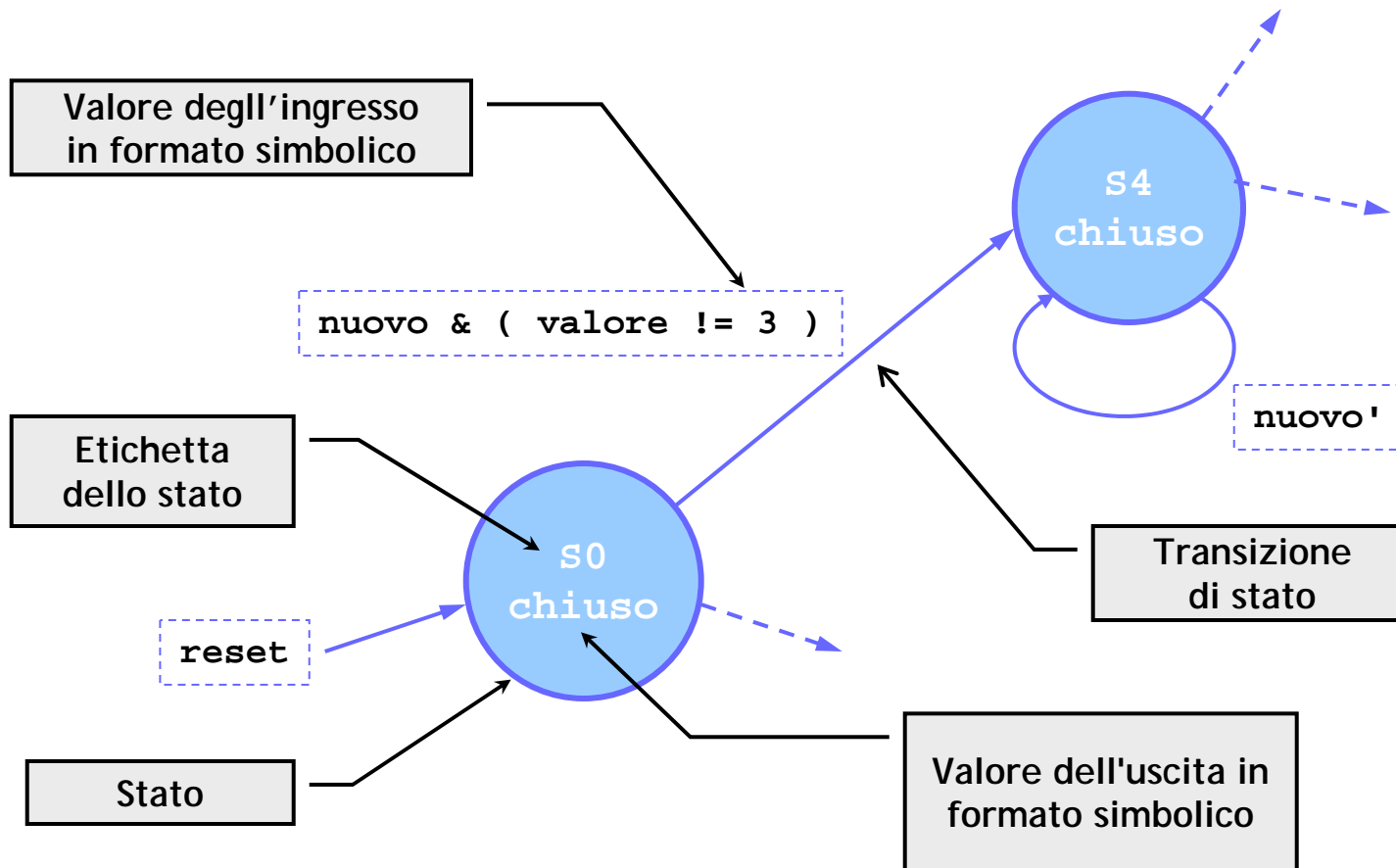


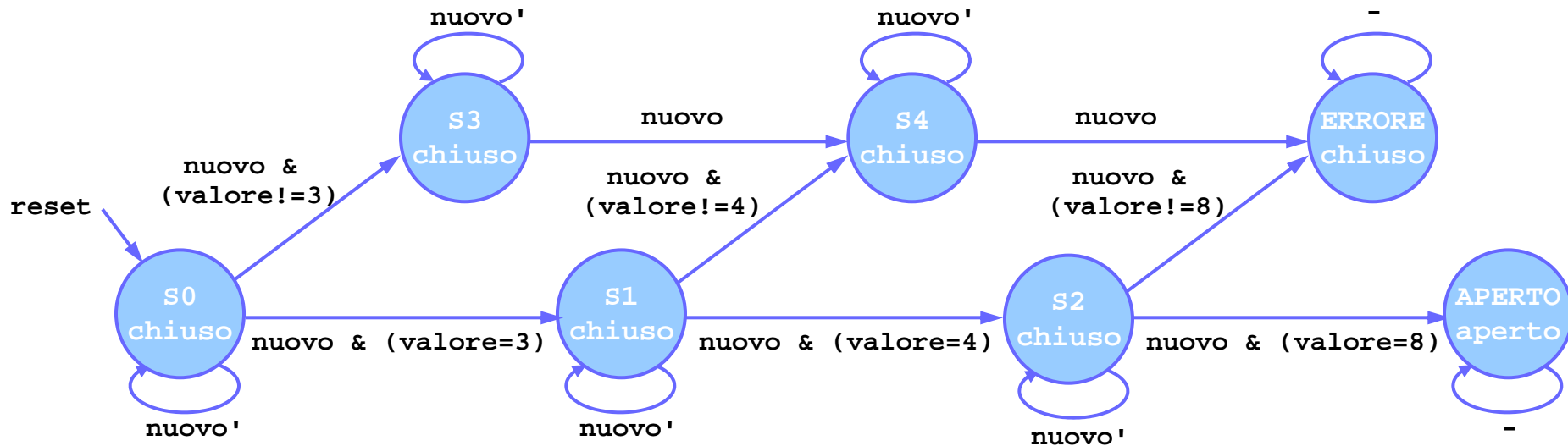Esempio: Implementazione hardware



■ Ipotesi:

- ▶ Valori da riconoscere: 3, 4, 8
- ▶ 4 bit di ingresso (minimo valore)




Dimensione dei segnali:

reset	1 bit	nuovo	1 bit
valore	4 bit	chiuso/aperto	2 bit

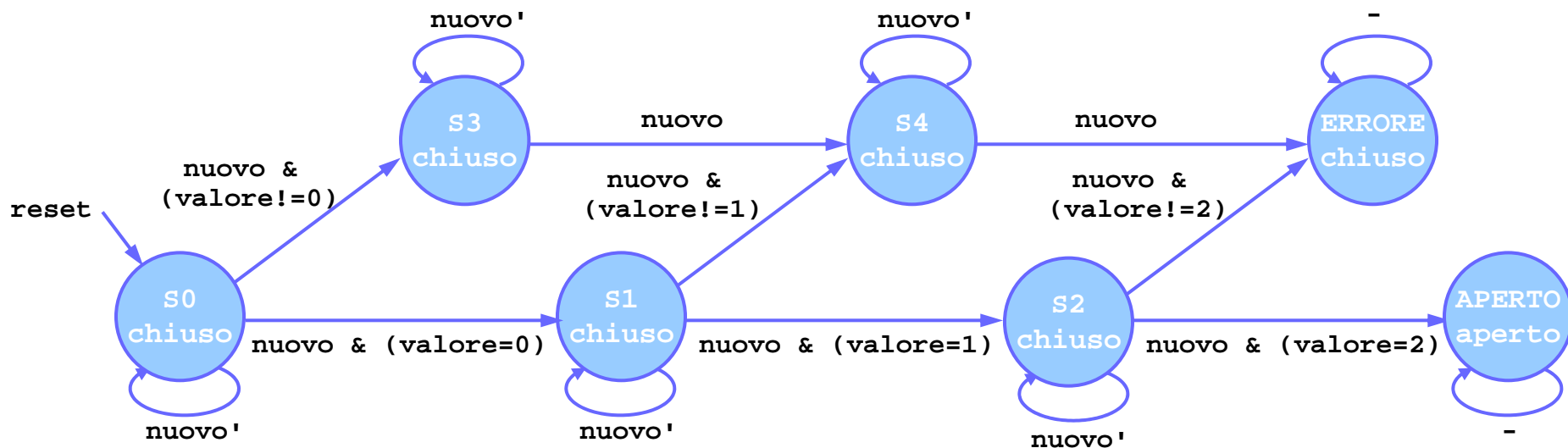
Esempio: Codifica degli ingressi



- La rete combinatoria codifica i valori di ingresso
 - ▶ Uniformandoli a quelli per cui la macchina è progettata
 - Il funzionamento è indipendente dai valori da identificare
 - ▶ Valori da riconoscere arbitrariamente scelti in $\{0, 1, 2\}$
 - 2 bit (minimo) o 3 bit (massimo) di ingresso



Esempio: Codifica degli ingressi

 

Esempio: Sequenza (3, 4, 8)

valore

V_3	V_2	V_1	V_0	A	B
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0

$$A = P_0 * (V_3 + V_2' + V_1 + V_0)$$

$$B = P_0 * (V_3' + V_2 + V_1 + V_0)$$

$$P_0 = (V_3 + V_2 + V_1' + V_0')$$

Esempio: Sequenza (7, 0, 15)

valore

V_3	V_2	V_1	V_0	A	B
0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0

$$A = P_0 * (V_3 + V_2 + V_1 + V_0)$$


$$B = P_0 * (V_3' + V_2' + V_1' + V_0')$$

$$P_0 = (V_3 + V_2' + V_1' + V_0')$$

 Esempio: Controllo e Elaborazione




- È possibile realizzare funzionalità programmabili
- Le configurazioni sono memorizzate e confrontate con i valori immessi passo dopo passo
 - ▶ Flessibilità molto alta
 - ▶ Maggior compessità di realizzazione



Esempio: Struttura Circuitale




Architettura

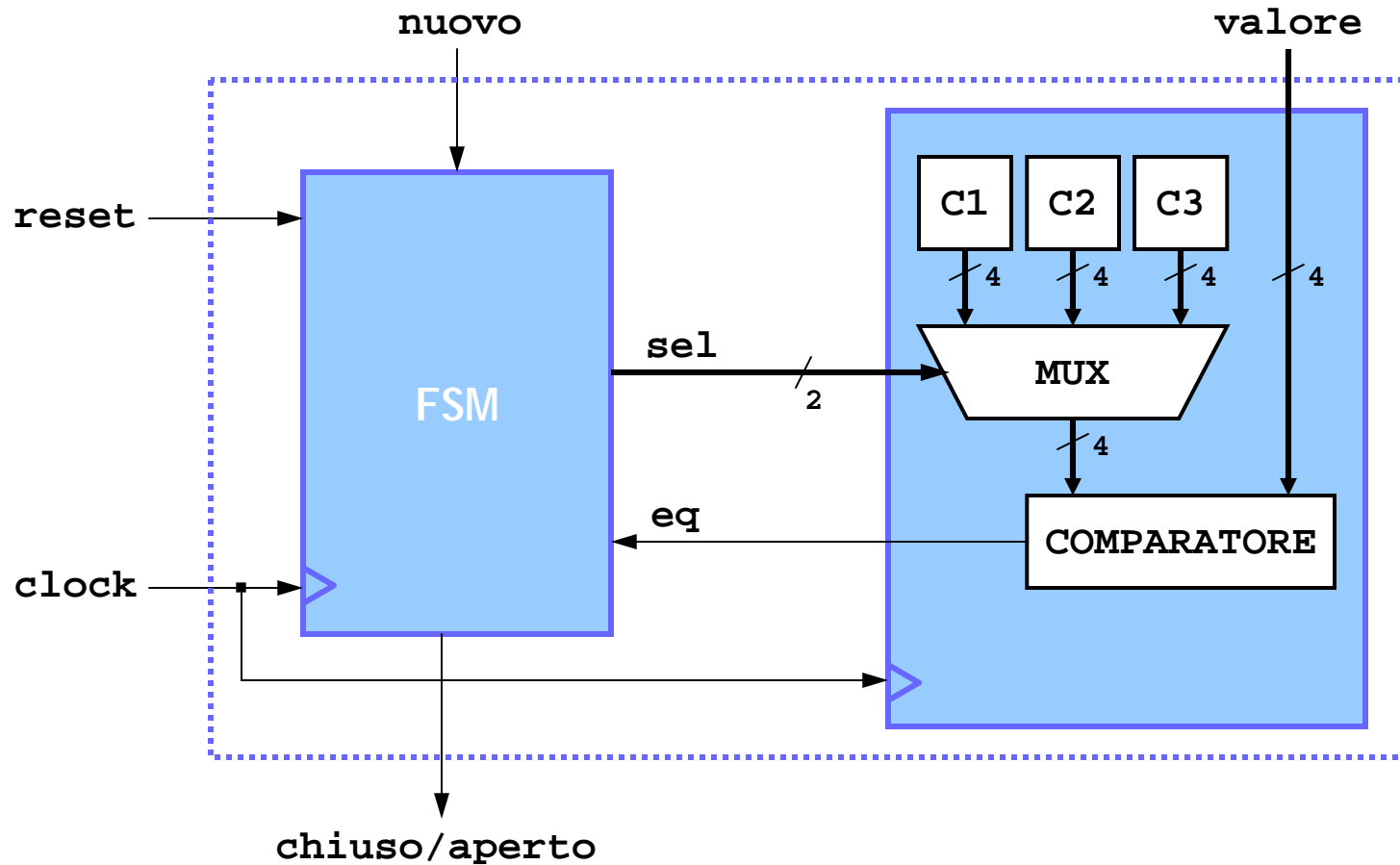

Esempio: Macchina a Stati



Diagramma degli stati

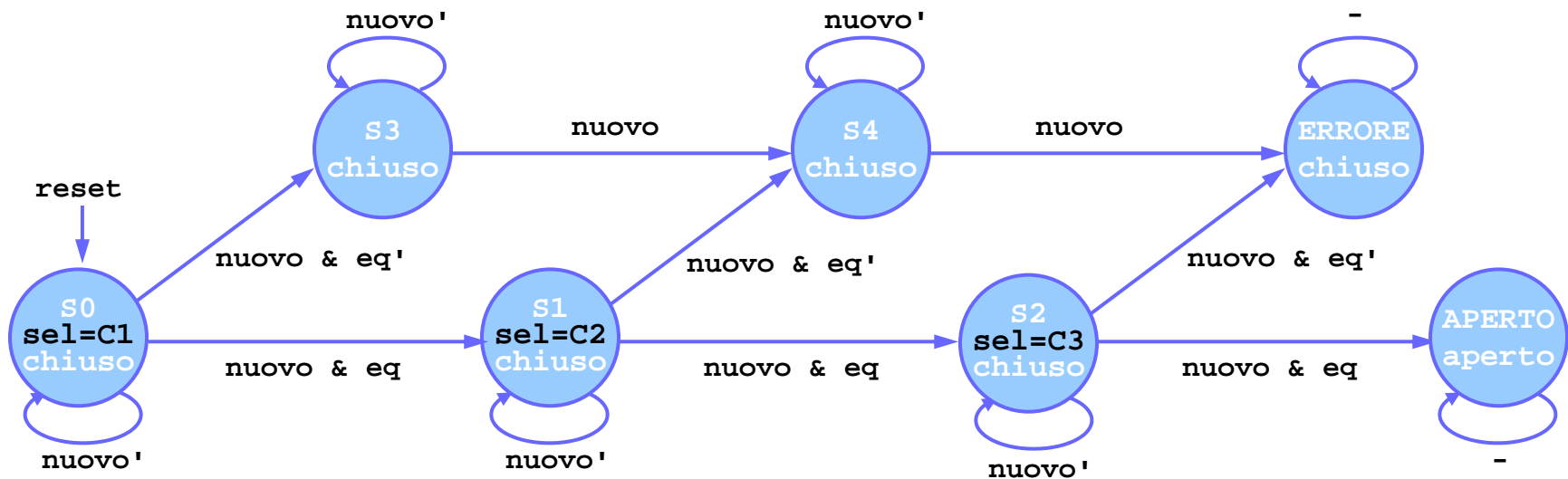

Esempio: Macchina a Stati



Tabella degli stati

reset	nuovo	eq	stato-presente	stato-futuro	sel	uscita
1	-	-	-	S0	C1	chiuso
0	0	-	S0	S0	C1	chiuso
0	1	1	S0	S1	C2	chiuso
0	1	0	S0	S3	-	chiuso
0	0	-	S1	S1	C2	chiuso
0	1	1	S1	S2	C3	chiuso
0	1	0	S1	S4	-	chiuso
0	0	-	S2	S2	C3	chiuso
0	1	1	S2	APERTO	-	aperto
0	1	0	S2	ERRORE	-	chiuso
0	0	-	S3	S3	-	chiuso
0	1	-	S3	S4	-	chiuso
0	0	-	S4	S4	-	chiuso
0	1	-	S4	ERRORE	-	chiuso
0	-	-	ERRORE	ERRORE	-	chiuso
0	-	-	APERTO	APERTO	-	aperto

Esempio: Macchina a Stati - Codifica



- Nella tabella degli stati compaiono valori simbolici
 - ▶ Devono essere tradotti in bit
 - ▶ Si hanno molti gradi di libertà
 - Numero di bit
 - Valore
 - ▶ Ad ogni possibile scelta corrisponde una rappresentazione circuitale differente anche in costo
- Si tratta di scegliere una opportuna codifica per tutti i valori simbolici che compaiono nella descrizione del comportamento

Esempio: Macchina a Stati - Codifica



- Stati: **S0, S1, S2, S3, S4, APERTO, ERRORE**
 - Codifica minima: 7 stati richiedono 3 bit (scelta)
001, 010, 100, 000, 011, 101, 110
 - Codifica One-hot: 7 stati richiedono 7 bit
0000001, 0000010, 0000100, 0001000, 0010000, 0100000, 1000000
- Uscita del **MUX**: **C1, C2, o C3**
 - Codifica minima: 3 valori richiedono 2 bit
00, 01, 10
 - Codifica minima: 3 valori richiedono 3 bit (scelta)
001, 010, 100
- Uscita: **aperto, chiuso**
 - Codifica minima: 2 valori richiedono 1 bit (scelta)
0, 1
 - Codifica minima: 2 valori richiedono 2 bit
01, 10


Esempio: Macchina a Stati - Codifica



Tabella delle transizioni

reset	nuovo	eq	stato-presente	stato-futuro	sel	uscita
1	–	–	---	001	001	0
0	0	–	001	001	001	0
0	1	1	001	010	010	0
0	1	0	001	000	---	0
0	0	–	010	010	010	0
0	1	1	010	100	100	0
0	1	0	010	011	---	0
0	0	–	100	100	100	0
0	1	1	100	110	---	1
0	1	0	100	101	---	0
0	0	–	000	000	---	0
0	1	–	000	011	---	0
0	0	–	011	011	---	0
0	1	–	011	101	---	0
0	–	–	101	101	---	0
0	–	–	110	110	---	1

Esempio: Unità di Controllo

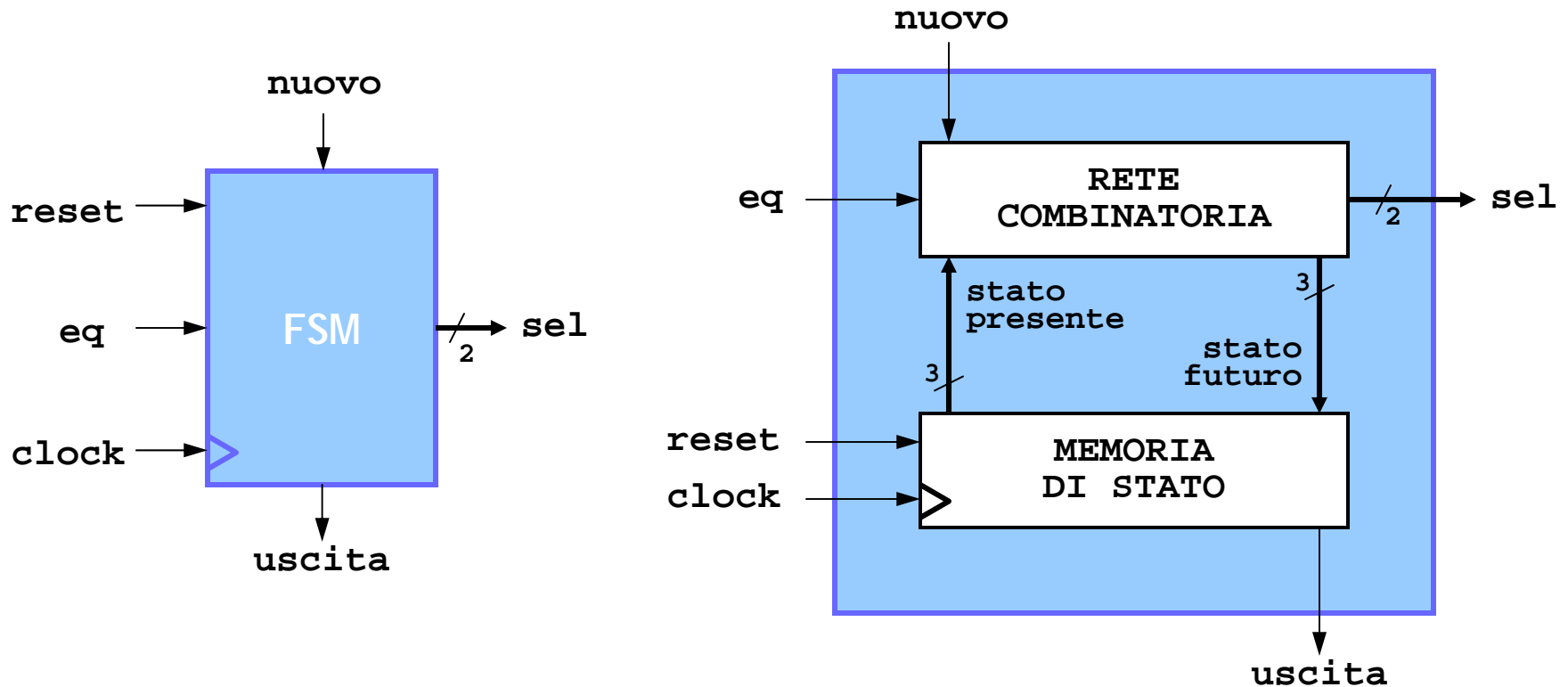

Esempio: Unità di Controllo



- Passi per l'implementazione della unità di controllo (in generale, di una Macchina a Stati Finiti)
 - ▶ Separare la Rete Combinatoria e la memoria
 - ▶ Identificare i dispositivi di memoria da utilizzare
 - Modificano la rete combinatoria
 - ▶ Trasformare la tabella delle transizioni in tabella delle eccitazioni
 - Nuova tabella degli implicant che descrive la funzione della rete combinatoria
 - ▶ Sintetizzare la rete combinatoria a più uscite utilizzando le procedure note
 - ▶ Collegare nuovamente la memoria alla rete combinatoria sintetizzata